

EPO-3

Extreme Winterslaap Interrupter

Final report

14-01-2015

Projectgroep A1



Roy Blokker 4148894
Martin Geertjes 4324285
Rens Hamburger 4292936
Kevin Hill 4287592
Alex Oudsen 4325494
Joran Out 4331958
Elke Salzmann 4311450
Jeroen van Uffelen 4232690

SAMENVATTING

Dit is het verslag van "EPO-3" van groep A1. Hierin is te vinden hoe het project is aangepakt en uitgewerkt. Het systeem dat is ontworpen lijkt op de Wake-up Light van het bedrijf Philips. De obstakels die overwonnen moesten worden zijn het ontvangen en verwerken van het DCF-77 signaal, het aansturen van het licht, het aansturen van het geluid en het aansturen van een LCD schermpje. In het verslag is te vinden hoe al deze subsystemen zijn ontworpen en uitgewerkt.

INHOUDSOPGAVE

Samenvatting	ii	
1	Introductie	1
2	Ontwerp specificatie	2
3	Systeem overzicht en ontwerp	3
4	DCF77	5
4.1	Inleiding	5
4.2	Specificaties	6
4.2.1	Ingangen	6
4.2.2	Uitgangen	6
4.2.3	Gedrag	6
4.3	Functionaliteit	6
4.3.1	FSM diagrammen	8
4.3.2	VHDL code	8
4.4	Simulatie	9
4.5	Rapid prototyping (FPGA implementatie)	9
4.6	Resultaten	10
5	Main controller	11
5.1	Inleiding	11
5.2	Specificaties	11
5.2.1	Ingangen	11
5.2.2	Uitgangen	11
5.2.3	Gedrag	12
5.3	Functionaliteit	12
5.4	VHDL code	13
5.5	Testen	13
5.6	Simulatie	13
5.7	Resultaten	13
5.7.1	Conclusie en discussie	15
6	Alarm	16
6.1	Inleiding	16
6.2	Specificaties	16
6.2.1	Ingangen	16
6.2.2	Uitgangen	16
6.2.3	Gedrag	16
6.3	Functionaliteit	17
6.3.1	FSM	17
6.3.2	Code	18
6.4	Resultaten	19
6.5	Testen	19
7	LCD controller	20
7.1	LCD Controller	20
7.2	Specificaties	21
7.2.1	Gedrag	22

7.3	Functionaliteit	22
7.4	Subsystemen LCD	23
7.4.1	Datum	23
7.4.2	Tijd en Wektijd	24
7.4.3	Menu	25
7.4.4	DCF	25
7.4.5	Geluid en licht	25
7.4.6	Zender	26
7.4.7	VHDL code	26
7.5	Simulatie	26
7.6	Testen	27
7.7	Resultaten	27
7.7.1	Conclusie en discussie	27
8	Results for total design	33
9	Plan voor het testen van de chip	35
9.1	Logic analyzer	35
9.2	Testsignalen	35
10	Voortgang van het project	36
10.1	Inleiding	36
10.2	Werkverdeling	36
10.3	Samenwerking binnen de groep	36
10.4	Afspraken en deadlines binnen de groep	36
11	Conclusie	37
A	FSM diagrammen (DCF77)	38
B	VHDL code	41
B.1	VHDL beschrijving van het DCF77 blok	41
B.2	Testbenches voor het DCF77 blok	58
B.3	FPGA hulpbestanden van het DCF77 blok	71
B.4	VHDL code controller	77
B.4.1	Top level entity	77
B.4.2	Behavioural VHDL code controller	77
B.4.3	Menu entity	77
B.4.4	Behavioural VHDL menu	78
B.4.5	Memory	81
B.4.6	Behavioural VHDL memory	82
B.4.7	Entity buffer	82
B.4.8	Behavioural VHDL buffer	82
B.5	Testbenches voor de controller	83
B.5.1	VHDL controller	83
B.5.2	Testbench VHDL menu	84
B.5.3	Testbench VHDL geheugen	86
B.5.4	Testbench VHDL buffer	87
B.6	Vhdl code van het alarm	87
B.6.1	Entity alarm-compare	87
B.6.2	Behavioural alarm-compare	87
B.6.3	Top entity alarm	88
B.6.4	Behavioural alarm	88
B.6.5	Entity alarm-counter	89
B.6.6	Behavioural alarm-counter	89
B.6.7	Entity alarm-pwm	90
B.6.8	Behavioural alarm-pwm	90

B.7	VHDL code LCD aansturing	91
B.7.1	Top Entity LCD	91
B.7.2	Top Entity LCD structure	91
B.7.3	Entity Tijd	94
B.7.4	Behavioural Tijd	94
B.7.5	Entity Datum	98
B.7.6	Behavioural Datum	98
B.7.7	Entity DCF LCD	102
B.7.8	Behavioural DCF LCD	103
B.7.9	Entity Geluid	104
B.7.10	Behavioural Geluid	104
B.7.11	Entity Licht	105
B.7.12	Behavioural Licht	106
B.7.13	Entity Menu scherm	107
B.7.14	Behavioural menu scherm	107
B.7.15	Entity Wektijd	109
B.7.16	Behavioural Wektijd	109
B.7.17	Entity send control	112
B.7.18	Behavioural send control	112
B.7.19	Entity send bus	113
B.7.20	Behavioural send bus	114
B.7.21	Entity send top	116
B.8	Testbenchs voor de LCD	116
B.8.1	Testbench VHDL Datum	116
B.8.2	Testbench VHDL DCF77 LCD	116
B.8.3	Testbench VHDL Geluid	117
B.8.4	Testbench VHDL LCD Top	118
B.8.5	Testbench VHDL Licht	121
B.8.6	Testbench VHDL Menu Scherm	122
B.8.7	Testbench VHDL Send Bus	122
B.8.8	Testbench VHDL Send Control	124
B.8.9	Testbench VHDL Tijd	124
B.8.10	Testbench VHDL Wektijd	125
B.8.11	Structural send top	126
B.8.12	Top-level entity	127
C	Simulatie resultaten DCF	134
D	Simulatie resultaten	139
D.1	Behavioral simulatie	139
D.2	Synthesize simulatie	140
D.3	Extracted simulatie	141
D.4	Timing	142
E	Simulatie resultaten Alarm	143
E.1	Behavioral simulatie	143
E.2	Extracted simulatie	144
F	Simulatie resultaten LCD	145
F.1	Menu	145
F.2	Geluid	145
F.3	Licht	146
F.4	DCF	146
	Bibliografie	148

1

INTRODUCTIE

Epo 3 staat in het teken van het ontwerpen van een chip. Wat voor product er ontworpen gaan worden ligt aan de projectgroep. Het bedenken van het ontwerp is de eerste stap in het ontwerpproces, bij deze stap moet er al rekening gehouden met de randvoorwaarden die aan het project gesteld worden, zoals het aantal beschikbare transistoren op de chip en de beschikbare tijd.

Er is besloten om een wake-up light te maken. De belangrijkste functie is dat het licht 15 minuten voor de alarmtijd langzaam aan begint te gaan, totdat de lamp op de alarmtijd op volle sterkte brandt. Daarnaast zullen er nog een paar functies toegevoegd worden. Het DCF-signalen zal opgevangen worden voor de actuele datum en tijd, dit zal op een LCD-scherm worden laten zien. Door middel van vijf knoppen kan de wekker bediend worden. De alarmtijd kan ingesteld worden en de gebruiker kan aangeven of het licht en geluid aan moeten gaan als de gebruiker gewekt wil worden. Op de LCD zal ook te zien zijn of er iets aangepast wordt. De ingangs- en uitgangssignalen en het gedrag moeten geformuleerd worden als specificaties.

Er wordt structuur aangebracht in het systeem door het systeem op te delen in een paar grote blokken, deze blokken kunnen dan over de acht projectleden verdeeld worden. Allereerst moeten er van de afzonderlijke subsystemen specificaties opgesteld worden, zodat de blokken op elkaar afgestemd kunnen worden. Vervolgens moet van elk blok één of meer FSM's gemaakt worden waarna er een code geschreven kan worden. De geschreven code moet gesimuleerd en gesyntetiseerd worden. Als aan het eind van het project van het hele systeem een lay-out gemaakt is, kan het systeem op een chip gezet worden.

2

ONTWERP SPECIFICATIE

Voor ons project ontwerpen we een klok, gesynchroniseerd met DCF77, weergeven op lcd met een wake-up alarm. De tijd, die intern wordt bijgehouden, zal worden gesynchroniseerd met een zogenaamd DCF signaal. De wekker zal bediend worden door middel van een menu. Dit menu wordt aangestuurd op basis van 4 knoppen. In dit menu moet de wekkertijd ingesteld worden. Ook moet de wekker en het wekkergeluid aan en uit gezet kunnen worden. Een vijfde knop is de uitknop voor als de wekker gaat en uitgezet moet worden. De visualisatie van dit menu zal op een LCD weergegeven worden. Als men zich niet in het menu bevindt, zal men alle data verdeeld over het scherm zien. Deze data bestaat uit de actuele tijd, de wekkertijd, de datum en de weekdag. Daarnaast zal op het LCD-scherm weergegeven worden of de wekker en het geluid aan staan. Met het knipperen van scheidingstekens tussen uren en minuten zal het passeren van seconden aangegeven worden.

Het systeem zal enkele reandvoorwaarden hebben. Zo zal het een algemene reset moeten bevatten. Als gevolg van het indrukken van een resetknop zullen alle opgeslagen waarden en counters op 'nul' worden gezet. Ook zullen alle signalen 'active high' moeten zijn. De implementatie van het totale ontwerp moet op een chip-oppervlak van circa 0.4 cm^2 , oftewel 40.000 transistor-paren. Dit in de vorm van twee opeengestapelde bond_bars, zoals aangeleverd door de TU Delft. De chip beschikt over 32 pins voor i/o poorten. Daar zitten niet de voedingspinnen bij, deze worden apart aangesloten. Voor de FSM's (Finite State Machine) mogen alleen die van het Moore-type gebruikt worden. Als de schakeling geactiveerd wordt moeten alle FSM's in hun begintoestand komen door middel van een reset signaal. Voor de opwekking van het kloksignaal kan gebruik gemaakt worden van een kristal van 6.144 MHz of 32 kHz. Het streven is om zo weinig mogelijk componenten extern te gebruiken. De dissipatie van de chip dient echter ook beperkt te zijn. Dit geeft een compromis voor de maximale stroom die de elektronica mag dissiperen voor de aansturing van externe componenten, zoals LEDs. De voedingsspanning van het IC bedraagt 5 Volt. Het IC wordt gemaakt in een semi-custom CMOS proces. [?]

Het systeem zal de volgende ingangen hebben:

- DCF-signaal
- 36kHz klok
- Reset-knop
- 4 menu-knoppen
- 1 uit-knop

Onze chip zal over de volgende uitgangen beschikken:

- LED, 1 bit om de led aan te sturen
- Sound, 1 bit om de buzzer aan te sturen
- LCD, een 7 bits vector om het scherm aan te sturen via een microcontroller
- Clk_out, 1 bit ter aansturing van de microcontroller


3

SYSTEEM OVERZICHT EN ONTWERP

Het systeem is opgedeeld in vier blokken:

- De DCF controller
- De main controller
- Het alarm
- De LCD controller

In figuur 3.1 is te zien welke ingangs- en uitgangssignalen het systeem in en uit gaan en hoe de blokken elkaar aansturen.

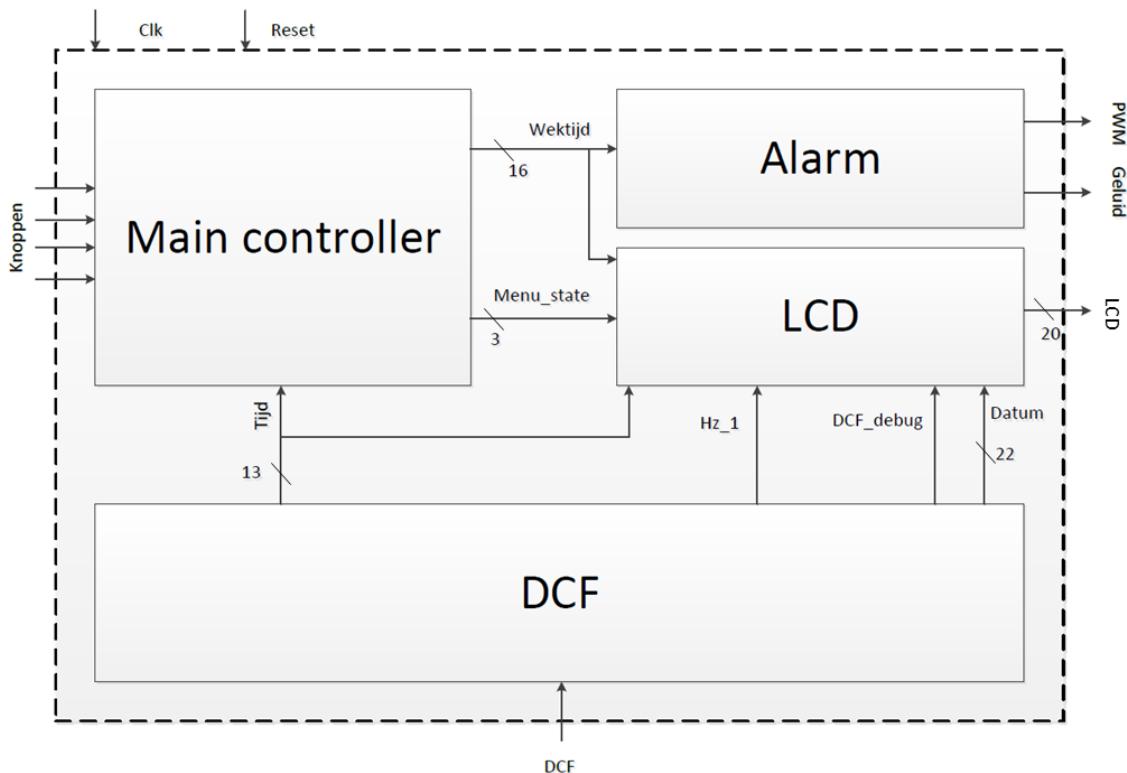

Figuur 3.1: Blokdiagram van het gehele systeem

In de DCF controller wordt het DCF signaal opgevangen en omgezet naar een bitvector met weekdag, datum en tijd. Daarnaast wordt er een kloksignaal van 1 Hz gegenereerd. Mocht het DCF-signaal tijdelijk niet goed opgevangen kunnen worden, kan een intern register de tijd door blijven geven en op de LCD wordt aangegeven of het

DCF signaal opgevangen wordt. Dit register wordt dan weer gesynchroniseerd als het signaal weer opgevangen wordt.

De main controller bestuurt het hele systeem. De alarmtijd kan ingesteld worden en de alarmtijd wordt met de actuele tijd vergeleken, zodat het alarmblok weet wanneer het alarm aan moet gaan. Met knoppen kan het menu bediend worden.

In het alarmblok wordt eerst de vijftien minuten van de wekkertijd afgetrokken. De ingestelde tijd is namelijk de tijd waarop het geluid aan moet gaan, de lamp moet al een kwartier eerder beginnen met branden. Daarnaast zorgt het alarm ervoor dat een PWM-signaal gegenereerd wordt wat naar een LED gaat.


De LCD controller zorgt dat de datum, tijd, ingestelde alarmtijd en de veranderingen in het menu op de LCD zichtbaar zijn. Er wordt een LCD scherm gebruikt waar de pixels afzonderlijk van elkaar aangestuurd worden. Tussen de chip en het scherm zit nog een microcontroller, waarin de karakters zijn opgeslagen, dit zou namelijk te groot zijn om op de chip te regelen.

4

DCF77

4.1. INLEIDING

In dit onderdeel, genaamd DCF77, wordt de basis van de wekker gelegd, door verschillende belangrijke datasignalen aan te maken, welke nodig zijn om de rest van de wekker goed te laten functioneren. Een eis die is gesteld aan de eigenschappen van deze klok, is dat deze gesynchroniseerd wordt met het zogenaamde DCF77 signaal. Dit is een signaal dat vanuit Duitsland wordt verzonden en bestaat uit korte (100 ms) en lange (200 ms) pulsen, welke respectievelijk nullen en enen coderen. Iedere seconde, behalve de laatste van iedere minuut, wordt er een puls verzonden. De bits die door deze pulsen worden gecodeerd, bevatten allerlei informatie, zoals de actuele datum en tijd op de eerstvolgende minuut. Een deel van de informatie die op deze manier wordt verzonden, zal worden gebruikt voor het aansturen van de wekker. Om gebruik te kunnen maken van de informatie die met het DCF77 signaal wordt verzonden, is het echter wel nodig te weten welke bit uit de reeks van 59 stuks welke informatie codeert. In figuur 4.1 is te zien welke informatie door elk van de 59 bits wordt gecodeerd. Een versie in tabelvorm is te vinden op Wikipedia [1]. De wekker zal gebruik gaan maken van bits 21 t/m 58. In de afbeelding worden binnen deze selectie bits 28, 35 en 58 respectievelijk P1, P2 en P3 genoemd. Deze bits zijn zogenaamde parity-bits, welke de ontvanger van het DCF77 signaal in staat stelt om tot op zekere hoogte te controleren of de ontvangen bitreeks correct is. In het DCF77 signaal wordt gebruik gemaakt van even parity. Dit betekent dat, wanneer zich in de bits die bij een zekere parity bit horen een even aantal logische enen bevindt, de parity bit een logische 0 zal zijn [2]. Het DCF77 blok converteert een gedigitaliseerde versie van het DCF77 signaal naar een tijdreferentie, waarna deze een autonome klok synchroniseert, welke zich ook binnen het DCF77 blok bevindt.

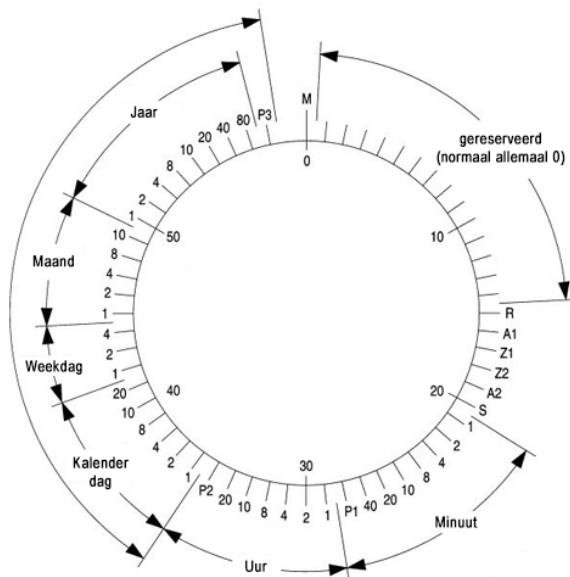

Figuur 4.1: Codering van het dcf-signaal [2]

4.2. SPECIFICATIES

In deze sectie worden de in- en uitgangen van de DCF-controller overzichtelijk weergeven. Doordat dit onderdeel aan het begin staat van het totale systeem, bevat dit blok enkel standaard ingangen en een ingang van buitenaf met het DCF77 signaal. De uitgangen uren en minuten worden doorgestuurd naar de main-controller. De clk van 1 Hz zal in verschillende onderdelen worden gebruikt, zowel binnen als buiten het DCF77 blok. De datum en het signaal dcf_led zullen rechtstreeks op het LCD scherm worden weergegeven. Enkele signalen zijn in BCD (Binary Coded Decimal). Meer informatie over BCD is te vinden op de website van Technology UK [3].

4.2.1. INGANGEN

Dit onderdeel maakt gebruik van de volgende ingangen:

- De 32 kHz systeemklok, een standaard input.
- Het 'active high' resetsignaal, een standaard input.
- Het gedigitaliseerde DCF77 signaal, bestaande uit korte en lange pulsen.

4.2.2. UITGANGEN

Dit onderdeel genereert de volgende uitgangen:

- Een kloksignaal met een frequentie van 1 Hz, welke gebruikt kan worden om secondes te tellen.
- Het debug signaal dcf_led, wat een seconde lang hoog is na ontvangst van een puls van het DCF77 signaal.
- Uren; de uren van de huidige tijd in een BCD vector van 6 bits.
- Minuten; de minuten van de huidige tijd in een BCD vector van 7 bits.
- Weekdag; de dag van de week, binair gecodeerd met maandag als 001.
- Dag; de dag van de maand in een BCD vector van 6 bits.
- Maand; het nummer van de maand in een BCD vector van 5 bits.
- Jaar; de laatste twee cijfers van het jaartal in een BCD vector van 8 bits.
- Date_ready; een signaal dat aangeeft dat de datum gereed is voor verder gebruik.

4.2.3. GEDRAG

Het DCF77 blok heeft als belangrijkste gedragsfunctie om de huidige tijd en datum door te geven. Om deze informatie zo precies mogelijk te houden, dient deze zo vaak mogelijk te worden gesynchroniseerd met het extern gedigitaliseerde DCF77 ingangssignaal. Idealiter zou er dus iedere minuut met het DCF77 signaal worden gesynchroniseerd. Pas als via de parity bits is gebleken dat het de ontvangen tijd en datum plausibel zijn, wordt dit echter gedaan. Anders blijft de datum onveranderd en wordt de tijd bijgehouden met een interne klok. Zo wordt voorkomen dat andere onderdelen op de chip tijdelijk een compleet verkeerd signaal krijgen doorgestuurd, indien het DCF-signaal signaal niet of slecht wordt ontvangen.

Naast deze belangrijkste functie, heeft het DCF77 blok ook nog enige kleinere taken. Zo dient het 1 Hz signaal dat afkomstig is uit een interne klokdelner en wordt gebruikt voor de interne klok ook beschikbaar te worden gesteld voor gebruik in andere blokken. Ook dient een debug signaal dcf_led gegenereerd te worden, dat na iedere ontvangen bit uit het DCF77 signaal een seconde lang hoog is. Ten slotte dienen alle subblokken, inclusief registers, van de gehele module bij een 'active high' reset gereset te worden.


4.3. FUNCTIONALITEIT

Het DCF blok dient volgens de specificaties een tijd- en dagstempel te genereren uit het gedigitaliseerde DCF77 signaal dat aan het blok wordt aangeboden. Bovendien dient het blok de tijd zelf bij te houden wanneer het DCF77 signaal niet of niet goed wordt ontvangen. Het is vrij ondoenlijk om deze volledige functionaliteit in één keer te implementeren in VHDL. Bovendien zou dit een groot, lomp blok opleveren in de layout, welke vervolgens lastig op de chip te plaatsen zal zijn. Daarom wordt het DCF blok opgedeeld in kleinere subblokken, totdat deze wel in één keer geïmplementeerd kunnen worden. Een top-level beschrijving knoopt vervolgens de kleinere subblokken weer aan elkaar tot een groot blok. Naast het voordeel dat dit het ontwerpen vergemakkelijkt, geeft dit ook een gemakkelijker op de chip te plaatsen ontwerp, omdat ook de layout op dezelfde hiërarchische manier gegenereerd zal worden.

In fig. 4.2 is te zien hoe het DCF blok is verdeeld in subblokken. Het DCF77 signaal wordt allereerst aangeboden aan het subblok edge detector, welke dit signaal vervolgens opsplitst in twee afzonderlijke signalen. Het eerste signaal geeft een puls wanneer er een rising edge plaatsvindt op het DCF77 signaal en het tweede signaal geeft een puls wanneer er een falling edge plaatsvindt op het DCF77 signaal. Beide signalen worden doorgevoerd naar de DCF counter, welke het tijdsverschil tussen de rising en falling edges telt. De tellerwaarde wordt na iedere ontvangen puls beschikbaar gesteld aan de daadwerkelijke DCF decoder door het signaal new_bit hoog te maken.

De DCF decoder bepaald vervolgens wat de bitreeks is die in één minuut van het DCF77 signaal gecodeerd is en genereert hieruit de signalen voor de tijd en datum. Ook de parity bits worden apart naar buiten gevoerd, zodat deze kunnen worden gebruikt in de parity check. Naast deze signalen genereert de decoder ook het debug signaal dcf_led, dat aangeeft of het DCF77 signaal goed wordt ontvangen. Ten slotte genereert de decoder een signaal "start" dat aangeeft wanneer een volledige minuut is gedecodeerd. Dit laatste signaal gaat, samen met de tijd-, datum- en parity bits naar het subblok parity check. Hier wordt gecontroleerd of het aantal enen (even of oneven) klopt met wat het parity bit aangeeft. Het parity bit is namelijk alleen 0 wanneer er een even aantal bits bij hoort. Het controleren op een even of oneven aantal enen gebeurt door middel van een herhaalde xor operatie. Het subblok parity check genereert vervolgens een sync_now signaal dat aangeeft dat de controle is voltooid en succesvol was. Dit signaal wordt ook naar buiten gevoerd om aan te geven dat de datum aan de uitgang van de decoder gebruikt kan worden.


Het sync_now signaal komt vervolgens aan bij de autonome synchroniseerbare klok. Dit subblok bestaat vervolgens zelf weer uit twee mod60 tellers en een mod24 teller, waarmee autonomoos de tijd kan worden bijgehouden, mocht het DCF77 signaal onverhoopt wegvalLEN. Wanneer sync_now hoog wordt, worden deze tellers gesynchroniseerd met de tijd uit het DCF77 signaal. Voor het tellen wordt gebruik gemaakt van het uitgangssignaal van een ander subblok, namelijk de klokdeler. Dit subblok genereert het 1 Hz kloksignaal uit de 32 kHz systeemklok, wat wordt gebruikt voor het tellen van seconden en bovendien naar andere blokken buiten het DCF blok wordt doorgevoerd.

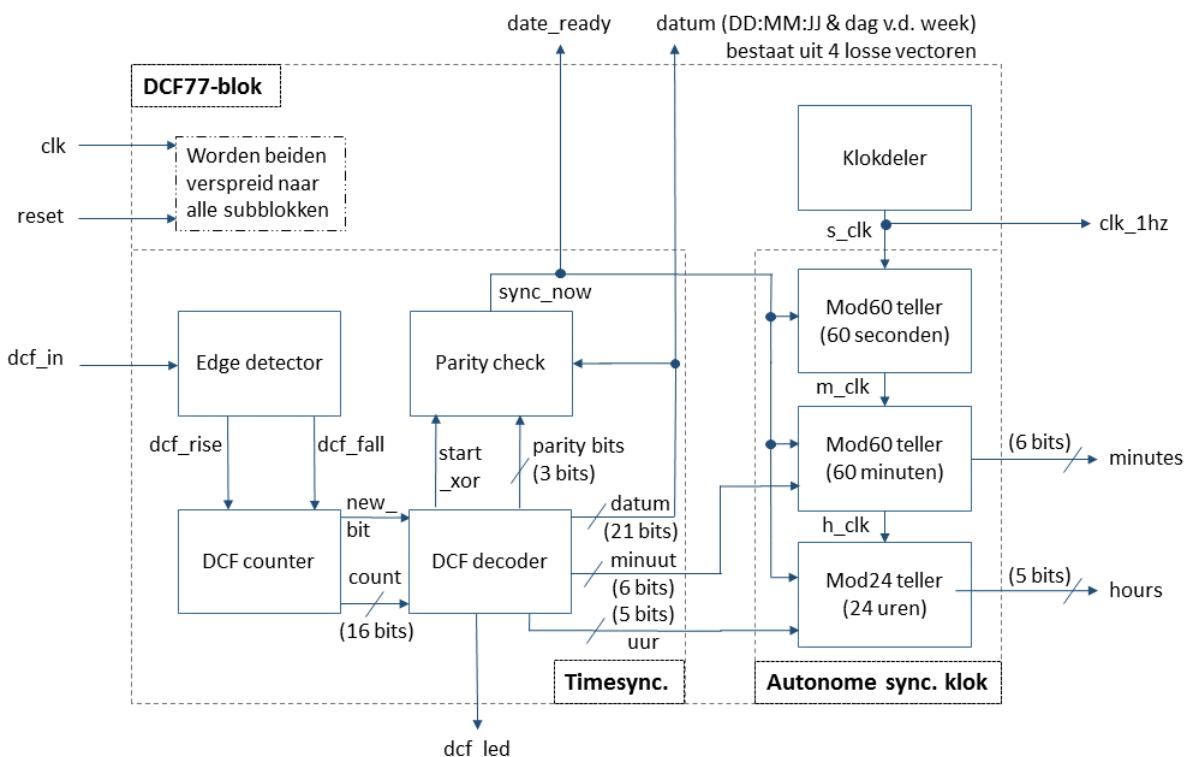

Figuur 4.2: Verdeling van het DCF blok in subblokken

4.3.1. FSM DIAGRAMMEN

Het opdelen van het grote DCF77 blok in subblokken is bijzonder nuttig, maar nog niet voldoende om direct een implementatie in VHDL te kunnen maken. Daarom wordt voor alle subblokken op het laagste abstractieniveau een FSM diagram gemaakt, waarin globaal wordt aangegeven wat er wanneer dient te gebeuren binnen elk van deze blokken. Er zijn in totaal acht verschillende subblokken te ontwerpen. Dit betekent dat er ook acht verschillende FSM diagrammen dienen te worden getekend. Bij wijze van voorbeeld wordt hier het FSM diagram van de parity_check besproken. Alle acht FSM diagrammen zijn terug te vinden in appendix A als fig. A.1 t/m fig. A.8.

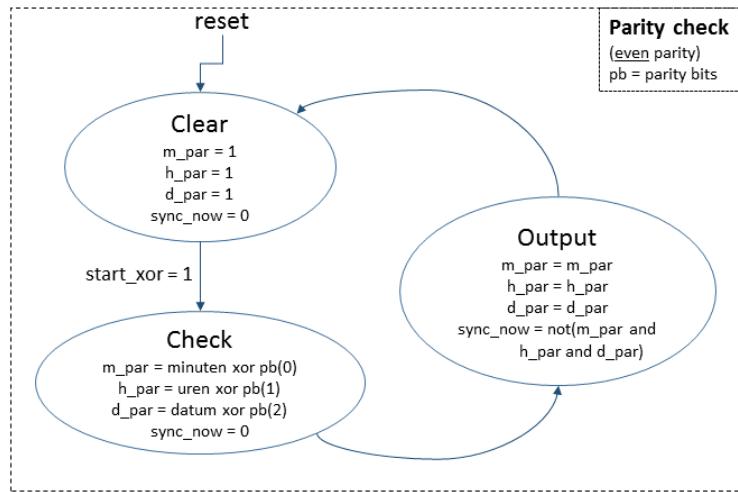

Figuur 4.3: FSM diagram van het subblok parity check

In fig. 4.3 is het FSM diagram van de parity check nogmaals weergegeven. Zoals te zien is, begint deze na een reset altijd in de clear state. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, worden in deze state de drie bits die het resultaat van de drie parity checks bevatten, niet op een logische 0, maar op een logische 1 gezet. Dit is zo, omdat in het DCF77 signaal gebruik wordt gemaakt van even parity. Dit betekent dat een parity bit een logische 0 bevat, wanneer de bijbehorende bitreeks een even aantal logische enen bevat. Een xor operatie met deze bitreeks + de bijbehorende parity bit zal dus 0 opleveren wanneer de parity bit correct is. In de reset ga je er echter juist vanuit dat de parity nog niet correct is. Wanneer dit door de decoder wordt aangegeven met het signaal start_xor, zal de state van het subblok parity_check naar check gaan.

In de state check worden vervolgens, door middel van herhalde xor operaties, de daadwerkelijke parity checks uitgevoerd. Één check controleert de minuten, een tweede controleert de uren en de derde controleert de volledige datum (inclusief dag van de week). Onafhankelijk van het resultaat van deze drie parity checks, zal het subblok vervolgens gelijk naar de state output gaan.

In de state output worden dan de resultaten van de drie parity checks bij elkaar genomen. Dit gebeurt, om zo een strengere controle op de correctheid van de ontvangen bits te verkrijgen. Bovendien is op deze manier slechts één signaal nodig dat aangeeft of de ontvangen tijd en datum correct zijn. Alleen als alle parity checks kloppen, zal het uitgangssignaal sync_now hoog worden gemaakt. Hiermee worden vervolgens de tijd en datum vrijgegeven voor verder gebruik in de wekker. Ten slotte zal het subblok direct na het uitzenden van een puls op het sync_now signaal weer teruggaan naar de state clear, zodat deze klaar staat om de volgende minuut weer de parity checks uit te voeren. De cirkel is nu rond.

4.3.2. VHDL CODE

Met behulp van de FSM diagrammen kan er behavioural VHDL worden geschreven, welke vervolgens met behulp van structural VHDL aan elkaar kan worden gemaakt om zo uiteindelijk het hele DCF77 blok te vormen. Al deze behavioural en structural VHDL beschrijvingen zijn voorzien van enig commentaar en opgenomen in appendix B.1. Vanuit de top-level beschrijving in appendix B.1.11 is, eventueel met behulp van fig. 4.2, gemakkelijk terug te vinden hoe alle andere VHDL beschrijvingen binnen het blok samenwerken.

4.4. SIMULATIE

Om de correcte functionaliteit te toetsen aan de verwachtingen, wordt de VHDL beschrijving van het DCF77 blok veelvuldig gesimuleerd. Hiervoor dienen echter wel testbenches geschreven te worden, welke het te testen onderdeel voorzien van testsignalen. Deze testbenches zijn voor ieder apart onderdeel geschreven in twee varianten, ook voor de structural beschrijvingen. In de eerste variant wordt er vanuit gegaan dat de systeemklok, net als in het uiteindelijke product, een signaal van 32 kHz is. Op deze variant van de testbenches wordt in dit verslag verder niet ingegaan, omdat deze te lang zijn. Dit levert later in het proces problemen op tijdens het simuleren op transistorniveau. Daarom is er ook een tweede variant van alle testbenches geschreven, waarin gebruik wordt gemaakt van geschaalde ingangssignalen. Op deze manier is er een veel kortere simulatietijd nodig, terwijl toch uit de resultaten opgemaakt kan worden of het geteste onderdeel naar verwachting werkt. Deze testbenches zijn opgenomen in appendix B.2 als appendix B.2.1 t/m appendix B.2.11

In *Modelsim* worden vervolgens alle onderdelen van het DCF77 blok getest op behavioural niveau met behulp van deze testbenches. Zodra de resultaten van deze simulaties overeenkomen met de verwachte resultaten, worden alle VHDL beschrijvingen in het programma *GoWithTheFlow* gesynthetiseerd. De gesynthetiseerde VHDL kan vervolgens met dezelfde testbenches opnieuw in *Modelsim* worden gesimuleerd. Als alles goed is, zullen de resultaten er precies hetzelfde uitzien. In dat geval wordt er van alle subblokken een layout gegenereerd door de programma's *Madonna & Trout*. Uit deze layout kan vervolgens binnen *GoWithTheFlow* weer VHDL worden geëxtraheerd. Deze VHDL kan vervolgens opnieuw met dezelfde testbenches in *Modelsim* worden gestopt ter controle. Ook de resultaten van deze simulaties zullen als alles klopt precies hetzelfde zijn als die van de behavioural simulaties. Binnen *GoWithTheFlow* is het echter ook mogelijk om aan de hand van een testbench de gegenereerde layout direct, zonder extractie van VHDL, te simuleren. Dit heet ook wel de switch-level simulatie, omdat deze het ontwerp op transistorniveau simuleert. Ten slotte is het binnen *GoWithTheFlow* mogelijk om de resultaten van de switch-level simulatie te laten vergelijken met die van de behavioural simulatie. Als ze met elkaar overeen komen, mag deze vergelijking slechts één enkele error opleveren; namelijk direct aan het begin van de simulatie, wanneer er nog geïnitialiseerd wordt.

4.5. RAPID PROTOTYPING (FPGA IMPLEMENTATIE)

Wanneer de testbenches eenmaal geschreven zijn, is het teseten van de geschreven VHDL beschrijvingen door middel van simuleren vrij snel voor elkaar. De resultaten van deze simulaties geven een aardige indicatie van de kans dat een ontwerp ook op de Sea-of-gates chip zal gaan werken. Er is echter nog een manier van testen, welke de resultaten van de simulaties kan ondersteunen. Dit is het plaatsen van het ontwerp op een FPGA development board, zoals het *Altera DE1* bord, waarna met behulp bijvoorbeeld de schakelaars, knoppen en ledjes van het development board het ontwerp realtime kan worden getest. Door ook op deze manier te testen, kunnen mogelijk andere problemen naar voren komen, welke in de simulaties niet worden opgemerkt.

In het specifieke geval van het DCF77 blok, zijn voor het testen op het FPGA bord nog enige extra VHDL beschrijvingen nodig. Deze extra beschrijvingen zijn voor onderstaande functies van belang en zijn opgenomen in appendix B.3 als appendix B.3.1 t/m appendix B.3.7.

- Het 50 MHz interne kloksignaal van het FPGA bord delen tot de 32 kHz van het ontwerp. [gen32khz]
- Een DCF signaal genereren wat iedere minuut opnieuw wordt herhaald. [dcf_gen] m.b.v. [gen10hz]
- Het wel of niet aansluiten van het gegenereerde DCF signaal op het ontwerp. [dcf_switch]
- Vanwege het beperkte aantal ledjes op het FPGA bord; schakelen tussen dag, maand en jaar. [switch]
- Om het uitgangssignaal date_ready af te kunnen lezen op een ledje, wordt dit signaal gebufferd. [buff]
- De huidige tijd op het seven-segment display van het FPGA bord weergeven. [sevenseg]

Uiteindelijk is met behulp van deze extra bestanden het volgende waar te nemen op het FPGA development board: Na de reset knop te hebben ingedrukt, zal op het seven-segment display te zien zijn dat de tijd is gereset naar 00:00. Ook de datum, welke kan worden weergegeven op de ledjes van het bord, is gereset naar enkel nullen. Door de daarvoor aangewezen schakelaar om te halen, wordt het gegenereerde DCF signaal aangesloten op het ontwerp en zal de tijd na een initialisatieperiode van één tot twee minuten gesynchroniseerd worden naar de in het signaal gecodeerde waarde. Ook zal het ledje dat is toegewezen aan date_ready nu gaan branden, als teken dat de datum nu beschikbaar is voor weergave op de ledjes. Wanneer de schakelaar van het DCF signaal weer wordt teruggezet, zal de tijd verder lopen op de interne klok. Op het seven-segment display is dit te zien aan het feit dat de weergegeven tijd iedere minuut met een minuut wordt opgehoogd.

4.6. RESULTATEN

Van alle simulaties die zijn gedaan, zijn de resultaten gecontroleerd en opgeslagen. In appendix C is van ieder subblok van het DCF77 blok ter illustratie van de functionaliteit het resultaat van de behavioural simulaties op schaal weergegeven. Van het DCF77 blok als geheel is bovendien ook het resultaat van de switch-level simulatie opgenomen. Wanneer deze resultaten worden vergeleken met de eisen die aan het DCF77 blok gesteld waren, kan er geconcludeerd worden dat de ontworpen VHDL beschrijving voldoet aan deze eisen. Deze conclusie wordt bovendien onderbouwd door het feit dat het blok ook als prototype op het FPGA bord naar verwachting functioneert. Of deze conclusie terecht is, zal pas duidelijk worden wanneer de daadwerkelijke Sea-of-gates chip gefabriceerd is.

5

MAIN CONTROLLER

5.1. INLEIDING

De main controller bevat de interface van de wekker. Deze zorgt er voor dat een wekker ingesteld kan worden, aangepast kan worden en uitgezet kan worden. Belangrijk aan elke interface is dat deze gebruiksvriendelijk is. Dit kan onder andere bereikt worden door een optimum voor het aantal knoppen te bepalen. Te veel knoppen, en de gebruiker weet niet welke knop wat doet, te weinig knoppen, en de gebruiker moet navigeren door een nodeloos ingewikkeld menu.

Daarnaast is er nog een beperkende factor: het aantal pinnen op de chip.

Dit alles bijeengenomen leverde een zo gebruiksvriendelijk mogelijke interface als er gebruik wordt gemaakt van 4 knoppen. Daarnaast is er nog een knop die slechts gebruikt wordt om een afgaand alarm uit te zetten.

De controller stuurt een hoop dingen aan, en van te voren was al geanticipeerd dat dit hierdoor een van de grootste onderdelen op de chip zou kunnen worden.

5.2. SPECIFICATIES

De controller moet aan een aantal eisen voldoen zodat andere componenten overweg kunnen met de uitgangssignalen van de controller. De tijd moet gecodeerd worden volgens het DCB codering. Om door te geven of het alarm of onderdelen aan of uit zijn wordt gebruik gemaakt van positieve logica. Dit houdt in als er een 1 als uitgangsignaal is dan staat het onderdeel aan. Het reset gebeurt bij een hoog signaal en synchroon met de klok.

5.2.1. INGANGEN

- Klok, dit is een standaard input;
- Reset, ook dit is een standaard input;
- Knoppen, dit zijn de 4 knoppen die (nadat ze gebufferd zijn) onderdeel zijn van de interface.
 - knoppen[0] = menu
 - knoppen[1] = set
 - knoppen[2] = up
 - knoppen[3] = down

5.2.2. UITGANGEN

- Wekker, dit is een vector van 16 lang. In dit signaal zijn alle instellingen te vinden van hoelaat de wekker afgaat tot of het alarm aan of uit is.
- Menu, een vector van 3 lang hierin is gecodeerd welke state de gebruiker is zodat de lcd de output eraan kan aanpassen.

In tabel 5.1 staat wat voor informatie te vinden is in de uitgangen van de controller.

Tabel 5.1: Uitgangen van de controller

Uitgang	Informatie over wat in de uitgang te vinden is
wekker	De huidige info over de wekker instellingen uit geheugen wekker[6 down to 0] daarin staan de minuten wekker[12 down to 7] daarin staan de uren wekker[13] geluid bit wekker[14] led bit wekker[15] wekker bit (Of de wekker überhaupt aan is of niet)
menu	Deze geeft door aan de in welke state we zitten aan de lcd module 000 : Het normale scherm weergeven met alarm en wekkertijd weergave states : (Rust, wekker toggle) 001 : Uren aanpassen states : (uren set, uren min/plus) 010 : Minuten aanpassen states : (minuten set, minuten min/plus) 011 : Led aanpassen states : (Led, Led toggle) 100 : Geluid aanpassen states : (Geluid, Geluid toggle) 101 : De menu is geopend states : (Wekkertijd)

5.2.3. GEDRAG

Om te beginnen moet de tijd waarop de wekker af gaat ingesteld kunnen worden. Dit wordt gedaan door eerst de huidige wekkertijd weer te geven, vervolgens het uur waarop gewekt moet worden te wijzigen en daarna de minuten. Hierna wordt de huidige tijd weer weergegeven.

Daarnaast is een vereiste dat de alarm in het geheel of gedeeltelijk uitgezet kan worden. Afhankelijk van een instelling moet het niks gebeuren of een combinatie van het afgaan van de led en geluid.

Dit alles moet gebruiksvriendelijk mogelijk zijn.

5.3. FUNCTIONALITEIT

Om de controller goed hiërarchisch te kunnen ontwerpen is deze opgedeeld in 3 componenten. Een buffer voor de vier knoppen, geheugenelement en het menu zelf. In fig. 5.1 is te vinden hoe de blok diagram van de controller eruit ziet.

Voor het menu is een grote FSM die in fig. 5.2 staat de gemaakte fsm en in tabel 5.2 staan de uitgangen per state gespecificeerd.

Rust	enable = '0' wekker=wekdata menu= "000"
Wekker toggle	enable = '1' wekker[12 down to 0]=wekdata[12 down to 0] wekker[13]= niet wekdata[13] menu = "000"
Wekkertijd	enable ='0' wekker=wekdata menu = "000"
Led	enable ='0' wekker=wekdata menu = "011"
Led toggle	enable ='1' wekker[11 down to 0]=wekdata[11 down to 0] wekker[12] = niet wekdata[12] wekker[13] = wekdata[13] menu = "011"
Geluid	enable ='0' wekker=wekdata menu = "100"

Geluid toggle	enable = '1' wekker[10 down to 0]=wekdata[10 down to 0] wekker[11] = niet wekdata[11] wekker[13 downto 12] = wekdata[13 downto 12] menu = "100"
Uren set	enable = '0' wekker=wekdata menu = "001"
Uren plus	enable = '1' wekker=wekdata+1 menu = "001"
Uren min	enable = '1' wekker=wekdata-1 menu = "001"
Minuten set	enable = '0' wekker=wekdata menu = "010"
Minuten plus	enable = '1' wekker=wekdata+1 menu = "010"
Minuten min	enable = '1' wekker=wekdata-1 menu = "010"

Tabel 5.2: Uitgangen binnen de state van de controller

5.4. VHDL CODE

De code voor de controller van de wekker is te vinden in appendix [B.4](#). Voor de overzicht en het modular opbouwen is de code in vier blokken geschreven.

- De top entity met de port map. Deze is te vinden in appendices [B.4.1](#) en [B.4.2](#).
- Het menu, hierin zit de echte logica verwerkt. Deze is te vinden in appendices [B.4.3](#) en [B.4.4](#).
- Het gebruikte geheugen element voor de opslag van 16 bits, te vinden in appendices [B.4.5](#) en [B.4.6](#).
- De gebruikte buffer is te vinden in appendices [B.4.7](#) en [B.4.8](#). De buffer regelt het ingangssignaal, en zorgt ervoor dat er maar 1 klokperiode lang een hoog signaal gelezen word.

Voor het testen van de code zijn er testbenches gemaakt welke te vind zijn in appendices [B.5.1](#) tot [B.5.4](#).

5.5. TESTEN


Om zeker te zijn dat alles goed werkt worden er vier verschillende testen uitgevoerd. De belangrijkste zijn de behavioural en switch level simulatie. Om zeker te zijn dat alles goed werkt wordt er ook nog een test gedaan door de code te synthetiseren en te extracten uit de schakeling. Bij een test op behavioural niveau wordt er gekeken of de code werkt zoals verwacht. Na een geslaagd resultaat kan de code worden gesynthetiseerd, en deze gesynthetiseerde code worden gesimuleerd. Als er geen fouten optreden kan het ontwerp gemaakt worden, daarna geëxtraheerd en nogmaals getest worden. De testen worden uitgevoerd met behulp van *Modelsim*. De laatste stap bevat de switch level simulatie deze is als bijlage ingeleverd bij het document.

5.6. SIMULATIE


De resultaten van de simulatie staan in appendix [D](#). De testbench is te lang om in een keer weer te geven daarom is deze op geknipt in vier stukken. De testbench die gemaakt is voor de simulatie staat in appendix [B.5.1](#)

5.7. RESULTATEN

Van fig. [D.1](#) tot en met fig. [D.12](#) is te zien dat iedere simulatie tot hetzelfde resultaat leid en daarmee succesvol is. De minimale klokperiode kan afgelezen worden aan de hand van fig. [D.13](#). Hieruit is op te maken dat deze 60ns is.

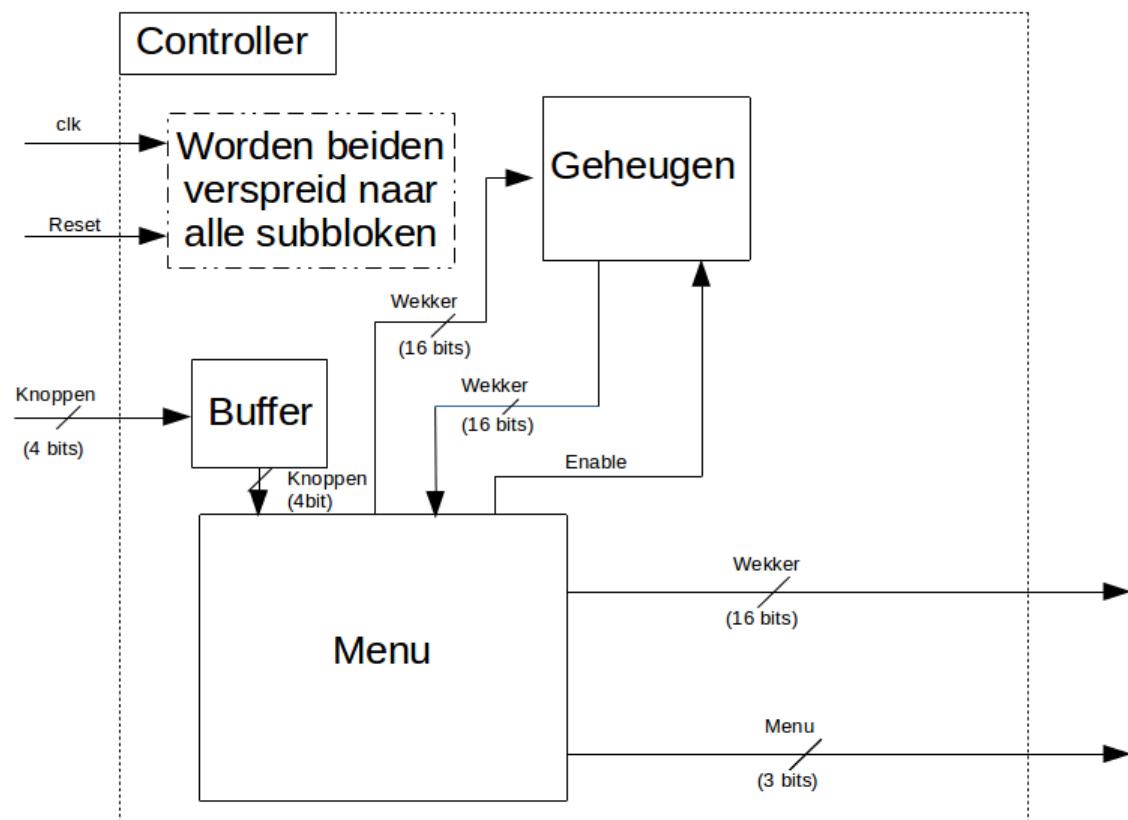

Figuur 5.1: Blok diagramma van de controller

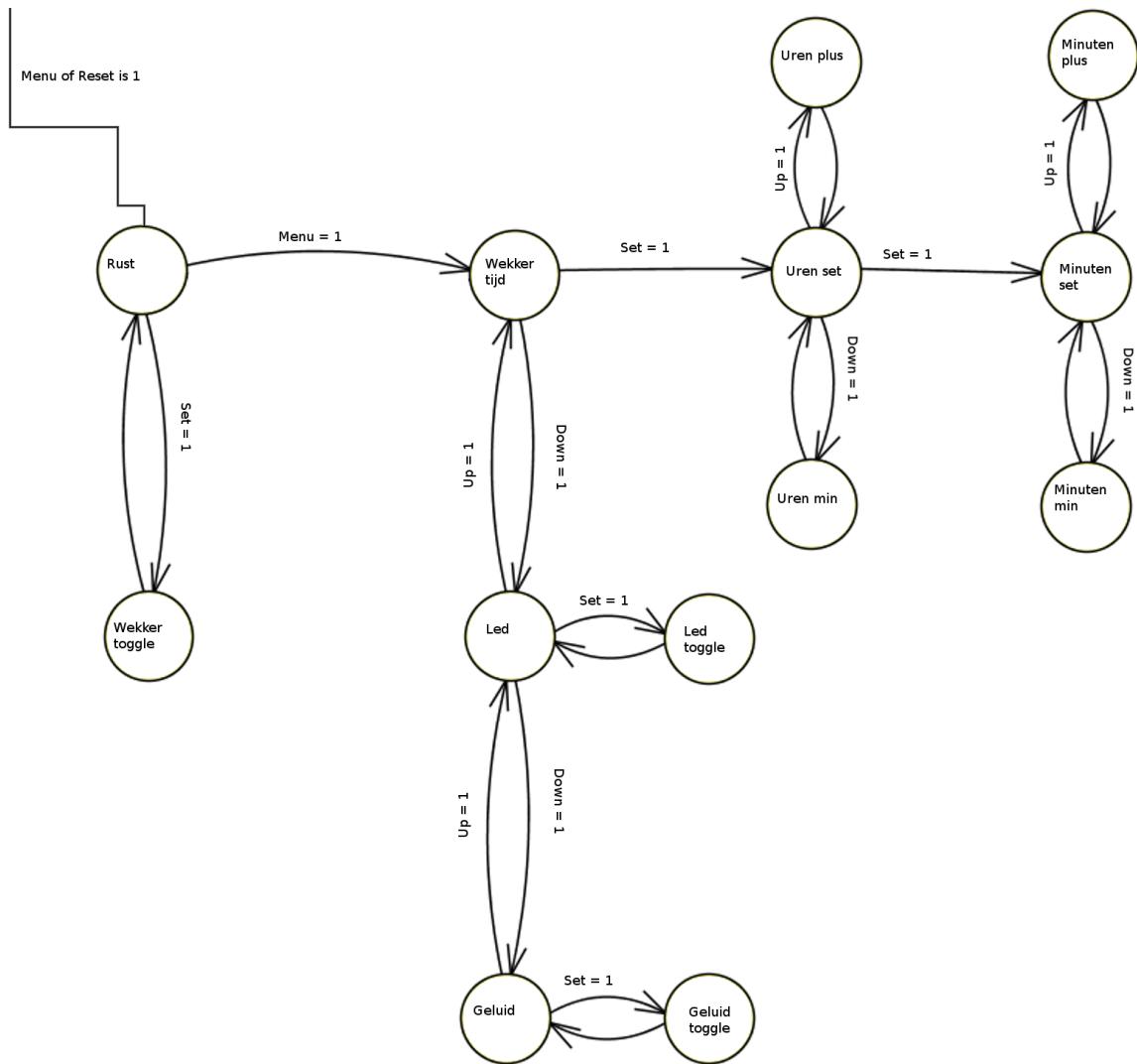

Figuur 5.2: FSM diagramma van de menu

5.7.1. CONCLUSIE EN DISCUSSIE

De controller werkt op alle gesimuleerde niveau's naar verwachting. Voor een correcte werking heeft de controller een klok periode die volgens de simulaties ten minste 60ns moet bedragen om gliches te voorkomen. De controller maakt gebruik van 8606 transitoren waarvan er voor de daadwerkelijke logica slechts 2965 worden gebruikt. Vlak nadat het inputbuffer gemaakt was kwam men er achter dat in plaats van een buffer ook de *rising_edge* functie gebruikt had kunnen worden. Hier is niet voor gekozen omdat het dan niet altijd even duidelijk is wat er gebeurd als er twee knoppen tegelijk ingedrukt worden.

6

ALARM

6.1. INLEIDING

In de alarm module wordt een led aangestuurd, die 15 minuten voor de ingestelde tijd in de main controller begint met branden en steeds feller wordt naarmate de tijd verstrijkt. Als de huidige tijd gelijk is aan de ingestelde tijd brandt de led op z'n felst en gaat er een geluid af, totdat er een knop wordt ingedrukt.

6.2. SPECIFICATIES

6.2.1. INGANGEN

- Klok, standaard input.
- Reset, standaard input.
- Tijd-uur, huidige tijd in uren.
- Tijd-minuut, huidige tijd in minuten.
- Wekker-uur, uur ingesteld in de main controller.
- Wekker-min, minuten ingesteld in de main controller.
- Sec, seconde signaal gegenereerd in de DCF controller.
- Knop, alarm uitschakelen.

6.2.2. UITGANGEN

- PWM-signaal, signaal om de led aan te sturen.
- Geluid, signaal om een geluid af te laten gaan.


6.2.3. GEDRAG

Het alarm moet een bepaalde tijd voordat de wekker is ingesteld aangaan, nu gekozen voor 15 minuten. Er wordt 15 minuten van de ingestelde tijd afgetrokken. Zodra die tijd gelijk is aan de huidige tijd komt er een signaal (licht) aan bij het gedeelte wat voor een pwm signaal zorgt. In dat gedeelte wordt een pwm signaal gegenereerd dat elke 15 seconde breder wordt. Dit wordt gedaan door in een counter 15 seconde te tellen. Elke 15 seconde wordt de variable "length" kleiner. Deze begon op 64 en wordt vergeleken met een andere counter die elke klokflank telt, tot 64. Als de counter groter of gelijk is aan "length" dan is het pwm-signaal hoog. Als 15 minuten zijn verstreken na het aangaan van de led, dus de ingestelde tijd is gelijk aan de huidige tijd, brandt de led op z'n felst. Ook zal dan een "geluid"signaal naar '1' gaan. Dit blijft zo totdat de knop wordt ingedrukt of alles wordt gereset.


6.3. FUNCTIONALITEIT

Om te laten zien hoe het alarm werkt, zijn er FSM's gemaakt en is tevens VHDL code inbegrepen.


6.3.1. FSM

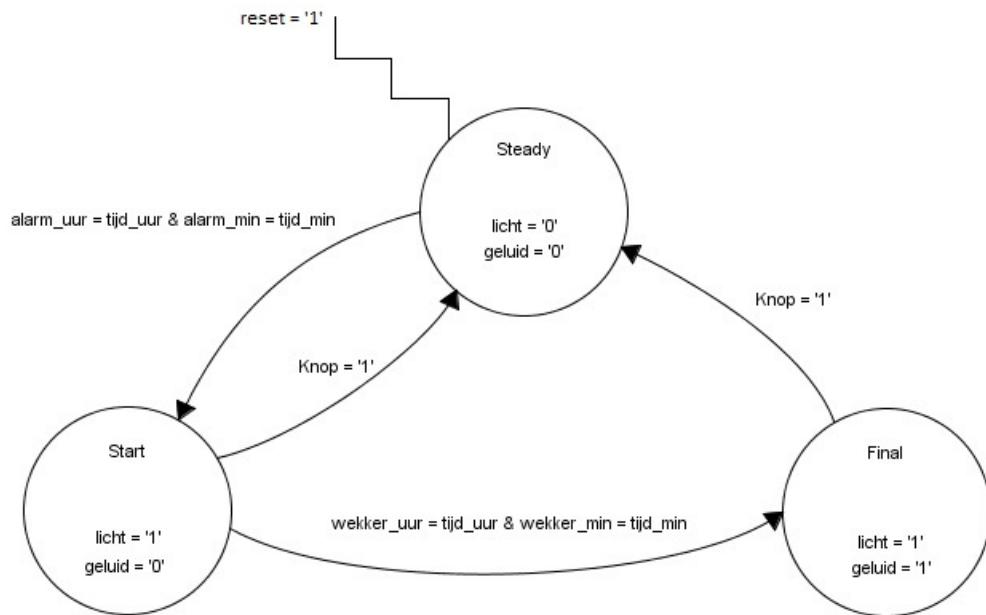

Figuur 6.1: Alarm Compare FSM

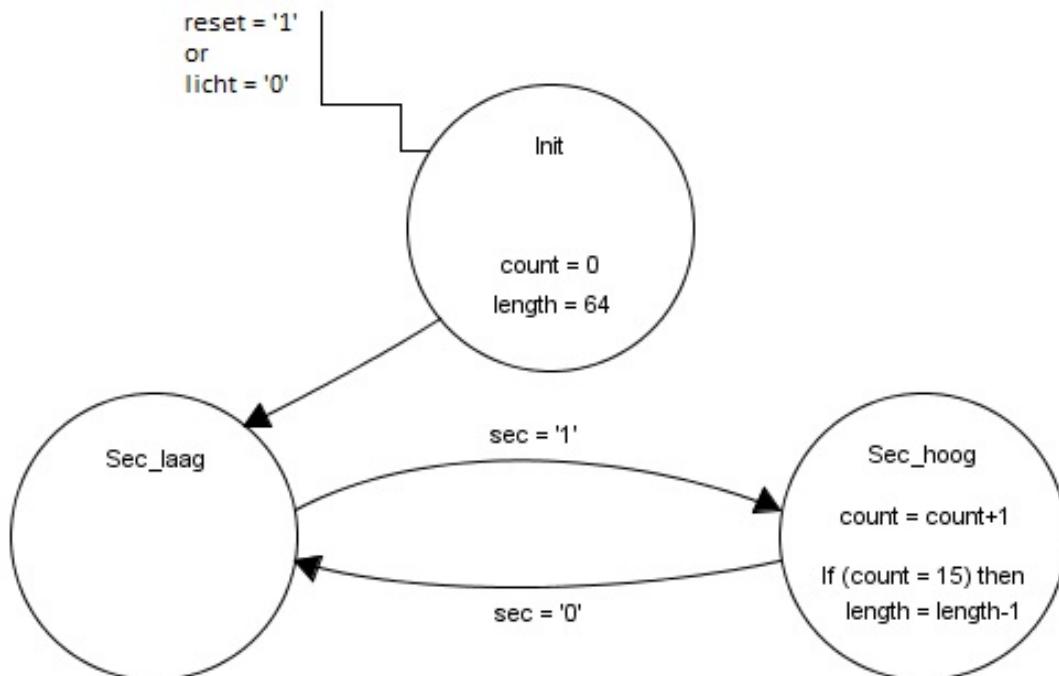

Figuur 6.2: Alarm counter FSM

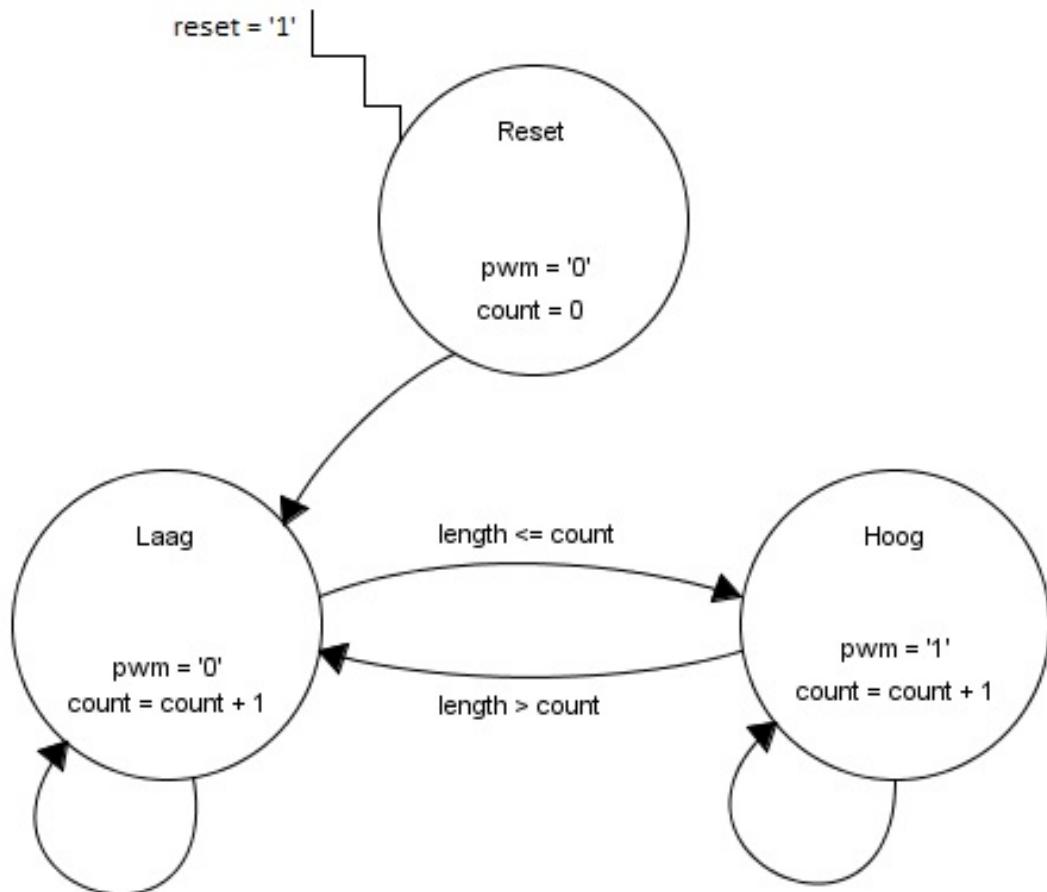

Figuur 6.3: Alarm pwm FSM

6.3.2. CODE

De code voor het alarm is opgedeeld in 3 stukken:

- alarm-compare
- alarm-counter
- alarm-pwm

Alarm-counter en alarm-pwm zijn onderdeel van een top entity, alarm. Omdat het nog niet zeker is waar alarm-compare geplaatst gaat worden op de chip is die daar niet bij inbegrepen. De code voor het alarm is te vinden in appendix B.6.

- De entity en behavioural van alarm compare is te vinden in appendices B.6.1 en B.6.2.
- De top entity en port map van alarm is te vinden in appendices B.6.3 en B.6.4.
- De entity en behavioural van alarm-counter is te vinden in appendices B.6.5 en B.6.6.
- De entity en behavioural van alarm-pwm is te vinden in appendices B.6.7 en B.6.8.

6.4. RESULTATEN

Alle onderdelen werken in de simulaties. Zowel de simulatie van de behaviour als van de extracted vhdl. De simulaties zijn te vinden in appendix E.

Te zien is in fig's. E.1 en E.3 dat wanneer de huidige tijd (tijd_uur en tijd_min) gelijk is aan de wekker tijd (wekker_uur en wekker_min) minus 15 minuten, dan gaat het signaal licht naar '1'. Als de huidige tijd gelijk is aan de wekker tijd, gaat ook het geluid signaal naar '1'. Ook is te zien dat wanneer de knop (in de simulatie stop_alarm) naar '1' gaat het licht en/of geluid weer naar '0' gaat.

fig's. E.2 en E.4 laten zien dat op het moment dat er 15 seconde zijn verstreken het pwm-signaal breder wordt.

6.5. TESTEN

Nadat alles er goed uitzag bij de simulaties is het alarm uitvoerig getest op de FPGA. Hier bleek alles ook prima te werken. Er was te zien dat een led steeds feller werd, dus het pwm-signaal werd steeds breder. Ook was te zien dat als de huidige tijd gelijk was aan de ingestelde wekker tijd minus 15 minuten er een signaal naar de pwm generator gaat om die aan te zetten.

7

LCD CONTROLLER

7.1. LCD CONTROLLER


Op de LCD zal de huidige tijd, ingestelde wekkertijd, datum en ingeschakelde functies te zien zijn. Een LCD is daar handig voor omdat het veel ontwerp vrijheid biedt. Dat neemt ook mee dat het erg gecompliceerd kan worden. Het LCD dat zal worden gebruikt is van de fabrikant MIDAS, typenummer MC128064B6W-BNMLW. Het betreft een graphical LCD van 128 x 64 pixels met een register die geschreven kan worden. De bibliotheek met characters en de controller om het LCD te schrijven zal extern van deze chip plaatsvinden door middel van een atmega32-16pu. Deze keuze is gemaakt omdat voor de characters niet genoeg ruimte is op de chip. De LCD controller op de chip zal dus alleen de inkomende data moeten omzetten naar een positie waarnaar het geschreven moet worden en een bijbehorend character. De layout van het display is al vastgesteld, zodat de posities alvast bekend zijn. Zie voor de layout afbeelding 7.1.



Figuur 7.1: LCD layout

7.2. SPECIFICATIES

Naam	Type	Functie
clk	in std_logic	Klok
reset	in std_logic	Reset
ready	in std_logic	
uren	in std_logic_vector(5 downto 0)	data signaal met actuele uren afkomstig van DCF
minuten	in std_logic_vector(6 downto 0)	data signaal met actuele minuten afkomstig van DCF
dagvdweek	in std_logic_vector(2 downto 0)	data signaal met de actuele dag afkomstig van DCF
dagvdmaand	in std_logic_vector(5 downto 0)	data signaal met de actuele dag van de maand afkomstig van DCF
maand	in std_logic_vector(4 downto 0)	data signaal met de actuele maand afkomstig van DCF
jaar	in std_logic_vector(7 downto 0)	data signaal met het actuele jaar afkomstig van DCF
dcf_debug	in std_logic	signaal afkomstig van het dcf component en weergeeft of het DCF signaal ontvangen wordt of niet
menu	in std_logic_vector(2 downto 0)	data signaal die de actuele menu state weergeeft
alarm	in std_logic	buffer signaal dat weergeeft of alarmfunctie in of uitgeschakeld is
geluid_signaal	in std_logic	buffer signaal dat weergeeft of geluidsfunctie in of uitgeschakeld is
licht_signaal	in std_logic	buffer signaal dat weergeeft of lichtfunctie in of uitgeschakeld is
wektijd_uren	in std_logic_vector(5 downto 0)	data signaal met ingestelde wektijd uren
wektijd_min	in std_logic_vector(6 downto 0)	data signaal met ingestelde wektijd minuten
data_out	out std_logic_vector(6 downto 0)	data signaal dat de x,y,c informatie doorgeeft aan de microcontroller
clk_out	out std_logic	clock om microcontroller clock mee te synchroniseren

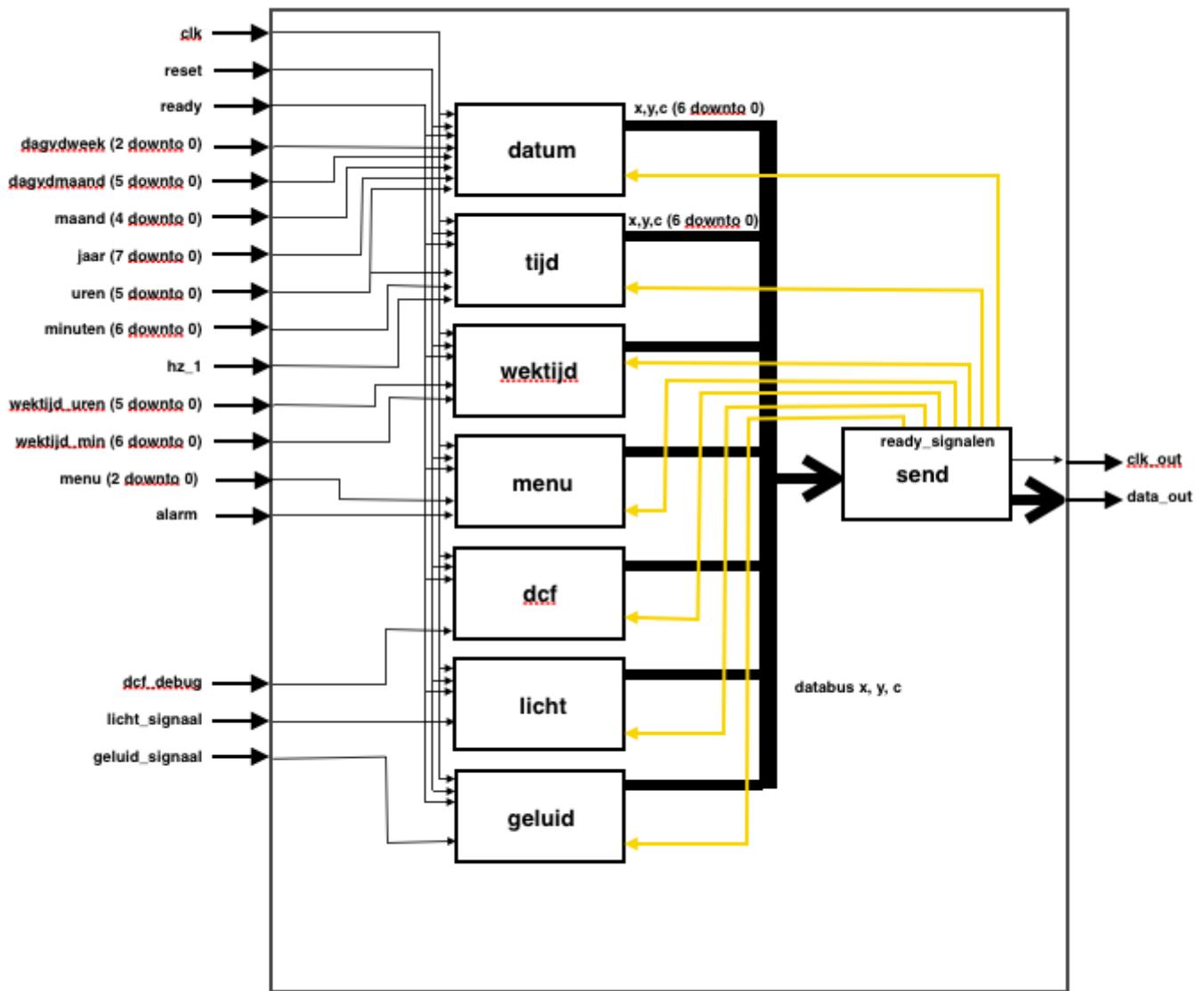

Figuur 7.2: Toplevel Entity


7.2.1. GEDRAG

De LCD controller zal na de reset alle informatie die hij binnen krijgt omzetten naar een karakter met bij behorende x en y positie en wegschrijven naar de microprocessor van de LCD. Daarna zal de controller alleen de data die veranderd op de ingangen omzetten en wegschrijven naar de microprocessor om tijd en onnodige acties te besparen.

Het verzenden van de x,y en c gaat door een data signaal van 7 bits samen met een clock_out. Een neergaande klokflank geeft aan dat de data klaar staat om te verzenden zodat er op de opgaande klokflank kan worden gesampt. Zo zal eerst de x, daarna de y en als laatste de c worden verzonden. Het versturen van een karakter duurt dus 3 klokslagen van de clock_out. een klokslag van de clock_out is gelijk aan 2 klokslagen van de ingaande clk.

7.3. FUNCTIONALITEIT

De systemen links (datum, tijd, etc) zorgen per stuk voor het ontvangen van de inkomende informatie en het omzetten naar een x,y positie met een karakter. De x,y en de c zal op de uitgang van het component worden gezet. Het component send_buffer is een MUX en zorgt voor het uitlezen van de x,y en c en zal door middel van de ready signalen aangeven welk signaal hij heeft uigelezen en naar de zender heeft verstuurd. Zodra de ready

 

Figuur 7.3: Entity datum

laag wordt, weet het desbetreffende component dat de data is uitgelezen en zal daarna nieuwe data klaar zetten. Nadat de mux de data naar de zender heeft gebufferd, zal de zender de signalen een voor een door verzenden naar de microcontroller. Tegelijkertijd zal de zender een clock_out geven, zodra de clock laag staat de data klaar, zodat op de opgaande klokflank de data vanaf de chip kan worden uitgelezen.

7.4. SUBSYSTEMEN LCD

7.4.1. DATUM

GEDRAG

Na een reset of één keer per dag om 12 uur middernacht zal het datum component de data voor de nieuwe datum verzenden naar de zend buffer. De inkomende data is in het binary coded decimal (bcd) formaat. Eerst zal hij de dag van de week doorgeven, daarna de dag van de maand, de maand en daaropvolgend het jaartal. Dat allemaal sequentieel, getriggerd op de neergaande klokflank van de ready_buf.

FUNCTIONALITEIT

Het component werkt met een finite state machine (FSM) waarin de characters worden klaargezet en een counter genaamd positie wordt aangestuurd met daarnaast een apart process om de juiste input te bepalen afhankelijk van de counter.

Na de reset zal de FSM in de selectdata state starten en positie op 0 worden gezet. In het aparte process zal de data_buf worden gekoppeld aan de input die hoort bij positie=0 en zal de x en y bepaald worden. In selectdata zal afhankelijk van de counter (in dit geval 0) worden bepaald of de dag van de week of de getallen van de datum moet worden geschreven. Bij positie=0 zal het karakter van de dag van de week (in state cdvdw) worden klaargezet. Het karakter wordt bepaald door de waarde die op de data_buf staat. Op de neergaande klokflank van het ready_buf signaal zal de FSM terug gaan naar de state selectdata en zal er bij positie 1 worden opgeteld. Daardoor zal hierna het eerste getal van de datum worden geschreven. Dit zal zich herhalen tot positie =7, daarna zal hij naar de rust stand gaan en is de datum geschreven.

Als het middernacht is, dus tijd_uren = '00000', zal er ook een nieuwe datum worden klaargezet. Zodra de positie 7 is zal de machine in state selectdata blijven hangen totdat de tijd_uren ongelijk is aan "00000". Dit om te voorkomen dat het component een uur lang onnodig data blijft verzenden.

FSM

VHDL CODE


Zie B.7.4 voor de entity code.

Zie B.7.5 voor de behavioural code. Zie ?? voor de testbench die is gebruikt.

SIMULATIES

Zie F.6 voor de simulatie van de behavioural code.

Zie F.7 voor de simulatie van het gesynthetiseerde circuit. De simulaties zijn uitgevoerd met een clock van 2000ns. Er is getest tot 300k ns, zie de testbench in ?? voor meer informatie.

 

Figuur 7.4: FSM Datum

RESULTATEN

Uit de simulaties is gebleken dat het circuit doet waarvoor het is ontworpen.

7.4.2. TIJD EN WEKTIJD

GEDRAG

Na een reset of bij het veranderen van de minuten zal de entity tijd data gaan verzenden. De data die verzonden wordt bevat informatie over welk character geprint moet worden en zijn positie. De characters die moeten worden verzonden worden bepaalt aan de hand van de minuten en uren die de entity in gaan. Dit zal altijd op de volgende volgorde gaan: tientallen uren, eentallen uren, tientallen minuten en als laatste eentallen minuten. Ook zal de module bij een opgaande flank van het één Hz signaal de dubbele punt tussen de uren en minuten aan of uit zetten.

Het component wektijd verzend dezelfde informatie naar het LCD, alzij het op een andere positie. De wektijd zal beginnen met verzenden op het moment dat de wektijd wordt aangepast in het menu. De volgorde van de van de wektijd is hetzelfde als die van het component tijd.

FUNCTIONALITEIT

Het component tijd werkt volgens het Moore principe. Om de seconde wordt een nieuw character naar het LCD gestuurd. Dit character is voor de dubbele punt tussen de uren en minuten. Als er een minuut om is dan zal de nieuwe tijd naar het LCD worden verzonden.

Het component wektijd werkt ook volgens een Moore principe. Op het moment dat er in het menu de wektijd wordt aangepast zal het component wektijd het LCD blijven updaten met de huidige wektijd, dit om een goede feedback te geven naar de gebruiker.

FSM**VHDL CODE**

De VHDL code van de tijd is te vinden in appendixes [?], [?]. De VHDL code van de wektijd is te vinden in appendixes [?] en [?].

SIMULATIES

Zie [?] voor de simulatie resultaten van de tijd. Deze simulatie is met de testbench gedaan die te vinden is in [?].

De simulatie resultaten van de wektijd is te vinden in [?]. Deze simulatie is met de testbench gedaan die te vinden is in [?].

RESULTATEN

De simulatie resultaten van allebei de componenten zijn zoals die te verwachten zijn. Hierdoor kunnen we concluderen dat allebei de componenten naar behoren werken.

7.4.3. MENU**GEDRAG**

Om de gebruiker feedback te geven in welk gedeelte van het menu de wekker zit wordt dat laten zien op het LCD. Het eerste deel wat het subblok *menu doet*, is aangegeven wat er op het LCD geschreven moet worden wat er aangepast moet worden. Het tweede deel is een streep zetten onder het deel wat daadwerkelijk aangepast wordt.

FUNCTIONALITEIT

In figuur 7.7 is de FSM te zien van het subblok menu. Zolang het menu niet verandert, blijft blijven de uitgangssignalen hetzelfde. Zodra het menu verandert, worden er andere karakters geschreven, welk karakter er geschreven wordt, hangt af van in welk deel van het menu de wekker zit. Zodra het ready-signaal hoog wordt, kan de informatie naar de zender gestuurd worden en als het ready-signaal dan weer laag wordt, is de informatie verstuurd en wordt de nieuwe state weer de steady-state.

FSM**VHDL CODE**

De VHDL-code van het menu staat in appendix B.7.12.

SIMULATIES

In appendix F is de simulatie van het subblok menu te zien.

7.4.4. DCF**GEDRAG**

Om te weten of het DCF-signaal ontvangen wordt, wordt er een karakter geschreven op het LCD. Het DCF_debug signaal wat van de DCF-controller komt, geeft aan of het DCF-signaal ontvangen wordt. Om te zorgen dat er niet steeds geschreven hoeft te worden of het signaal ontvangen wordt of niet, is er een buffer geïmplementeerd die het signaal een klokslag onthoudt. Dus alleen als het signaal verandert, hoeft het subblok van de DCF te gaan schrijven.

FUNCTIONALITEIT

Om duidelijk te maken hoe het subblok DCF_lcd werkt, staat in figuur 7.8 de FSM van het subblok.

FSM**VHDL CODE**

De VHDL-code van het subblok dcf_lcd staat in appendix B.7.7.

SIMULATIES

De resultaten van de simulatie aan het subblok DCF_lcd is te vinden in appendix F

7.4.5. GELUID EN LICHT**GEDRAG**

Op het LCD is te zien of het geluid en/of het licht aangaat als het alarm afgaat. Dit is optioneel en kan geregeld worden in het menu. Het signaal menu_state geeft aan in welk deel van het menu de gebruiker zich bevindt.

FUNCTIONALITEIT

De subblokken licht en geluid lijken veel op elkaar. In figuren 7.9 en 7.10 zijn de FSM van de twee blokken te zien.

FSM**VHDL CODE**

De VHDL codes staan in appendices B.7.8 en B.7.10.

SIMULATIES

In appendix F zijn de resultaten te zien van de subblokken geluid en licht.

7.4.6. ZENDER**GEDRAG**

De zender zorgt ervoor dat de x , y en c van de verschillende componenten bij de microcontroller komen. Dit doet het component door een x , y en c waarde in te nemen, en deze vervolgens in de goede volgorde op de uitgang te zetten. De zender zal altijd beginnen met de x op de uitgang te zetten. Daarna zal de zender het signaal clk_out omlaag brengen, om op de volgende klokslag dit signaal weer hoog te maken. Op de volgende klokflank zal clk_out weer omlaag gebracht worden en y op de uitgang gezet worden. Daarna zal clk_out weer hoog worden en zal het geheel nog herhaald worden voor de c . Nadat deze reeks is verzonden zal er bekeken worden of het volgende blok data wil verzenden. Als dit het geval is dan zal deze data verzonden worden. Mocht dat niet het geval zijn dan wordt dat blok overgeslagen en gaat de zender naar het volgende blok.

FUNCTIONALITEIT

Het doel van de zender is om de data die de afzondelijke componenten willen verzenden, goed naar de microcontroller worden verzonden. Dit moet goed door de microcontroller begrepen worden. Daarom zal de volgorde van de verzonden data altijd hetzelfde zijn. Tussen twee verschillende blokken data zit altijd een beetje extra tijd. Dit is minimaal 1 klokslag. Hierdoor weet de microcontroller dat de vorige transmissie afgelopen is en dat het volgende blok weer bij de x begint.

Alle blokken kunnen tegelijk verzenden. De blokken moeten namelijk op een ready signaal wachten van de zender. Vervolgens selecteert de verzender via een bus naar welk blok wordt gekeken om data te verzenden. Mocht dit blok niks te verzenden hebben dan zal de c van dat blok op 0000000 staan. Hierdoor weet de zender dat het niks hoeft te verzenden en zal naar het volgende blok gaan.

FSM

De FSM van de zender is te vinden in [?]

VHDL CODE

De vhdl code van de zender is opgedeeld in twee stukken, namelijk een send control en een send bus. Deze twee zijn vervolgens met een structural behaviour bij elkaar gevoegd. De code van de send control is te vinden in [?] en [?]. De code voor de send bus is te vinden in [?] en [?]. De top structure is te vinden in [?] en [?].

SIMULATIES

De simulatie van de gehele zender is te vinden in [?]. Hierin is goed te zien dat ready voor elk blok apart omhoog gaat en dat het blok voor blok behandeld wordt. Deze simulatie is gedaan met de testbench in [?].

RESULTATEN

De simulatie is zoals te verwachten valt. Hierdoor kan geconcludeert worden dat de zender naar behoren werkt.

7.4.7. VHDL CODE

Zie ?? voor de entity code.

Zie ?? voor de behavioural code.

Zie ?? voor de testbench die is gebruikt.

7.5. SIMULATIE

Zie F.1 voor de simulatie van de behavioural code.

7.6. TESTEN

Tijdens het testen van verschillende subcircuits zijn veel dingen fout gegaan. Vaak waren de circuits dan ook wel goed, maar was de testbench niet correct. Zo hebben we in het begin met een te hoge clock frequentie getest, maar ook met signalen die niet lang genoeg hoog bleven.

Het systeem is ook getest op een Altera FPGA bord. Eerst dachten we dat het niet werkte, maar achteraf bleek dat, wat best logisch is, het systeem zodanig snel werkt dat wij zelf het niet konden waarnemen. Door de klok te pulsen met een button konden we zien dat het systeem weldeegelijk correct werkt.

7.7. RESULTATEN

De resultaten zijn goed. Het systeem heeft 2 errors in de switch level simulatie. Dat heeft te maken met de testbench waarin een situatie wordt gecreëerd die zich nooit zal voordoen. Dat maakt dus niks uit.

7.7.1. CONCLUSIE EN DISCUSSIE

De controller werkt naar verwachting. Omdat vanwege tijdgebrek en gestelde prioriteiten de microcontroller nog niet af is voor het LCD kan nog niet worden getest of het systeem ook daarmee goed functioneert. Al verwachten wij, omdat de simulaties en de test op de FPGA positief zijn, dat het kan gaan werken.

Ready = '0' & ready_sig = '1'

Char_3_state

x <= char_3_x

y <= char_3_y

c <= char_#

Ready = '0' & ready_sig = '1'

Char_2_state

x <= char_2_x

y <= char_2_y

Ready = '0' & ready_sig = '1'

Char_3_sta


x <= char_3_x

y <= char_3_y


c <= char_##

Ready = '0' & ready_sig = '1'


CH

 


Figuur 7.7: FSM van het subblok menu

 


Figuur 7.8: FSM van het subblok dcf_lcd

 

Figuur 7.9: FSM van het subblok geluid

 


Figuur 7.10: FSM van het subblok licht

 

8

RESULTS FOR TOTAL DESIGN


Alle subblokken moeten in een top-entity aan elkaar geknoopt worden. Deze code is te vinden in appendix B.8.12. Om dit te testen is er een simulatie gedaan. Het resultaat daarvan is te vinden in figuur 8.1.

 

Figuur 8.1: Simulatie resultaat

Hieruit blijkt dat de chip voldoet aan de gestelde eisen. Om een beter beeld te krijgen of deze resultaten eruit komen als de chip daadwerkelijk ontwikkeld is, is er ook de gesynthetiseerde code gesimuleerd. Het resultaat daarvan is te vinden in figuur 8.2.

Na deze te hebben vergeleken, bleken die goed overeen te komen.

 

Figuur 8.2: Gesynthetiseerd resultaat

9

PLAN VOOR HET TESTEN VAN DE CHIP

9.1. LOGIC ANALYZER

Zodra de chip daadwerkelijk gemaakt is, kan die in kwartaal vier getest worden. Dit wordt gedaan met behulp van de logic analyzer LA-5580. Dit meetinstrument meet de uitgangsspanningen (logische één of nul) als functie van de tijd. De voordelen van deze analyzer ten opzichte van een oscilloscoop is dat de analyzer een groot aantal uitgangsspanningen kan meten en tegelijkertijd ingangssignalen de chip in kan sturen.

Voor het testen van de chip met een logic analyzer zijn een paar referentiedocumenten nodig die geproduceerd worden tijdens het ontwerpen van de chip. De ingangssignalen die in de referentiedocumenten staan worden als ingang naar de chip gestuurd en de uitgangssignalen van de chip en die van de documenten worden met elkaar vergeleken.

9.2. TESTSIGNALEN

Er hadden nog testsignalen op de lege pinnen gezet kunnen worden. Op die manier zouden ook signalen getest kunnen worden die van het ene subblok naar het andere subblok gaan. Mocht er een subblok niet functioneren, kan dat getest worden met behulp van de testsignalen en eventueel kunnen die testsignalen nog gebruikt worden om op een andere manier een bruikbaar en visueel uitgangssignaal te krijgen.

Het zou dan om de volgende signalen gaan

- Het DCF_debug signaal
- Het Hz_I signaal
- En de vector menu_state.

Door tijd en ruimtegebrek was dit alleen niet meer mogelijk.

10

VOORTGANG VAN HET PROJECT

10.1. INLEIDING

Bij dit project zijn er vaak weinig resultaten, totdat het bijna afgelopen is. Dit is een van de redenen dat voor een wake-up light gekozen is. Een wekker zelf is relatief makkelijk te maken. Er zijn echter ook een hele hoop extra features die in een wekker geïmplementeerd kunnen worden. Op deze manier is dus een werkend resultaat relatief snel geproduceerd en kunnen daarna naar gelang extra toepassingen toegevoegd worden. Dit is goed voor het moreel in de groep, aangezien een werkend product al heel snel gerealiseerd is. Hierdoor is er ook meer aansporing om meer toepassingen te implementeren, omdat er al een werkend geheel is. In het ergste geval is er geen extra feature. Daarnaast, als uiteindelijk bleek dat de planning te krap was, kunnen er features geschrapt worden, en is er nog steeds een werkend product. Onder andere dit maakt een wake-up light zeer aantrekkelijk om te maken.

10.2. WERKVERDELING

Zodra duidelijk was wat gemaakt ging worden, werd een werkplan opgesteld. Dit was nodig zodat het duidelijk was wat er gedaan moest worden. Vervolgens zijn de taken zo snel mogelijk verdeeld door de wake-up light in blokken te verdelen. Van deze blokken werden ook eerst de specificaties bepaald, zodat er geen communicatieproblemen zouden ontstaan tussen de blokken. Uiteindelijk zijn er 4 hoofdblokken ontstaan, wat goed uitkwam, aangezien dit betekende dat er weer 4 tweetallen nodig waren, en de groep bestaat uit 8 mensen.

Deze blokken werden vervolgens door de tweetallen apart gemaakt en waar de specificaties niet duidelijk genoeg waren, of onhandig gedefinieerd, werden deze aangepast.

10.3. SAMENWERKING BINNEN DE GROEP

De samenwerking binnen de groep was goed. Als afspraken niet duidelijk waren werd snel contact gezocht, hier toe was onder andere een Whatsapp-groepsgesprek aangemaakt. Van de vier onderdelen van het wake-up light waren er drie ruim op tijd af. De laatste, het LCD-scherm, liet iets langer op zich wachten. Toen de uiteindelijke deadline dichterbij kwam, werd er echter wel uitstekend samengewerkt om het toch nog af te krijgen.

10.4. AFSPRAKEN EN DEADLINES BINNEN DE GROEP

Afspraken binnen de groep verliepen meestal soepel. Zo gebeurde het dat op de dag van een presentatie bleek dat een van de leden ziek was. Andere leden sprongen in en zo kwam de presentatie toch nog tot een goed einde.

11


CONCLUSIE

De wekker werkt nu naar behoren. Alle onderdelen voldoen aan de gestelde eisen. De interne klok wordt gesynchroniseert als een goed DCF-signalen wordt ontvangen en kan op zichzelf door tellen mocht het signaal wegvalLEN. De data wordt ook overgezet en doorgegeven mits de parity check het signaal goedkeurd. De controller beschikt over een werkend menu en kan bepalen welke informatie op het LCD-scherm weergegeven wordt. Dit kan via de vier knoppen: menu, set, up en down. Daarnaast is de wekker in te stellen via het menu en kan het geluid apart aan- of uitgezet worden. Het licht begint 15 minuten van te voren langzaam meer licht te geven en op de ingestelde wekkertijd gaat het geluid af. De LCD_controller geeft overzichtelijk alle informatie via een microcontroller weer op een LCD scherm. Alle onderdelen zijn succesvol gesimuleerd in Modelsim en via een switch-level simulatie. Nadat deze simulaties overeen kwamen zijn alle onderdelen op een FPGA getest. Dit bleek ook succesvol te zijn. Vervolgens werd met succes deze handelingen voor een top-entity herhaald. Hoewel de wekker theoretisch op nu op de chip kan staan, zal het moeten blijken of de chip het in praktijk ook doet. Naast deze test zijn er nog meer mogelijkheden om te onderzoeken. Zo zouden er meer functionaliteiten en opties op de wekker kunnen. Zoals bijvoorbeeld het instellen van de duur dat het licht aangaat of de temperatuur weergeven. Bij zo'n eventuele uitbreiding zal misschien overwogen moeten worden een grotere chip te nemen zodat er meer oppast.


A

FSM DIAGRAMMEN (DCF77 BLOK)


SUBBLOKKEN VAN SYNCTIME

 

 
Figuur A.1: FSM diagram van het subblok edge detector



 Figuur A.2: FSM diagram van het subblok DCF counter




 Figuur A.3: FSM diagram van het subblok DCF decoder




Figuur A.4: FSM diagram van het subblok parity check

KLOKDELER

 


Figuur A.5: FSM diagram van het subblok klokdeeler


SUBBLOKKEN VAN DE KLOK

 

 Figuur A.6: FSM diagram van het subblok seconden teller



 Figuur A.7: FSM diagram van het subblok minuten teller



Figuur A.8: FSM diagram van het subblok uren teller

B

VHDL CODE

B.1. VHDL BESCHRIJVING VAN HET DCF77 BLOK

B.1.1. EDGE DETECTOR

```
1 -- Alex Oudsen, 4325494
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity edge_detector is
7   port(clk      :in  std_logic;      -- 32 kHz systeemklok
8        reset   :in  std_logic;      -- Systeemreset
9        input    :in  std_logic;      -- digitaal DCF77 signaal
10       rising  :out std_logic;      -- DCF77 rising edge
11       falling:out std_logic);     -- DCF77 falling edge
12 end edge_detector;
13
14
15 -- Alex Oudsen, 4325494
16 -- De edge detector genereert uit het dcf77 signaal
17 -- aparte pulsen voor de rising en falling edges
18
19 library ieee;
20 use ieee.std_logic_1164.all;
21
22
23 architecture behaviour of edge_detector is
24
25   type edged is (clear, find_edge, output);
26   signal state, new_state: edged;
27
28   signal temp, new_temp: std_logic;
29   signal rise, new_rise: std_logic;
30   signal fall, new_fall: std_logic;
31
32   signal r_wait, new_r_wait: std_logic;
33   signal f_wait, new_f_wait: std_logic;
34
35 begin
36   rising <= rise; -- rising en falling zijn de daadwerkelijke uitgangen
37   falling <= fall;
38
39   process(clk)
40   begin
41     if(clk'event and clk = '1') then
42       if(reset = '1') then      -- Systeemreset
43         rise <= '0';
44         fall <= '0';
45         temp <= '0';
46
47         r_wait <= '0';
48         f_wait <= '0';
49         state <= clear;
50
51       else
52         if(temp = '1') then
53           new_rise <= '1';
54           new_fall <= '1';
55           new_temp <= '1';
56
57           r_wait <= '1';
58           f_wait <= '1';
59           state <= find_edge;
60
61         else
62           new_rise <= '0';
63           new_fall <= '0';
64           new_temp <= '0';
65
66           r_wait <= '0';
67           f_wait <= '0';
68           state <= output;
69
70         endif;
71
72       endif;
73
74     endif;
75
76   end process;
```

```

34      else
35          rise <= new_rise;
36          fall <= new_fall;
37          temp <= new_temp;
38
39          r_wait <= new_r_wait;
40          f_wait <= new_f_wait;
41          state <= new_state;
42      end if;
43  end if;
44 end process;
45
46 process(state, input, temp, rise, fall, r_wait, f_wait) is
47
48 begin
49     case state is
50         when clear =>          -- Reset state
51             new_rise <= '0';
52             new_fall <= '0';
53             new_temp <= input;
54
55             new_r_wait <= '0';
56             new_f_wait <= '0';
57             new_state <= find_edge;
58         when find_edge =>    -- Maakt gebruik van vertragingstijd van de not
59             new_rise <= (not temp) and input;
60             new_fall <= (not input) and temp;
61             new_temp <= temp;
62
63             new_r_wait <= '0';
64             new_f_wait <= '0';
65             new_state <= output;
66         when output =>        -- Hier wordt gezorgd voor een bruikbare uitgangspuls
67             new_rise <= rise;
68             new_fall <= fall;
69             new_temp <= temp;
70
71         if(rise = '1' or fall = '1') then
72             if(rise <= '1' and f_wait = '0') then
73                 new_r_wait <= '0';
74                 new_f_wait <= '1';
75                 new_state <= clear;
76             elsif(fall <= '1' and r_wait = '0') then
77                 new_r_wait <= '1';
78                 new_f_wait <= '0';
79                 new_state <= clear;
80             else
81                 new_r_wait <= '0';
82                 new_f_wait <= '0';
83                 new_state <= find_edge;
84             end if;
85         else
86             new_r_wait <= '0';
87             new_f_wait <= '0';
88             new_state <= find_edge;
89         end if;
90     when others =>        -- Zou nooit mogen voorkomen
91         new_rise <= '0';
92         new_fall <= '0';
93         new_temp <= '0';
94
95         new_r_wait <= '0';
96         new_f_wait <= '0';
97         new_state <= clear;
98     end case;
99 end process;
100 end behaviour;

```

B.1.2. DCF COUNTER

```

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity dcf_counter is
7   port(clk      :in  std_logic;    -- 32 kHz systeemklok
8        reset    :in  std_logic;    -- Systeemreset
9        dcf_rise:in  std_logic;    -- DCF77 signaal - rising edge
10       dcf_fall:in  std_logic;    -- DCF77 signaal - falling edge
11       count    :out  std_logic_vector(15 downto 0); -- Tellerwaarde
12       new_bit  :out  std_logic); -- Een nieuwe bit is geteld
13 end dcf_counter;


---


1 -- Alex Oudsen, 4325494
2 -- De dcf_counter is verantwoordelijk voor het detecteren van de pulsen
3 -- van het dcf77 signaal waarmee de informatiebits zijn gecodeerd
4
5 library ieee;
6 use ieee.std_logic_1164.all;
7 use ieee.std_logic_unsigned.all;
8
9 architecture behaviour of dcf_counter is
10
11 type count_state is (idle, rising, dcf_high, hold);
12 signal state, new_state: count_state;
13
14 signal next_bit, new_next_bit: std_logic;
15 signal counter, new_counter: std_logic_vector(15 downto 0);
16
17 begin
18   count <= counter;
19   new_bit <= next_bit;
20
21   process(clk) is
22   begin
23     if(clk'event and clk = '1') then
24       if(reset = '1') then          -- Systeemreset
25         counter <= (others => '0');
26         next_bit <= '0';
27         state <= idle;
28     else
29       counter <= new_counter;
30       next_bit <= new_next_bit;
31       state <= new_state;
32     end if;
33   end if;
34 end process;
35
36 process(state, dcf_rise, dcf_fall, counter, next_bit) is
37 begin
38   case state is
39     when idle =>
40       -- Controleer op een rising edge van het dcf77 signaal
41       if(dcf_rise = '1') then
42         new_counter <= (others => '0');
43         new_next_bit <= '0';
44         new_state <= rising;
45       else
46         new_counter <= counter + 1;
47         new_next_bit <= '0';
48         new_state <= idle;
49       end if;
50     when rising =>
51       -- Hier wordt bepaald of een rising edge hoort bij
52       -- een daadwerkelijke puls of een spike/glitch
53       new_counter <= counter + 1;
54       new_next_bit <= '0';
55       if(counter > 640) then

```

```

56         new_state <= dcf_high;
57     elsif(dcf_fall = '1') then
58         new_state <= idle;
59     else
60         new_state <= rising;
61     end if;
62 when dcf_high =>
63     -- Wacht op een falling edge van het dcf77 signaal
64     -- Negeer bovendien falling edges t.g.v. spikes/glitches
65     if(dcf_fall = '1' and counter > 2560) then
66         new_counter <= counter;
67         new_next_bit <= '1';
68         new_state <= hold;
69     else
70         new_counter <= counter + 1;
71         new_next_bit <= '0';
72         new_state <= dcf_high;
73     end if;
74 when hold =>
75     new_counter <= counter;
76     new_next_bit <= next_bit;
77     new_state <= idle;
78 when others =>          -- Zou nooit mogen voorkomen
79     new_counter <= (others => '0');
80     new_next_bit <= '0';
81     new_state <= idle;
82 end case;
83 end process;
84 end behaviour;

```

B.1.3. DCF DECODER

```

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity dcf_decoder is
7 port(clk           :in std_logic; -- 32 kHz systeemklok
8      reset        :in std_logic; -- Systeemreset
9      count        :in std_logic_vector(15 downto 0); -- Tellerwaarde
10     new_bit      :in std_logic; -- Een nieuwe bit is geteld
11     dcf_led      :out std_logic; -- Debug signaal voor signaalontvangst
12     start_xor   :out std_logic; -- Enable signaal voor parity_check
13     minuten     :out std_logic_vector(6 downto 0); -- Minuten in BCD
14     uren        :out std_logic_vector(5 downto 0); -- Uren in BCD
15     weekdag    :out std_logic_vector(2 downto 0); -- Dagen (001 is maandag, enz.)
16     dagen       :out std_logic_vector(5 downto 0); -- Dagen (de cijfers) in BCD
17     maanden    :out std_logic_vector(4 downto 0); -- Nummer van de maand in BCD
18     jaren       :out std_logic_vector(7 downto 0); -- Laatste 2 cijfers van het jaartal; in
19     BCD
20     parity_bits :out std_logic_vector(2 downto 0)); -- De 3 parity bits uit het DCF77
21     signaal
22 end dcf_decoder;

```

```

1 -- Joran Out, 4331958 & Alex Oudsen, 4325494
2 -- De dcf_decoder filtert met behulp van de informatie die
3 -- de dcf_counter over het digitale dcf ingangssignaal levert
4 -- de gewenste bits waarmee datum en tijd zijn gecodeerd
5 -- Bovendien worden de drie bijbehorende parity_bits
6 -- ook meegegeven aan het volgende onderdeel (parity_check)
7 -- Het uitgangssignaal dcf_led geeft aan of het dcf signaal
8 -- goed wordt ontvangen door uit te gaan op het moment dat
9 -- er bits uit de reeks van 59 die het dcf77 signaal bevat, ontbreken
10
11 library ieee;
12 use ieee.std_logic_1164.all;
13 use ieee.std_logic_unsigned.all;
14 use ieee.numeric_std.all;
15
16 architecture behaviour of dcf_decoder is

```

```

17
18 type dcf_state is (idle, newbit, hold_on);
19
20 signal led, new_led: std_logic;
21 signal state, new_state: dcf_state;
22 signal minute, new_minute: std_logic;
23 signal bit_storage, new_bit_storage: std_logic_vector(58 downto 0);
24 signal bits_received, new_bits_received: std_logic_vector(5 downto 0);
25
26 begin
27     dcf_led      <= led;
28     minuten      <= bit_storage(27 downto 21);
29     uren         <= bit_storage(34 downto 29);
30     weekdag     <= bit_storage(44 downto 42);
31     dagen        <= bit_storage(41 downto 36);
32     maanden     <= bit_storage(49 downto 45);
33     jaren        <= bit_storage(57 downto 50);
34     parity_bits(2)    <= bit_storage(58);
35     parity_bits(1)    <= bit_storage(35);
36     parity_bits(0)    <= bit_storage(28);
37
38     process(clk, reset) is
39     begin
40         if(reset = '1') then                      -- Systeemreset
41             bits_received <= (others => '0');
42             bit_storage <= (others => '0');
43             minute <= '0';
44             led <= '0';
45             state <= idle;
46         elsif(clk'event and clk = '1') then          -- Opgaande klokflank v.d.
47             systeemklok
48             bits_received <= new_bits_received;
49             bit_storage <= new_bit_storage;
50             minute <= new_minute;
51             led <= new_led;
52             state <= new_state;
53         end if;
54     end process;
55
56     process(state, count, new_bit, minute, bits_received, bit_storage, led) is
57
58     variable location: natural range 0 to 59;
59
60     begin
61         location := to_integer(unsigned(bits_received));
62         new_bit_storage <= bit_storage;
63
64         case state is
65             when idle =>
66                 if(new_bit = '1') then
67                     new_bits_received <= bits_received;
68                     new_minute <= minute;
69                     new_led <= led;
70                     start_xor <= '0';
71                     new_state <= newbit;
72                     -- Controleer of er een nieuwe minuut gaat beginnen
73                 elsif(count > 32000 and count < 48000) then
74                     -- Initialiseer voor een nieuwe minuut
75                     new_bits_received <= (others => '0');
76
77                     if(bits_received = 59) then
78                         new_minute <= '1';
79                         new_led <= '1';
80                     else
81                         new_minute <= minute;
82                         new_led <= '0';
83                     end if;
84
85                     start_xor <= '0';
86                     new_state <= idle;

```

```

87         else
88             new_bits_received <= bits_received;
89             new_minute <= minute;
90             new_led <= led;
91             start_xor <= '0';
92             new_state <= idle;
93         end if;
94     when newbit =>
95         -- Ga na of de ontvangen bit een 1 of een 0 is
96         if(count <= 7040 and count >= 5760) then
97             new_bits_received <= bits_received + 1;
98             new_bit_storage(location) <= '1';
99         elsif(count <= 3840 and count >= 2560) then
100            new_bits_received <= bits_received + 1;
101            new_bit_storage(location) <= '0';
102        else      -- Zou nooit mogen voorkomen
103            new_bits_received <= (others => '0');
104        end if;
105
106        new_minute <= minute;
107        new_led <= '1';
108
109        -- Geef een seintje (start_xor) als een nieuwe minuut is begonnen
110        if(minute = '1') then
111            start_xor <= '1';
112        else
113            start_xor <= '0';
114        end if;
115
116        new_state <= hold_on;
117    when hold_on =>
118        new_bits_received <= bits_received;
119        new_minute <= '0';
120        new_led <= '1';
121        start_xor <= '0';
122        new_state <= idle;
123    when others =>          -- Zou nooit mogen voorkomen
124        new_bits_received <= bits_received;
125        new_minute <= '0';
126        new_led <= '0';
127        start_xor <= '0';
128        new_state <= idle;
129    end case;
130 end process;
131 end behaviour;

```

B.1.4. PARITY CHECK

```

1  -- Joran Out, 4331958 & Alex Oudsen, 4325494
2
3  library ieee;
4  use ieee.std_logic_1164.all;
5
6  entity parity_check is
7      port(clk           :in  std_logic;      -- 32 kHz systeemklok
8          reset         :in  std_logic;      -- Systeemreset
9          start_xor     :in  std_logic;      -- Enable voor parity_check
10         minuten       :in  std_logic_vector(6 downto 0);
11         uren          :in  std_logic_vector(5 downto 0);
12         weekdag       :in  std_logic_vector(2 downto 0);
13         dagen          :in  std_logic_vector(5 downto 0);
14         maanden       :in  std_logic_vector(4 downto 0);
15         jaren          :in  std_logic_vector(7 downto 0);
16         parity_bits   :in  std_logic_vector(2 downto 0);
17         sync_now      :out  std_logic);     -- Ready signaal van parity_check
18 end parity_check;

```

```

1  -- Joran Out, 4331958 & Alex Oudsen, 4325494
2  -- De parity check controleert of de bits die uit de
3  -- dcf decoder komen 'kloppen' volgens de parity bits,
4  -- welke eveneens uit de decoder komen. Indien een

```

```

5  -- parity bit 1 is, zou er in de bijbehorende bits
6  -- een even aantal enen moeten voorkomen
7
8  library ieee;
9  use ieee.std_logic_1164.all;
10 use ieee.numeric_std.all;
11
12 architecture behaviour of parity_check is
13
14  type checks is (clear, check, output);
15  signal state, new_state: checks;
16
17  signal m_par, new_m_par: std_logic; -- parity minuten (correct = 0)
18  signal h_par, new_h_par: std_logic; -- parity uren (correct = 0)
19  signal d_par, new_d_par: std_logic; -- parity datum (correct = 0)
20
21 begin
22  process(clk) is
23  begin
24    if(clk'event and clk = '1') then
25      if(reset = '1') then          -- Systeemreset
26        m_par <= '1';
27        h_par <= '1';
28        d_par <= '1';
29        state <= clear;
30      else
31        m_par <= new_m_par;
32        h_par <= new_h_par;
33        d_par <= new_d_par;
34        state <= new_state;
35      end if;
36    end if;
37  end process;
38
39  process(state, start_xor, m_par, h_par, d_par, minuten, uren, weekdag, dagen, maanden,
40          jaren, parity_bits) is
41  begin
42    case state is
43      when clear =>           -- Dit is de reset state
44        new_m_par <= '1';
45        new_h_par <= '1';
46        new_d_par <= '1';
47
48        sync_now <= '0';
49        if(start_xor = '1') then
50          new_state <= check; -- Start een parity check
51        else
52          new_state <= clear;
53        end if;
54      when check =>           -- Voer de parity check uit
55        new_m_par <= minuten(6) xor minuten(5) xor minuten(4) xor
56                    minuten(3) xor minuten(2) xor minuten(1) xor
57                    minuten(0) xor parity_bits(0);
58        new_h_par <= uren(5) xor uren(4) xor uren(3) xor
59                    uren(2) xor uren(1) xor uren(0) xor
60                    parity_bits(1);
61        new_d_par <= weekdag(2) xor weekdag(1) xor weekdag(0) xor
62                    dagen(5) xor dagen(4) xor dagen(3) xor
63                    dagen(2) xor dagen(1) xor dagen(0) xor
64                    maanden(4) xor maanden(3) xor maanden(2) xor
65                    maanden(1) xor maanden(0) xor jaren(7) xor
66                    jaren(6) xor jaren(5) xor jaren(4) xor
67                    jaren(3) xor jaren(2) xor jaren(1) xor
68                    jaren(0) xor parity_bits(2);
69
70        sync_now <= '0';
71        new_state <= output;
72      when output =>
73        new_m_par <= m_par;
74        new_h_par <= h_par;

```

```

75
76      if(m_par = '0' and h_par = '0' and d_par = '0') then
77          sync_now <= '1';      -- Parity is correct
78      else
79          sync_now <= '0';      -- Parity is niet correct
80      end if;
81      new_state <= clear;
82  when others =>           -- Zou nooit mogen voorkomen
83      new_m_par <= m_par;
84      new_h_par <= h_par;
85      new_d_par <= d_par;
86
87      sync_now <= '0';
88      new_state <= clear;
89  end case;
90 end process;
91 end behaviour;

```

B.1.5. SYNCTIME

```

1  -- Alex Oudsen, 4325494
2
3  library ieee;
4  use ieee.std_logic_1164.all;
5
6  entity synctime is
7      port (clk:          in std_logic;
8          reset:        in std_logic;
9          dcf_in:       in std_logic;
10         dcf_led:      out std_logic;
11         ready:        out std_logic;
12         minuten:     out std_logic_vector(6 downto 0);
13         uren:         out std_logic_vector(5 downto 0);
14         weekdag:    out std_logic_vector(2 downto 0);
15         dagen:       out std_logic_vector(5 downto 0);
16         maanden:    out std_logic_vector(4 downto 0);
17         jaren:       out std_logic_vector(7 downto 0));
18 end synctime;

```

```

1  -- Alex Oudsen, 4325494
2  -- Dit onderdeel is verantwoordelijk voor het genereren
3  -- van synchronisatiemomenten uit het te ontvangen
4  -- digitale dcf77 signaal
5
6  -- Er wordt gebruik gemaakt van de volgende subblokken:
7  -- edge_detector, dcf_counter, dcf_decoder en parity_check
8
9  library ieee;
10 use ieee.std_logic_1164.all;
11 use ieee.numeric_std.all;
12
13 architecture structure of synctime is
14     component edge_detector is
15         port(clk:          in std_logic;
16             reset:        in std_logic;
17                 input:       in std_logic;
18                 rising:      out std_logic;
19                 falling:     out std_logic);
20     end component edge_detector;
21
22     component dcf_counter is
23         port(clk          :in   std_logic;
24             reset        :in   std_logic;
25             dcf_rise     :in   std_logic;
26             dcf_fall     :in   std_logic;
27             count        :out  std_logic_vector(15 downto 0);
28             new_bit      :out  std_logic);
29     end component dcf_counter;
30
31     component dcf_decoder is
32         port(clk          :in   std_logic;

```

```

33      reset      :in  std_logic;
34      count       :in  std_logic_vector(15 downto 0);
35      new_bit     :in  std_logic;
36      dcf_led     :out std_logic;
37      start_xor   :out std_logic;
38      minuten     :out std_logic_vector(6 downto 0);
39      uren        :out std_logic_vector(5 downto 0);
40      weekdag    :out std_logic_vector(2 downto 0);
41      dagen       :out std_logic_vector(5 downto 0);
42      maanden     :out std_logic_vector(4 downto 0);
43      jaren        :out std_logic_vector(7 downto 0);
44      parity_bits :out std_logic_vector(2 downto 0));
45  end component dcf_decoder;
46
47  component parity_check is
48    port (clk:          in  std_logic;
49          reset:        in  std_logic;
50          start_xor:   in  std_logic;
51          minuten:     in  std_logic_vector(6 downto 0);
52          uren:         in  std_logic_vector(5 downto 0);
53          weekdag:    in  std_logic_vector(2 downto 0);
54          dagen:       in  std_logic_vector(5 downto 0);
55          maanden:    in  std_logic_vector(4 downto 0);
56          jaren:       in  std_logic_vector(7 downto 0);
57          parity_bits: in  std_logic_vector(2 downto 0);
58          sync_now:    out std_logic);
59  end component parity_check;
60
61  signal dcf_rise, dcf_fall, new_bit, start_xor: std_logic;
62  signal count: std_logic_vector(15 downto 0);
63  signal jaar: std_logic_vector(7 downto 0);
64  signal minuut: std_logic_vector(6 downto 0);
65  signal uur, dag: std_logic_vector(5 downto 0);
66  signal maand: std_logic_vector(4 downto 0);
67  signal weekday, par: std_logic_vector(2 downto 0);
68
69 begin
70   minuten <= minuut;
71   uren <= uur;
72   weekdag <= weekday;
73   dagen <= dag;
74   maanden <= maand;
75   jaren <= jaar;
76
77   edging: edge_detector  port map(clk, reset, dcf_in, dcf_rise, dcf_fall);
78   counts: dcf_counter   port map(clk, reset, dcf_rise, dcf_fall, count, new_bit);
79   decode: dcf_decoder   port map(clk, reset, count, new_bit, dcf_led, start_xor, minuut, uur,
80                                 weekday, dag, maand, jaar, par);
80   parity: parity_check  port map(clk, reset, start_xor, minuut, uur, weekday, dag, maand,
81                                   jaar, par, ready);
81
82 end structure;

```

B.1.6. KLOKDELER

```

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity klokdeler is
7   port(clk :in  std_logic;    -- 32 kHz systeemklok
8        reset :in  std_logic;    -- Systeemreset
9        clk_1hz:out std_logic); -- 1 Hz uitgangssignaal
10 end klokdeler;

```

```

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2 -- Deze klokdeler deelt de frequentie van de ingang clk met een factor 32000
3 -- en wordt gebruikt om de systeemklok van 32 kHz te delen tot een 1 Hz signaal
4
5 library ieee;

```

```

6  use ieee.std_logic_1164.all;
7  use ieee.std_logic_unsigned.all;
8
9  architecture behaviour of klokdeler is
10
11     type kd_state is (clear, counting, switch);           -- Declaratie van de
12     signal state, new_state: kd_state;
13
14     signal count, new_count: std_logic_vector(13 downto 0);    -- Voor het tellen tot 32000
15     signal temp, new_temp: std_logic;                      -- Interne versie van het 1 Hz
16     signal
17 begin
18     clk_1hz <= temp;                                     -- Uitvoeren van het interne 1 Hz signaal
19
20     process(clk) is
21     begin
22         if(clk'event and clk = '1') then
23             if(reset = '1') then                         -- Systeemreset
24                 temp <= '0';
25                 count <= (others => '0');
26                 state <= clear;
27             else
28                 temp <= new_temp;
29                 count <= new_count;
30                 state <= new_state;
31             end if;
32         end if;
33     end process;
34
35     process(state, count, temp) is
36     begin
37         case state is
38             when clear =>          -- Dit is de reset state
39                 new_temp <= '0';
40                 new_count <= (others => '0');
41                 new_state <= counting;
42             when counting =>        -- Er wordt geteld
43                 new_temp <= temp;
44                 new_count <= count + 1;
45                 if(count < 15998) then
46                     new_state <= counting;
47                 else
48                     new_state <= switch;
49                 end if;
50             when switch =>          -- Inverteer de uitgangswaarde
51                 new_temp <= not temp;
52                 new_count <= (others => '0');
53                 new_state <= counting;
54             when others =>
55                 new_temp <= '1';
56                 new_count <= (others => '0');
57                 new_state <= clear;
58         end case;
59     end process;
60 end behaviour;

```

B.1.7. MOD60 (SECONDEN) TELLER

```

1  -- Joran Out, 4331958 & Alex Oudsen, 4325494
2
3  library ieee;
4  use ieee.std_logic_1164.all;
5
6  entity mod60_clk_bcd is
7      port(clk      :in  std_logic;   -- 32 kHz systeemklok
8            clk_in   :in  std_logic;   -- Sturende klok(lokaal gegenereerd)
9            reset    :in  std_logic;   -- Systeemreset
10           sync_now:in  std_logic;   -- Enable signaal voor synchronisatie
11           ref     :in  std_logic_vector(6 downto 0);   -- Tijdsreferentie

```

```

12      m_clk      :out    std_logic); -- Sturende klok voor volgende teller
13  end mod60_clk_bcd;


---


1  -- Joran Out, 4331958 & Alex Oudsen, 4325494
2  -- Deze mod60 teller telt elke rising edge van clk_in 1
3  -- bij de huidige waarde van count op in bcd codering
4  -- De waarde van count wordt echter gelijk gemaakt aan ref,
5  -- wanneer het signaal sync_now hoog wordt
6
7  library ieee;
8  use ieee.std_logic_1164.all;
9  use ieee.std_logic_unsigned.all;
10
11 architecture behaviour of mod60_clk_bcd is
12
13  type m60_state is (clear, wait_high, wait_low, synchronising);
14  signal state, new_state: m60_state;
15
16  signal s_count, new_s_count: std_logic_vector(6 downto 0);
17  signal m_temp, new_m_temp: std_logic;
18
19 begin
20     m_clk <= m_temp;
21
22     process(clk) is
23     begin
24         if(clk'event and clk = '1') then
25             if(reset = '1') then                                -- Systeemreset
26                 s_count <= (others => '0');
27                 m_temp <= '0';
28                 state <= clear;
29             elsif(sync_now = '1') then
30                 s_count <= ref;
31                 m_temp <= new_m_temp;
32                 state <= synchronising;
33             else
34                 s_count <= new_s_count;
35                 m_temp <= new_m_temp;
36                 state <= new_state;
37             end if;
38         end if;
39     end process;
40
41     process(state, clk_in, ref, s_count, m_temp) is
42     begin
43         case state is
44             when clear =>                      -- Reset state
45                 new_s_count <= (others => '0');
46                 new_m_temp <= '0';
47                 if(clk_in = '1') then
48                     new_state <= wait_low;
49                 else
50                     new_state <= wait_high;
51                 end if;
52             when wait_high =>                  -- Er wordt geteld op de sturende klok
53                 if(clk_in = '1') then
54                     if(s_count = "1011001") then
55                         new_s_count <= (others => '0');
56                     elsif(s_count(3 downto 0) = "1001") then
57                         new_s_count <= s_count + 7;
58                     else
59                         new_s_count <= s_count + 1;
60                     end if;
61                     if(s_count = "0101001") then
62                         new_m_temp <= '0';
63                     elsif(s_count = "1011001") then
64                         new_m_temp <= '1';
65                     else
66                         new_m_temp <= m_temp;
67                     end if;
68                     new_state <= wait_low;

```

```

69         else
70             new_s_count <= s_count;
71             new_m_temp <= m_temp;
72             new_state <= wait_high;
73         end if;
74     when wait_low =>
75         if(clk_in = '0') then
76             new_s_count <= s_count;
77             new_m_temp <= m_temp;
78             new_state <= wait_high;
79         else
80             new_s_count <= s_count;
81             new_m_temp <= m_temp;
82             new_state <= wait_low;
83         end if;
84     when synchronising =>
85         new_s_count <= ref;
86         new_m_temp <= m_temp;
87         if(clk_in = '1') then
88             new_state <= wait_low;
89         else
90             new_state <= wait_high;
91         end if;
92     when others =>          -- Zou nooit mogen voorkomen
93         new_s_count <= (others => '0');
94         new_m_temp <= '0';
95         new_state <= clear;
96     end case;
97 end process;
98 end behaviour;

```

B.1.8. MOD60 (MINUTEN) TELLER

```

1  -- Joran Out, 4331958 & Alex Oudsen, 4325494
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity mod60_tel_bcd is
7     port(clk      :in  std_logic;    -- 32 kHz systeemklok
8           clk_in   :in  std_logic;    -- Sturende klok(lokaal gegenereerd)
9           reset    :in  std_logic;    -- Systeemreset
10          sync_now:in  std_logic;    -- Enable signaal voor synchronisatie
11          ref      :in  std_logic_vector(6 downto 0);    -- Tijdsreferentie
12          count    :out std_logic_vector(6 downto 0);    -- Huidige tellerstand
13          h_clk    :out std_logic); -- Sturende klok voor volgende teller
14 end mod60_tel_bcd;


---


1  -- Joran Out, 4331958 & Alex Oudsen, 4325494
2  -- Deze mod60 teller telt elke rising edge van clk_in 1
3  -- bij de huidige waarde van count op in bcd codering
4  -- De waarde van count wordt echter gelijk gemaakt aan ref,
5  -- wanneer het signaal sync_now hoog wordt
6
7 library ieee;
8 use ieee.std_logic_1164.all;
9 use ieee.std_logic_unsigned.all;
10
11 architecture behaviour of mod60_tel_bcd is
12
13     type m60_state is (clear, wait_high, wait_low, synchronising);
14     signal state, new_state: m60_state;
15
16     signal m_count, new_m_count: std_logic_vector(6 downto 0);
17     signal h_temp, new_h_temp: std_logic;
18
19 begin
20     count <= m_count;
21     h_clk <= h_temp;
22
23     process(clk) is

```

```

24      begin
25          if(clk'event and clk = '1') then
26              if(reset = '1') then                      -- Systeemreset
27                  m_count <= (others => '0');
28                  h_temp <= '0';
29                  state <= clear;
30              elsif(sync_now = '1') then
31                  m_count <= ref;
32                  h_temp <= new_h_temp;
33                  state <= synchronising;
34              else
35                  m_count <= new_m_count;
36                  h_temp <= new_h_temp;
37                  state <= new_state;
38              end if;
39          end if;
40      end process;
41
42      process(state, clk_in, ref, m_count, h_temp) is
43      begin
44          case state is
45              when clear =>                     -- Reset state
46                  new_m_count <= (others => '0');
47                  new_h_temp <= '0';
48                  if(clk_in = '1') then
49                      new_state <= wait_low;
50                  else
51                      new_state <= wait_high;
52                  end if;
53              when wait_high =>                 -- Er wordt geteld op de sturende klok
54                  if(clk_in = '1') then
55                      if(m_count = "1011001") then
56                          new_m_count <= (others => '0');
57                      elsif(m_count(3 downto 0) = "1001") then
58                          new_m_count <= m_count + 7;
59                      else
60                          new_m_count <= m_count + 1;
61                      end if;
62                      if(m_count = "0101001") then
63                          new_h_temp <= '0';
64                      elsif(m_count = "1011001") then
65                          new_h_temp <= '1';
66                      else
67                          new_h_temp <= h_temp;
68                      end if;
69                      new_state <= wait_low;
70                  else
71                      new_m_count <= m_count;
72                      new_h_temp <= h_temp;
73                      new_state <= wait_high;
74                  end if;
75              when wait_low =>
76                  if(clk_in = '0') then
77                      new_m_count <= m_count;
78                      new_h_temp <= h_temp;
79                      new_state <= wait_high;
80                  else
81                      new_m_count <= m_count;
82                      new_h_temp <= h_temp;
83                      new_state <= wait_low;
84                  end if;
85              when synchronising =>
86                  new_m_count <= ref;
87                  new_h_temp <= h_temp;
88                  if(clk_in = '1') then
89                      new_state <= wait_low;
90                  else
91                      new_state <= wait_high;
92                  end if;
93              when others =>                   -- Zou nooit mogen voorkomen
94                  new_m_count <= (others => '0');

```

```

95          new_h_temp <= '0';
96          new_state <= clear;
97      end case;
98  end process;
99 end behaviour;
```

B.1.9. MOD24 (UREN) TELLER

```

1 -- Joran Out, 4331958 & Alex Oudsen, 4325494
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity mod24_tel_bcd is
7     port(clk      :in  std_logic; -- 32 kHz systeemklok
8           clk_in   :in  std_logic; -- 1/3600 Hz lokale klok
9           reset    :in  std_logic; -- Systeemreset
10          sync_now:in  std_logic; -- Enable signaal voor synchronisatie
11          ref      :in  std_logic_vector(5 downto 0);      -- Tijdsreferentie (uren)
12          count    :out  std_logic_vector(5 downto 0));    -- Teller met huidig aantal uren
13 end mod24_tel_bcd;

-- Joran Out, 4331958 & Alex Oudsen, 4325494
-- Deze mod24 teller telt elke rising edge van clk_in 1
-- bij de huidige waarde van count op in bcd codering
-- De waarde van count wordt echter gelijk gemaakt aan ref,
-- wanneer het signaal sync_now hoog wordt
6
7 library ieee;
8 use ieee.std_logic_1164.all;
9 use ieee.std_logic_unsigned.all;
10
11 architecture behaviour of mod24_tel_bcd is
12
13     type m24_state is (clear, wait_high, wait_low, synchronising);
14     signal state, new_state: m24_state;
15
16     signal h_count, new_h_count: std_logic_vector(5 downto 0);
17
18 begin
19     count <= h_count;
20
21     process(clk) is
22     begin
23         if(clk'event and clk = '1') then
24             if(reset = '1') then          -- Systeemreset
25                 h_count <= (others => '0');
26                 state <= clear;
27             elsif(sync_now = '1') then
28                 h_count <= ref;
29                 state <= synchronising;
30             else
31                 h_count <= new_h_count;
32                 state <= new_state;
33             end if;
34         end if;
35     end process;
36
37     process(state, clk_in, ref, h_count) is
38     begin
39         case state is
40             when clear =>          -- Reset state
41                 new_h_count <= (others => '0');
42                 if(clk_in = '1') then
43                     new_state <= wait_low;
44                 else
45                     new_state <= wait_high;
46                 end if;
47             when wait_high =>        -- Er wordt geteld op de sturende klok
48                 if(clk_in = '1') then
49                     if(h_count = "100011") then
```

```

50          new_h_count <= (others => '0');
51      elsif(h_count(3 downto 0) = "1001") then
52          new_h_count <= h_count + 7;
53      else
54          new_h_count <= h_count + 1;
55      end if;
56      new_state <= wait_low;
57  else
58      new_h_count <= h_count;
59      new_state <= wait_high;
60  end if;
61 when wait_low =>
62     if(clk_in = '0') then
63         new_h_count <= h_count;
64         new_state <= wait_high;
65     else
66         new_h_count <= h_count;
67         new_state <= wait_low;
68     end if;
69 when synchronising =>
70     new_h_count <= ref;
71     if(clk_in = '1') then
72         new_state <= wait_low;
73     else
74         new_state <= wait_high;
75     end if;
76 when others => -- Zou nooit mogen voorkomen
77     new_h_count <= (others => '0');
78     new_state <= clear;
79 end case;
80 end process;
81 end behaviour;

```

B.1.10. AUTONOME SYNCHRONISEERBARE KLOK

```

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity ausy_klok_bcd is
7     port (clk:        in std_logic;    -- 32 kHz systeemklok
8           s_clk:       in std_logic;    -- 1 Hz klok uit klokdeler
9           reset:       in std_logic;    -- Systeemreset
10          sync_now:    in std_logic;    -- Enable signaal voor synchronisatie
11          min_ref:     in std_logic_vector(6 downto 0); -- Referentietijd (minuten bcd)
12          hr_ref:      in std_logic_vector(5 downto 0); -- Referentietijd (uren bcd)
13          minutes:     out std_logic_vector(6 downto 0); -- Huidige tijd (minuten bcd)
14          hours:       out std_logic_vector(5 downto 0)); -- Huidige tijd (uren bcd)
15 end ausy_klok_bcd;


---


1 -- Alex Oudsen, 4325494
2 -- Deze autonome, synchroniseerbare, bcd gecodeerde klok wordt gebruikt om
3 -- de huidige tijd bij te houden, ook als het dcf signaal niet beschikbaar is,
4 -- Wanneer het dcf signaal wel beschikbaar is,
5 -- wordt de klok gesynchroniseerd met dit signaal
6
7 -- Voor de bcd gecodeerde klok wordt gebruik gemaakt van de volgende subblokken:
8 -- mod24_tel_bcd, mod60_tel_bcd & mod60_clk_bcd
9
10 library ieee;
11 use ieee.std_logic_1164.all;
12
13 architecture structure of ausy_klok_bcd is
14     component mod60_clk_bcd is
15         port(clk:        in std_logic;
16               clk_in:     in std_logic;
17               reset:      in std_logic;
18               sync_now:   in std_logic;
19               ref:        in std_logic_vector(6 downto 0);
20               m_clk:      out std_logic);

```

```

21      end component mod60_clk_bcd;
22
23  component mod60_tel_bcd is
24    port (clk:      in std_logic;
25          clk_in:    in std_logic;
26          reset:     in std_logic;
27          sync_now:  in std_logic;
28          ref:       in std_logic_vector(6 downto 0);
29          count:     out std_logic_vector(6 downto 0);
30          h_clk:     out std_logic);
31  end component mod60_tel_bcd;
32
33  component mod24_tel_bcd is
34    port (clk:      in std_logic;
35          clk_in:    in std_logic;
36          reset:     in std_logic;
37          sync_now:  in std_logic;
38          ref:       in std_logic_vector(5 downto 0);
39          count:     out std_logic_vector(5 downto 0));
40  end component mod24_tel_bcd;
41
42  signal m_clk: std_logic;
43  signal h_clk: std_logic;
44  signal sec_ref: std_logic_vector(6 downto 0);
45
46 begin
47
48  sec_ref <= "0000000";
49
50  SEC: mod60_clk_bcd port map(clk, s_clk, reset, sync_now, sec_ref, m_clk);
51  MIN: mod60_tel_bcd port map(clk, m_clk, reset, sync_now, min_ref, minutes, h_clk);
52  HRS: mod24_tel_bcd port map(clk, h_clk, reset, sync_now, hr_ref, hours);
53
54 end structure;

```

B.1.11. DCF77 (TOP-LEVEL)

```

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity dcf77_bcd is
7   port (clk:           in std_logic;
8         reset:        in std_logic;
9         dcf_in:       in std_logic;
10        dcf_led:     out std_logic;
11        clk_1hz:     out std_logic;
12        minutes:    out std_logic_vector(6 downto 0);
13        hours:      out std_logic_vector(5 downto 0);
14        weekday:   out std_logic_vector(2 downto 0);
15        day:        out std_logic_vector(5 downto 0);
16        month:     out std_logic_vector(4 downto 0);
17        year:      out std_logic_vector(7 downto 0);
18        date_ready: out std_logic);
19 end dcf77_bcd;

```

```

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2 -- Dit is de top-level beschrijving van
3 -- de bcd versie van het dcf77 blok
4
5 -- Er wordt gebruik gebmaakt van de volgende subblokken:
6 -- synctime, klokdeler en ausy_klok_bcd
7
8 library ieee;
9 use ieee.std_logic_1164.all;
10 use ieee.numeric_std.all;
11
12 architecture structure of dcf77_bcd is
13   component synctime is
14     port(clk:      in std_logic;

```


B.2. TESTBENCHES VOOR HET DCF77 BLOK

B.2.1. TESTBENCH EDGE DETECTOR

```

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity edge_detect_tb is
7 end entity edge_detect_tb;

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2 -- Dit is de testbench voor simulatie op schaal
3 -- De verwachte respons geeft een korte puls rising
4 -- direct na iedere rising edge van het ingangssignaal
5 -- en een korte puls falling direct na iedere falling
6 -- edge van het ingangssignaal
7 -- Advies simulatietijd: 50 ms.
8
9 library ieee;
10 use ieee.std_logic_1164.all;
11
12 architecture behaviour of edge_detect_tb is
13     component edge_detector is
14         port (clk:      in std_logic;
15             reset:    in std_logic;
16             input:    in std_logic;
17             rising:   out std_logic;
18             falling:  out std_logic);
19     end component edge_detector;
20
21     signal clk, reset, input, rising, falling: std_logic;
22
23 begin
24
25     clk <= '1' after 0 ns, -- Dit genereert een signaal van iets meer dan 3.2 MHz
26             '0' after 156 ns when clk /= '0' else '1' after 156 ns;
27     reset <= '1' after 0 ns, '0' after 500 ns;
28     input  <= '0' after 0 ms, '1' after 4 ms, '0' after 5 ms,
29             '1' after 15 ms, '0' after 16 ms,
30             '1' after 25 ms, '0' after 26 ms,
31             '1' after 35 ms, '0' after 36 ms,
32             '1' after 45 ms, '0' after 46 ms;
33
34     detect: edge_detector port map(clk, reset, input, rising, falling);
35
36 end behaviour;
```

B.2.2. TESTBENCH DCF COUNTER

```

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity dcf_counter_tb is
7 end entity dcf_counter_tb;

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2 -- Dit is testbench van de simulatie op schaal
3 -- De verwachte respons bestaat uit 59 achtereenvolgende
4 -- new_bit pulsen, gevuld door een pauze en nog 1 next_bit puls
5 -- Bovendien dient de waarde count aan te uitgang te verschijnen,
6 -- omdat hier buiten dit blok nog verder mee gewerkt wordt
7 -- Advies simulatietijd: 75 ms.
8
9 library ieee;
10 use ieee.std_logic_1164.all;
11
12 architecture behaviour of dcf_counter_tb is
```

```

13  component dcf_counter is
14    port (clk:      in std_logic;
15          reset:     in std_logic;
16          dcf_rise:   in std_logic;
17          dcf_fall:   in std_logic;
18          count:     out std_logic_vector(15 downto 0);
19          new_bit:    out std_logic);
20  end component dcf_counter;
21
22  signal clk, reset, dcf_rise, dcf_fall, new_bit: std_logic;
23  signal count: std_logic_vector(15 downto 0);
24
25 begin
26   clk      <= '1' after 0 ns, -- De frequentie van dit signaal is iets meer dan 32 MHz
27           '0' after 15 ns when clk /= '0' else '1' after 15 ns;
28   reset    <= '1' after 0 ns, '0' after 50 ns;
29   dcf_rise <= '0' after 0 ns,
30           '1' after 400 us, '0' after 401 us,
31           '1' after 1500 us, '0' after 1501 us,
32           '1' after 2500 us, '0' after 2501 us,
33           '1' after 3500 us, '0' after 3501 us,
34           '1' after 4500 us, '0' after 4501 us,
35           '1' after 5500 us, '0' after 5501 us,
36           '1' after 6500 us, '0' after 6501 us,
37           '1' after 7500 us, '0' after 7501 us,
38           '1' after 8500 us, '0' after 8501 us,
39           '1' after 9500 us, '0' after 9501 us,
40           '1' after 10500 us, '0' after 10501 us,
41           '1' after 11500 us, '0' after 11501 us,
42           '1' after 12500 us, '0' after 12501 us,
43           '1' after 13500 us, '0' after 13501 us,
44           '1' after 14500 us, '0' after 14501 us,
45           '1' after 15500 us, '0' after 15501 us,
46           '1' after 16500 us, '0' after 16501 us,
47           '1' after 17500 us, '0' after 17501 us,
48           '1' after 18500 us, '0' after 18501 us,
49           '1' after 19500 us, '0' after 19501 us,
50           '1' after 20500 us, '0' after 20501 us,
51           '1' after 21500 us, '0' after 21501 us,
52           '1' after 22500 us, '0' after 22501 us,
53           '1' after 23500 us, '0' after 23501 us,
54           '1' after 24500 us, '0' after 24501 us,
55           '1' after 25500 us, '0' after 25501 us,
56           '1' after 26500 us, '0' after 26501 us,
57           '1' after 27500 us, '0' after 27501 us,
58           '1' after 28500 us, '0' after 28501 us,
59           '1' after 29500 us, '0' after 29501 us,
60           '1' after 30500 us, '0' after 30501 us,
61           '1' after 31500 us, '0' after 31501 us,
62           '1' after 32500 us, '0' after 32501 us,
63           '1' after 33500 us, '0' after 33501 us,
64           '1' after 34500 us, '0' after 34501 us,
65           '1' after 35500 us, '0' after 35501 us,
66           '1' after 36500 us, '0' after 36501 us,
67           '1' after 37500 us, '0' after 37501 us,
68           '1' after 38500 us, '0' after 38501 us,
69           '1' after 39500 us, '0' after 39501 us,
70           '1' after 40500 us, '0' after 40501 us,
71           '1' after 41500 us, '0' after 41501 us,
72           '1' after 42500 us, '0' after 42501 us,
73           '1' after 43500 us, '0' after 43501 us,
74           '1' after 44500 us, '0' after 44501 us,
75           '1' after 45500 us, '0' after 45501 us,
76           '1' after 46500 us, '0' after 46501 us,
77           '1' after 47500 us, '0' after 47501 us,
78           '1' after 48500 us, '0' after 48501 us,
79           '1' after 49500 us, '0' after 49501 us,
80           '1' after 50500 us, '0' after 50501 us,
81           '1' after 51500 us, '0' after 51501 us,
82           '1' after 52500 us, '0' after 52501 us,
83           '1' after 53500 us, '0' after 53501 us,
```

```

84          '1' after 54500 us, '0' after 54501 us,
85          '1' after 55500 us, '0' after 55501 us,
86          '1' after 56500 us, '0' after 56501 us,
87          '1' after 57500 us, '0' after 57501 us,
88          '1' after 58500 us, '0' after 58501 us,
89          '1' after 60500 us, '0' after 60501 us;
90      dcf_fall    <= '0' after 0 ns,
91          '1' after 500 us, '0' after 501 us,
92          '1' after 1600 us, '0' after 1601 us,
93          '1' after 2600 us, '0' after 2601 us,
94          '1' after 3600 us, '0' after 3601 us,
95          '1' after 4600 us, '0' after 4601 us,
96          '1' after 5600 us, '0' after 5601 us,
97          '1' after 6600 us, '0' after 6601 us,
98          '1' after 7600 us, '0' after 7601 us,
99          '1' after 8600 us, '0' after 8601 us,
100         '1' after 9600 us, '0' after 9601 us,
101         '1' after 10600 us, '0' after 10601 us,
102         '1' after 11600 us, '0' after 11601 us,
103         '1' after 12600 us, '0' after 12601 us,
104         '1' after 13600 us, '0' after 13601 us,
105         '1' after 14600 us, '0' after 14601 us,
106         '1' after 15600 us, '0' after 15601 us,
107         '1' after 16600 us, '0' after 16601 us,
108         '1' after 17600 us, '0' after 17601 us,
109         '1' after 18700 us, '0' after 18701 us,
110         '1' after 19600 us, '0' after 19601 us,
111         '1' after 20700 us, '0' after 20701 us,
112         '1' after 21600 us, '0' after 21601 us,
113         '1' after 22600 us, '0' after 22601 us,
114         '1' after 23600 us, '0' after 23601 us,
115         '1' after 24700 us, '0' after 24701 us,
116         '1' after 25600 us, '0' after 25601 us,
117         '1' after 26600 us, '0' after 26601 us,
118         '1' after 27700 us, '0' after 27701 us,
119         '1' after 28700 us, '0' after 28701 us,
120         '1' after 29700 us, '0' after 29701 us,
121         '1' after 30600 us, '0' after 30601 us,
122         '1' after 31600 us, '0' after 31601 us,
123         '1' after 32600 us, '0' after 32601 us,
124         '1' after 33700 us, '0' after 33701 us,
125         '1' after 34600 us, '0' after 34601 us,
126         '1' after 35700 us, '0' after 35701 us,
127         '1' after 36600 us, '0' after 36601 us,
128         '1' after 37600 us, '0' after 37601 us,
129         '1' after 38600 us, '0' after 38601 us,
130         '1' after 39700 us, '0' after 39701 us,
131         '1' after 40600 us, '0' after 40601 us,
132         '1' after 41600 us, '0' after 41601 us,
133         '1' after 42700 us, '0' after 42701 us,
134         '1' after 43600 us, '0' after 43601 us,
135         '1' after 44600 us, '0' after 44601 us,
136         '1' after 45600 us, '0' after 45601 us,
137         '1' after 46700 us, '0' after 46701 us,
138         '1' after 47600 us, '0' after 47601 us,
139         '1' after 48600 us, '0' after 48601 us,
140         '1' after 49700 us, '0' after 49701 us,
141         '1' after 50600 us, '0' after 50601 us,
142         '1' after 51600 us, '0' after 51601 us,
143         '1' after 52700 us, '0' after 52701 us,
144         '1' after 53600 us, '0' after 53601 us,
145         '1' after 54700 us, '0' after 54701 us,
146         '1' after 55600 us, '0' after 55601 us,
147         '1' after 56600 us, '0' after 56601 us,
148         '1' after 57600 us, '0' after 57601 us,
149         '1' after 58700 us, '0' after 58701 us,
150         '1' after 60600 us, '0' after 60601 us;
151
152     dcf_count: dcf_counter port map(clk, reset, dcf_rise, dcf_fall, count, new_bit);
153
154 end behaviour;

```

B.2.3. TESTBENCH DCF DECODER

```

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity dcf_decoder_tb is
7 end dcf_decoder_tb;
8
9
10 -- Alex Oudsen, 4325494
11 -- Dit is testbench voor simulatie op schaal
12 -- De verwachte respons bestaat uit een led-singala wat
13 -- afhankelijk is van de kwaliteit van het DCF77 signaal
14 -- Verder dient bij het begin van een nieuwe minuut start_xor
15 -- even hoog te worden; op dit moment moet het volgende aan de
16 -- uitgangen staan: maandag 8 december, 11:48
17 -- Advies simulatietijd: 70 ms.
18
19 library ieee;
20 use ieee.std_logic_1164.all;
21 use ieee.std_logic_unsigned.all;
22
23
24 architecture behaviour of dcf_decoder_tb is
25   component dcf_decoder is
26     port(clk      :in std_logic;
27           reset    :in std_logic;
28           count   :in std_logic_vector(15 downto 0);
29           new_bit  :in std_logic;
30           dcf_led  :out std_logic;
31           start_xor:out std_logic;
32           minutens:out std_logic_vector(6 downto 0);
33           uren    :out std_logic_vector(5 downto 0);
34           weekdag :out std_logic_vector(2 downto 0);
35           dagen   :out std_logic_vector(5 downto 0);
36           maanden :out std_logic_vector(4 downto 0);
37           jaren    :out std_logic_vector(7 downto 0);
38           parity_bits:out std_logic_vector(2 downto 0));
39   end component dcf_decoder;
40
41
42   signal clk, reset, new_bit, dcf_led, start_xor: std_logic;
43   signal count: std_logic_vector(15 downto 0);
44   signal jr: std_logic_vector(7 downto 0);
45   signal min: std_logic_vector(6 downto 0);
46   signal hr, dag: std_logic_vector(5 downto 0);
47   signal mnd: std_logic_vector(4 downto 0);
48   signal wk, pb: std_logic_vector(2 downto 0);
49
50
51 begin
52   clk      <= '0' after 0 ns,      -- Dit genereert een 32 MHz signaal (ongeveer
53   -- '1' after 313 ns when clk /= '1' else '0' after 313 ns;
54   reset    <= '1' after 0 ns, '0' after 50 ns;
55   count   <= "0000110010000000" after 0 ns,
56   --"0000110010000000" after 18 ms,
57   --"0000110010000000" after 19 ms,
58   --"0000110010000000" after 20 ms,
59   --"0000110010000000" after 21 ms,
60   --"0000110010000000" after 24 ms,
61   --"0000110010000000" after 25 ms,
62   --"0000110010000000" after 27 ms,
63   --"0000110010000000" after 30 ms,
64   --"0000110010000000" after 33 ms,
65   --"0000110010000000" after 34 ms,
66   --"0000110010000000" after 35 ms,
67   --"0000110010000000" after 36 ms,
68   --"0000110010000000" after 39 ms,
69   --"0000110010000000" after 40 ms,
70   --"0000110010000000" after 42 ms,
71   --"0000110010000000" after 43 ms,
72   --"0000110010000000" after 46 ms,
73   --"0000110010000000" after 47 ms,
```

```

62          "0001100100000000" after 49 ms,
63          "0000110010000000" after 50 ms,
64          "0001100100000000" after 52 ms,
65          "0000110010000000" after 53 ms,
66          "0001100100000000" after 54 ms,
67          "0000110010000000" after 55 ms,
68          "0001100100000000" after 58 ms,
69          "1001110001000000" after 59 ms,
70          "0000110010000000" after 60 ms,
71          "1001110001000000" after 61 ms;
72 new_bit <= '0' after 0 ns,
73          '1' after 500000 ns, '0' after 500800 ns,
74          '1' after 1600000 ns, '0' after 1600800 ns,
75          '1' after 2600000 ns, '0' after 2600800 ns,
76          '1' after 3600000 ns, '0' after 3600800 ns,
77          '1' after 4600000 ns, '0' after 4600800 ns,
78          '1' after 5600000 ns, '0' after 5600800 ns,
79          '1' after 6600000 ns, '0' after 6600800 ns,
80          '1' after 7600000 ns, '0' after 7600800 ns,
81          '1' after 8600000 ns, '0' after 8600800 ns,
82          '1' after 9600000 ns, '0' after 9600800 ns,
83          '1' after 10600000 ns, '0' after 10600800 ns,
84          '1' after 11600000 ns, '0' after 11600800 ns,
85          '1' after 12600000 ns, '0' after 12600800 ns,
86          '1' after 13600000 ns, '0' after 13600800 ns,
87          '1' after 14600000 ns, '0' after 14600800 ns,
88          '1' after 15600000 ns, '0' after 15600800 ns,
89          '1' after 16600000 ns, '0' after 16600800 ns,
90          '1' after 17600000 ns, '0' after 17600800 ns,
91          '1' after 18700000 ns, '0' after 18700800 ns,
92          '1' after 19600000 ns, '0' after 19600800 ns,
93          '1' after 20700000 ns, '0' after 20700800 ns,
94          '1' after 21600000 ns, '0' after 21600800 ns,
95          '1' after 22600000 ns, '0' after 22600800 ns,
96          '1' after 23600000 ns, '0' after 23600800 ns,
97          '1' after 24700000 ns, '0' after 24700800 ns,
98          '1' after 25600000 ns, '0' after 25600800 ns,
99          '1' after 26600000 ns, '0' after 26600800 ns,
100         '1' after 27700000 ns, '0' after 27700800 ns,
101         '1' after 28700000 ns, '0' after 28700800 ns,
102         '1' after 29700000 ns, '0' after 29700800 ns,
103         '1' after 30600000 ns, '0' after 30600800 ns,
104         '1' after 31600000 ns, '0' after 31600800 ns,
105         '1' after 32600000 ns, '0' after 32600800 ns,
106         '1' after 33700000 ns, '0' after 33700800 ns,
107         '1' after 34600000 ns, '0' after 34600800 ns,
108         '1' after 35700000 ns, '0' after 35700800 ns,
109         '1' after 36600000 ns, '0' after 36600800 ns,
110         '1' after 37600000 ns, '0' after 37600800 ns,
111         '1' after 38600000 ns, '0' after 38600800 ns,
112         '1' after 39700000 ns, '0' after 39700800 ns,
113         '1' after 40600000 ns, '0' after 40600800 ns,
114         '1' after 41600000 ns, '0' after 41600800 ns,
115         '1' after 42700000 ns, '0' after 42700800 ns,
116         '1' after 43600000 ns, '0' after 43600800 ns,
117         '1' after 44600000 ns, '0' after 44600800 ns,
118         '1' after 45600000 ns, '0' after 45600800 ns,
119         '1' after 46700000 ns, '0' after 46700800 ns,
120         '1' after 47600000 ns, '0' after 47600800 ns,
121         '1' after 48600000 ns, '0' after 48600800 ns,
122         '1' after 49700000 ns, '0' after 49700800 ns,
123         '1' after 50600000 ns, '0' after 50600800 ns,
124         '1' after 51600000 ns, '0' after 51600800 ns,
125         '1' after 52700000 ns, '0' after 52700800 ns,
126         '1' after 53600000 ns, '0' after 53600800 ns,
127         '1' after 54700000 ns, '0' after 54700800 ns,
128         '1' after 55600000 ns, '0' after 55600800 ns,
129         '1' after 56600000 ns, '0' after 56600800 ns,
130         '1' after 57600000 ns, '0' after 57600800 ns,
131         '1' after 58700000 ns, '0' after 58700800 ns,
132         '1' after 60600000 ns, '0' after 60600800 ns;

```

```

133
134     decode: dcf_decoder port map(clk, reset, count, new_bit, dcf_led, start_xor, min, hr, wk,
135         dag, mnd, jr, pb);
136 end behaviour;

```

B.2.4. TESTBENCH PARITY CHECK

```

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity parity_tb is
7 end parity_tb;


---


1 -- Joran Out, 4331958 & Alex Oudsen, 4325494
2 -- Er wordt gebruik gemaakt van de 'echte' klok
3 -- Verwachte respons is een sync_now puls, omdat
4 -- de parity van de gesimuleerde ingangen correct is
5 -- Advies simulatietijd: 150 microsec.
6
7 library ieee;
8 use ieee.std_logic_1164.all;
9
10 architecture behaviour of parity_tb is
11     component parity_check is
12         port (clk:      in std_logic;
13             reset:    in std_logic;
14             start_xor: in std_logic;
15             Minuten:   in std_logic_vector(6 downto 0);
16             Uren:       in std_logic_vector(5 downto 0);
17             Weekdag:   in std_logic_vector(2 downto 0);
18             Dagen:      in std_logic_vector(5 downto 0);
19             Maanden:   in std_logic_vector(4 downto 0);
20             Jaren:      in std_logic_vector(7 downto 0);
21             Parity_bits: in std_logic_vector(2 downto 0);
22             Sync_now:   out std_logic);
23     end component parity_check;
24
25     signal clk, reset, start_xor, sync_now: std_logic;
26     signal jaren: std_logic_vector(7 downto 0);
27     signal Minuten: std_logic_vector(6 downto 0);
28     signal Uren: std_logic_vector(5 downto 0);
29     signal Maanden: std_logic_vector(4 downto 0);
30     signal Weekdag, Parity_bits: std_logic_vector(2 downto 0);
31
32     begin
33         clk      <= '1' after 0 ns,          -- Dit genereert een 32 kHz signaal
34                     '0' after 15625 ns when clk /= '0' else '1' after 15625 ns;
35         reset    <= '1' after 0 ns, '0' after 50000 ns;
36         start_xor <= '0' after 0 ns, '1' after 60000 ns, '0' after 65000 ns;
37         Minuten   <= "1001000" after 0 ns;
38         Uren      <= "010001" after 0 ns;
39         Weekdag   <= "001" after 0 ns;
40         Dagen     <= "001000" after 0 ns;
41         Maanden   <= "10010" after 0 ns;
42         Jaren     <= "00010100" after 0 ns;
43         Parity_bits <= "000" after 0 ns;
44
45         check: parity_check port map(clk, reset, start_xor, Minuten, Uren, Weekdag, Dagen,
46                                     Maanden, Jaren, Parity_bits, sync_now);
47     end behaviour;

```

B.2.5. TESTBENCH SYNCTIME

```

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;

```

```

5
6 entity synctime_tb is
7 end synctime_tb;


---


1 -- Alex Oudsen, 4325494
2 -- Dit is de testbench voor simulatie op schaal
3 -- De verwachte respons geeft 1 synchronisatiemoment,
4 -- namelijk maandag 8 december 2014; 11:48
5 -- Advies simulatietijd: 65 ms.
6
7 library ieee;
8 use ieee.std_logic_1164.all;
9
10 architecture behaviour of synctime_tb is
11   component synctime is
12     port (clk:      in std_logic;
13           reset:    in std_logic;
14           dcf_in:   in std_logic;
15           dcf_led:  out std_logic;
16           ready:    out std_logic;
17           Minuten: out std_logic_vector(6 downto 0);
18           uren:     out std_logic_vector(5 downto 0);
19           weekdag: out std_logic_vector(2 downto 0);
20           dagen:   out std_logic_vector(5 downto 0);
21           maanden: out std_logic_vector(4 downto 0);
22           jaren:    out std_logic_vector(7 downto 0));
23   end component synctime;
24
25   signal clk, reset, dcf_in, dcf_led, ready: std_logic;
26   signal Minuten: std_logic_vector(6 downto 0);
27   signal uren, dagen: std_logic_vector(5 downto 0);
28   signal maanden: std_logic_vector(4 downto 0);
29   signal weekdag: std_logic_vector(2 downto 0);
30   signal jaren: std_logic_vector(7 downto 0);
31
32 begin
33
34   clk <= '1' after 0 ns,
35   '0' after 16 ns when clk /= '0' else '1' after 16 ns;
36   reset <= '1' after 0 ns, '0' after 50 us;
37   dcf_in <= '0' after 0 ns,
38   '1' after 1500 us, '0' after 1600 us, -- bit 59 & bit 0
39   '1' after 2500 us, '0' after 2600 us, -- bit 1
40   '1' after 3500 us, '0' after 3600 us, -- bit 2
41   '1' after 4500 us, '0' after 4600 us, -- bit 3
42   '1' after 5500 us, '0' after 5600 us, -- bit 4
43   '1' after 6500 us, '0' after 6600 us, -- bit 5
44   '1' after 7500 us, '0' after 7600 us, -- bit 6
45   '1' after 8500 us, '0' after 8600 us, -- bit 7
46   '1' after 9500 us, '0' after 9600 us, -- bit 8
47   '1' after 10500 us, '0' after 10600 us, -- bit 9
48   '1' after 11500 us, '0' after 11600 us, -- bit 10
49   '1' after 12500 us, '0' after 12600 us, -- bit 11
50   '1' after 13500 us, '0' after 13600 us, -- bit 12
51   '1' after 14500 us, '0' after 14600 us, -- bit 13
52   '1' after 15500 us, '0' after 15600 us, -- bit 14
53   '1' after 16500 us, '0' after 16600 us, -- bit 15
54   '1' after 17500 us, '0' after 17600 us, -- bit 16
55   '1' after 18500 us, '0' after 18600 us, -- bit 17
56   '1' after 19500 us, '0' after 19700 us, -- bit 18  1
57   '1' after 20500 us, '0' after 20600 us, -- bit 19
58   '1' after 21500 us, '0' after 21700 us, -- bit 20  1
59   '1' after 22500 us, '0' after 22600 us, -- bit 21
60   '1' after 23500 us, '0' after 23600 us, -- bit 22
61   '1' after 24500 us, '0' after 24600 us, -- bit 23
62   '1' after 25500 us, '0' after 25700 us, -- bit 24  1
63   '1' after 26500 us, '0' after 26600 us, -- bit 25
64   '1' after 27500 us, '0' after 27600 us, -- bit 26
65   '1' after 28500 us, '0' after 28700 us, -- bit 27  1
66   '1' after 29500 us, '0' after 29700 us, -- bit 28  1
67   '1' after 30500 us, '0' after 30700 us, -- bit 29  1

```

```

68      '1' after 31500 us, '0' after 31600 us, -- bit 30
69      '1' after 32500 us, '0' after 32600 us, -- bit 31
70      '1' after 33500 us, '0' after 33600 us, -- bit 32
71      '1' after 34500 us, '0' after 34700 us, -- bit 33 1
72      '1' after 35500 us, '0' after 35600 us, -- bit 34
73      '1' after 36500 us, '0' after 36700 us, -- bit 35 1
74      '1' after 37500 us, '0' after 37600 us, -- bit 36
75      '1' after 38500 us, '0' after 38600 us, -- bit 37
76      '1' after 39500 us, '0' after 39600 us, -- bit 38
77      '1' after 40500 us, '0' after 40700 us, -- bit 39 1
78      '1' after 41500 us, '0' after 41600 us, -- bit 40
79      '1' after 42500 us, '0' after 42600 us, -- bit 41
80      '1' after 43500 us, '0' after 43700 us, -- bit 42 1
81      '1' after 44500 us, '0' after 44600 us, -- bit 43
82      '1' after 45500 us, '0' after 45600 us, -- bit 44
83      '1' after 46500 us, '0' after 46600 us, -- bit 45
84      '1' after 47500 us, '0' after 47700 us, -- bit 46 1
85      '1' after 48500 us, '0' after 48600 us, -- bit 47
86      '1' after 49500 us, '0' after 49600 us, -- bit 48
87      '1' after 50500 us, '0' after 50700 us, -- bit 49 1
88      '1' after 51500 us, '0' after 51600 us, -- bit 50
89      '1' after 52500 us, '0' after 52600 us, -- bit 51
90      '1' after 53500 us, '0' after 53700 us, -- bit 52 1
91      '1' after 54500 us, '0' after 54600 us, -- bit 53
92      '1' after 55500 us, '0' after 55700 us, -- bit 54 1
93      '1' after 56500 us, '0' after 56600 us, -- bit 55
94      '1' after 57500 us, '0' after 57600 us, -- bit 56
95      '1' after 58500 us, '0' after 58600 us, -- bit 57
96      '1' after 59500 us, '0' after 59700 us, -- bit 58 1
97      '1' after 61500 us, '0' after 61600 us; -- bit 59 & bit 0
98      -- dit genereert een dcf-signaal voor het ontwerp
99      -- waarin het volgende gecodeerd is:
100     -- DD-MM-JJ: 08-12-'14 & HH:MM: 11:48 & maandag
101     -- vervolgens DD-MM-JJ: 08-12-'14 & HH:MM: 11:49 & maandag
102     -- Bits 0 t/m 17 zijn 0
103     -- Bit 18 is 1
104     -- Bit 19 is 0
105     -- Bit 20 is 1
106     -- Bits 21 t/m 27 zijn de minuten (48)
107     -- Bit 28 is parity bit v.d. minuten (1)
108     -- Bits 29 t/m 34 zijn de uren (11)
109     -- Bit 35 is parity bit v.d. uren (1)
110     -- Bits 36 t/m 41 zijn de dagen v.d. maand (8)
111     -- Bits 42 t/m 44 zijn de dagen v.d. week (ma)
112     -- Bits 45 t/m 49 vormen de maand (12)
113     -- Bits 50 t/m 57 vormen het jaar (binnen een eeuw) (14)
114     -- Bits 58 is parity bit over bits 36 t/m 57 (1)
115
116     sync_time: synctime port map(clk, reset, dcf_in, dcf_led, ready, minuten,
117                               uren, weekdag, dagen, maanden, jaren);
118
119 end behaviour;

```

B.2.6. TESTBENCH KLOKDELER

```

1  -- Alex Oudsen, 4325494
2
3  library ieee;
4  use ieee.std_logic_1164.all;
5
6  entity klokdeler_tb is
7  end klokdeler_tb;

```

```

1  -- Alex Oudsen, 4325494
2  -- Dit is de testbench voor simulatie op schaal
3  -- Verwachte respons is een 781.25 Hz signaal
4  -- met een periodetijd van 1280 microseconden
5  -- Advies simulatietijd: 10 ms.
6
7  library ieee;
8  use ieee.std_logic_1164.all;

```

```

9
10 architecture behaviour of klokdeler_tb is
11     component klokdeler is
12         port(clk: in std_logic;
13             reset: in std_logic;
14             clk_1hz: out std_logic);
15     end component klokdeler;
16
17 signal clk, reset, clk_1hz: std_logic;
18
19 begin
20     clk <= '1' after 0 ns, -- Dit genereert een 25 MHz kloksignaal
21             '0' after 20 ns when clk /= '0' else '1' after 20 ns;
22     reset <= '1' after 0 ns, '0' after 50 ns;
23
24     divide: klokdeler port map(clk, reset, clk_1hz);
25
26 end behaviour;

```

B.2.7. TESTBENCH MOD60 (SECONDEN) TELLER

```

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity mod60_tel_tb is
7 end mod60_tel_tb;

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2 -- Dit is de testbench voor simulatie op schaal
3 -- Verwachte respons is een count die iedere
4 -- opgaande klokflank van clk_in 1 optelt bij
5 -- de waarde van count, waarbij na 59 weer 0 komt
6 -- Bovendien wordt er tweemaal gesynchroniseerd;
7 -- eenmaal met ref = 23 en eenmaal met ref = 59
8 -- Ook wordt aan de uitgang een klok gegenereerd met
9 -- frequentie 1/60 van de frequentie van clk_in
10 -- Advies simulatietijd: 80 ms.
11
12 library ieee;
13 use ieee.std_logic_1164.all;
14
15 architecture behaviour_bcd_clk of mod60_tel_tb is
16     component mod60_clk_bcd is
17         port (clk: in std_logic;
18             clk_in: in std_logic;
19             reset: in std_logic;
20             sync_now: in std_logic;
21             ref: in std_logic_vector(6 downto 0);
22             m_clk: out std_logic);
23     end component mod60_clk_bcd;
24
25     signal clk, clk_in, m_clk, reset, sync_now: std_logic;
26     signal ref: std_logic_vector(6 downto 0);
27
28 begin
29     clk <= '1' after 0 ns, -- Dit genereert een 100 kHz signaal
30             '0' after 5 us when clk /= '0' else '1' after 5 us;
31     clk_in <= '1' after 0 ns, -- Dit genereert een 1 kHz signaal
32             '0' after 500 us when clk_in /= '0' else '1' after 500 us;
33     reset <= '1' after 0 ns, '0' after 600 us;
34     sync_now <= '0' after 0 ns, '1' after 5 ms, '0' after 5020 us,
35             '1' after 10 ms, '0' after 10020 us;
36     ref <= "0100011" after 0 ns, "1011001" after 6 ms;
37
38     count60: mod60_clk_bcd port map(clk, clk_in, reset, sync_now, ref, m_clk);
39
40 end behaviour_bcd_clk;

```

B.2.8. TESTBENCH MOD60 (MINUTEN) TELLER

```

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity mod60_tel_tb is
7 end mod60_tel_tb;



---


1 -- Alex Oudsen, 4325494
2 -- Dit is de testbench voor simulatie op schaal
3 -- Verwachte respons is een count die iedere
4 -- opgaande klokflank van clk_in 1 optelt bij
5 -- de waarde van count, waarbij na 59 weer 0 komt
6 -- Bovendien wordt er tweemaal gesynchroniseerd;
7 -- eenmaal met ref = 23 en eenmaal met ref = 59
8 -- Ook wordt aan de uitgang een klok gegenereerd met
9 -- frequentie 1/60 van de frequentie van clk_in
10 -- Advies simulatietijd: 50 ms.
11
12 library ieee;
13 use ieee.std_logic_1164.all;
14
15 architecture behaviour_bcd of mod60_tel_tb is
16   component mod60_tel_bcd is
17     port (clk: in std_logic;
18           clk_in: in std_logic;
19           reset: in std_logic;
20           sync_now: in std_logic;
21           ref: in std_logic_vector(6 downto 0);
22           count: out std_logic_vector(6 downto 0);
23           h_clk: out std_logic);
24   end component mod60_tel_bcd;
25
26   signal clk, clk_in, h_clk, reset, sync_now: std_logic;
27   signal ref, count: std_logic_vector(6 downto 0);
28
29 begin
30   clk      <= '1' after 0 ns, -- Dit genereert een 100 kHz signaal
31             '0' after 5 us when clk /= '0' else '1' after 5 us;
32   clk_in    <= '1' after 0 ns, -- Dit genereert een 1 kHz signaal
33             '0' after 500 us when clk_in /= '0' else '1' after 500 us;
34   reset     <= '1' after 0 ns, '0' after 600 us;
35   sync_now  <= '0' after 0 ns, '1' after 5 ms, '0' after 5020 us,
36             '1' after 10 ms, '0' after 10020 us;
37   ref       <= "0100011" after 0 ns, "1011001" after 6 ms;
38
39   count60: mod60_tel_bcd port map(clk, clk_in, reset, sync_now, ref, count, h_clk);
40
41 end behaviour_bcd;

```

B.2.9. TESTBENCH MOD24 (UREN) TELLER

```

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity mod24_tel_tb is
7 end mod24_tel_tb;



---


1 -- Alex Oudsen, 4325494
2 -- Dit is de testbench voor simulatie op schaal
3 -- Verwachte respons is een count die iedere
4 -- opgaande klokflank van clk_in 1 optelt bij
5 -- de bcd waarde van count, waarbij na 23 weer 0 komt
6 -- Bovendien wordt er tweemaal gesynchroniseerd;
7 -- eenmaal met ref = 10 en eenmaal met ref = 23
8 -- Advies simulatietijd: 40 ms.
9
10 library ieee;

```

```

11 use ieee.std_logic_1164.all;
12
13 architecture behaviour_bcd of mod24_tel_tb is
14   component mod24_tel_bcd is
15     port (clk: in std_logic;
16       clk_in: in std_logic;
17       reset: in std_logic;
18       sync_now: in std_logic;
19       ref: in std_logic_vector(5 downto 0);
20       count: out std_logic_vector(5 downto 0));
21   end component mod24_tel_bcd;
22
23   signal clk, clk_in, reset, sync_now: std_logic;
24   signal ref, count: std_logic_vector(5 downto 0);
25
26 begin
27   clk      <= '1' after 0 ns, -- Dit genereert een 100 kHz signaal
28             '0' after 5 us when clk /= '0' else '1' after 5 us;
29   clk_in    <= '1' after 0 ns, -- Dit genereert een 1 kHz signaal
30             '0' after 500 us when clk_in /= '0' else '1' after 500 us;
31   reset     <= '1' after 0 ns, '0' after 600 us;
32   sync_now  <= '0' after 0 ns, '1' after 5 ms, '0' after 5020 us,
33             '1' after 10 ms, '0' after 10020 us;
34   ref       <= "010000" after 0 ns, "100011" after 6 ms;
35
36   count24: mod24_tel_bcd port map(clk, clk_in, reset, sync_now, ref, count);
37
38 end behaviour_bcd;

```

B.2.10. TESTBENCH AUTONOME SYNCHRONISEERBARE KLOK

```

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity autosyncclk_tb is
7 end autosyncclk_tb;

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2 -- Dit is de testbench voor simulatie op schaal
3 -- De verwachte respons geeft twee synchronisatiemomenten,
4 -- namelijk 10:10 en 23:45, waaromheen de klok autonoom
5 -- verder zal tellen op de interne klok
6 -- Advies simulatietijd: 80 ms.
7
8 library ieee;
9 use ieee.std_logic_1164.all;
10
11 architecture behaviour_bcd of autosyncclk_tb is
12   component ausy_klok_bcd is
13     port (clk: in std_logic;
14       s_clk: in std_logic;
15       reset: in std_logic;
16       sync_now: in std_logic;
17       min_ref: in std_logic_vector(6 downto 0);
18       hr_ref: in std_logic_vector(5 downto 0);
19       minutes: out std_logic_vector(6 downto 0);
20       hours: out std_logic_vector(5 downto 0));
21   end component ausy_klok_bcd;
22
23   signal clk, s_clk, reset, sync_now: std_logic;
24   signal minutes, min_ref: std_logic_vector(6 downto 0);
25   signal hours, hr_ref: std_logic_vector(5 downto 0);
26
27 begin
28   clk      <= '1' after 0 ns, -- Dit genereert een 100 kHz signaal
29             '0' after 5 us when clk /= '0' else '1' after 5 us;
30   s_clk    <= '1' after 0 ns, -- Dit genereert een 1 kHz signaal
31             '0' after 500 us when s_clk /= '0' else '1' after 500 us;
32   reset    <= '1' after 0 ns, '0' after 600 us;

```

```

33      sync_now    <= '0' after 0 ns, '1' after 5 ms, '0' after 5020 us,
34          '1' after 10 ms, '0' after 10020 us;
35      min_ref     <= "0010000" after 0 ns, "1000101" after 6 ms;
36      hr_ref      <= "010000" after 0 ns, "100011" after 6 ms;
37
38      klok: ausy_klok_bcd port map(clk, s_clk, reset, sync_now, min_ref, hr_ref, minutes, hours
39          );
40 end behaviour_bcd;

```

B.2.11. TESTBENCH DCF77 (TOP-LEVEL)

```

1 -- Alex Oudsen, 4325494
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity dcf77_tb is
7 end dcf77_tb;


---


1 -- Alex Oudsen, 4325494
2 -- Dit is testbench voor simulatie met de 'echte' klok
3 -- De verwachte respons bestaat naast het 1hz signaal uit
4 -- een led-signaal wat afhankelijk is van de kwaliteit van het
5 -- DCF77 signaal, de huidige tijd (gesynchroniseerd met het DCF77
6 -- signaal indien mogelijk en de huidige datum (inclusief ready signaal)
7 -- Het DCF77 testsignaal bevat: maandag 8 december, 11:48
8 -- Advies simulatietijd: 65 ms.
9
10 library ieee;
11 use ieee.std_logic_1164.all;
12
13 architecture behaviour_bcd of dcf77_tb is
14     component dcf77_bcd is
15         port (clk:           in std_logic;
16               reset:        in std_logic;
17               dcf_in:       in std_logic;
18               dcf_led:      out std_logic;
19               clk_1hz:      out std_logic;
20               minutes:     out std_logic_vector(6 downto 0);
21               hours:       out std_logic_vector(5 downto 0);
22               weekday:    out std_logic_vector(2 downto 0);
23               day:         out std_logic_vector(5 downto 0);
24               month:       out std_logic_vector(4 downto 0);
25               year:        out std_logic_vector(7 downto 0);
26               date_ready:  out std_logic);
27     end component dcf77_bcd;
28
29 signal clk, reset, dcf_in, dcf_led, clk_1hz, date_ready: std_logic;
30 signal minutes: std_logic_vector(6 downto 0);
31 signal hours, day: std_logic_vector(5 downto 0);
32 signal month: std_logic_vector(4 downto 0);
33 signal weekday: std_logic_vector(2 downto 0);
34 signal year: std_logic_vector(7 downto 0);
35
36 begin
37     clk <= '1' after 0 ns,
38             '0' after 16 ns when clk /= '0' else '1' after 16 ns;
39     reset <= '1' after 0 ns, '0' after 50 us;
40     dcf_in <= '0' after 0 ns,
41             '1' after 1500 us, '0' after 1600 us, -- bit 59 & bit 0
42             '1' after 2500 us, '0' after 2600 us, -- bit 1
43             '1' after 3500 us, '0' after 3600 us, -- bit 2
44             '1' after 4500 us, '0' after 4600 us, -- bit 3
45             '1' after 5500 us, '0' after 5600 us, -- bit 4
46             '1' after 6500 us, '0' after 6600 us, -- bit 5
47             '1' after 7500 us, '0' after 7600 us, -- bit 6
48             '1' after 8500 us, '0' after 8600 us, -- bit 7
49             '1' after 9500 us, '0' after 9600 us, -- bit 8
50             '1' after 10500 us, '0' after 10600 us, -- bit 9
51             '1' after 11500 us, '0' after 11600 us, -- bit 10

```

```

52      '1' after 12500 us, '0' after 12600 us, -- bit 11
53      '1' after 13500 us, '0' after 13600 us, -- bit 12
54      '1' after 14500 us, '0' after 14600 us, -- bit 13
55      '1' after 15500 us, '0' after 15600 us, -- bit 14
56      '1' after 16500 us, '0' after 16600 us, -- bit 15
57      '1' after 17500 us, '0' after 17600 us, -- bit 16
58      '1' after 18500 us, '0' after 18600 us, -- bit 17
59      '1' after 19500 us, '0' after 19700 us, -- bit 18 1
60      '1' after 20500 us, '0' after 20600 us, -- bit 19
61      '1' after 21500 us, '0' after 21700 us, -- bit 20 1
62      '1' after 22500 us, '0' after 22600 us, -- bit 21
63      '1' after 23500 us, '0' after 23600 us, -- bit 22
64      '1' after 24500 us, '0' after 24600 us, -- bit 23
65      '1' after 25500 us, '0' after 25700 us, -- bit 24 1
66      '1' after 26500 us, '0' after 26600 us, -- bit 25
67      '1' after 27500 us, '0' after 27600 us, -- bit 26
68      '1' after 28500 us, '0' after 28700 us, -- bit 27 1
69      '1' after 29500 us, '0' after 29700 us, -- bit 28 1
70      '1' after 30500 us, '0' after 30700 us, -- bit 29 1
71      '1' after 31500 us, '0' after 31600 us, -- bit 30
72      '1' after 32500 us, '0' after 32600 us, -- bit 31
73      '1' after 33500 us, '0' after 33600 us, -- bit 32
74      '1' after 34500 us, '0' after 34700 us, -- bit 33 1
75      '1' after 35500 us, '0' after 35600 us, -- bit 34
76      '1' after 36500 us, '0' after 36700 us, -- bit 35 1
77      '1' after 37500 us, '0' after 37600 us, -- bit 36
78      '1' after 38500 us, '0' after 38600 us, -- bit 37
79      '1' after 39500 us, '0' after 39600 us, -- bit 38
80      '1' after 40500 us, '0' after 40700 us, -- bit 39 1
81      '1' after 41500 us, '0' after 41600 us, -- bit 40
82      '1' after 42500 us, '0' after 42600 us, -- bit 41
83      '1' after 43500 us, '0' after 43700 us, -- bit 42 1
84      '1' after 44500 us, '0' after 44600 us, -- bit 43
85      '1' after 45500 us, '0' after 45600 us, -- bit 44
86      '1' after 46500 us, '0' after 46600 us, -- bit 45
87      '1' after 47500 us, '0' after 47700 us, -- bit 46 1
88      '1' after 48500 us, '0' after 48600 us, -- bit 47
89      '1' after 49500 us, '0' after 49600 us, -- bit 48
90      '1' after 50500 us, '0' after 50700 us, -- bit 49 1
91      '1' after 51500 us, '0' after 51600 us, -- bit 50
92      '1' after 52500 us, '0' after 52600 us, -- bit 51
93      '1' after 53500 us, '0' after 53700 us, -- bit 52 1
94      '1' after 54500 us, '0' after 54600 us, -- bit 53
95      '1' after 55500 us, '0' after 55700 us, -- bit 54 1
96      '1' after 56500 us, '0' after 56600 us, -- bit 55
97      '1' after 57500 us, '0' after 57600 us, -- bit 56
98      '1' after 58500 us, '0' after 58600 us, -- bit 57
99      '1' after 59500 us, '0' after 59700 us, -- bit 58 1
100     '1' after 61500 us, '0' after 61600 us; -- bit 59 & bit 0
101     -- dit genereert een dcf-signaal voor het ontwerp
102     -- waarin het volgende gecodeerd is:
103     -- DD-MM-JJ: 08-12-'14 & HH:MM: 11:48 & maandag
104     -- vervolgens DD-MM-JJ: 08-12-'14 & HH:MM: 11:49 & maandag
105     -- Bits 0 t/m 17 zijn 0
106     -- Bit 18 is 1
107     -- Bit 19 is 0
108     -- Bit 20 is 1
109     -- Bits 21 t/m 27 zijn de minuten (48)
110     -- Bit 28 is parity bit v.d. minuten (1)
111     -- Bits 29 t/m 34 zijn de uren (11)
112     -- Bit 35 is parity bit v.d. uren (1)
113     -- Bits 36 t/m 41 zijn de dagen v.d. maand (8)
114     -- Bits 42 t/m 44 zijn de dagen v.d. week (ma)
115     -- Bits 45 t/m 49 vormen de maand (12)
116     -- Bits 50 t/m 57 vormen het jaar (binnen een eeuw) (14)
117     -- Bits 58 is parity bit over bits 36 t/m 57 (1)
118
119     synced_time: dcf77_bcd port map(clk, reset, dcf_in, dcf_led, clk_1hz, minutes, hours,
120                               weekday, day, month, year, date_ready);
121   end behaviour_bcd;

```

B.3. FPGA HULPBESTANDEN VAN HET DCF77 BLOK

B.3.1. DATE READY BUFFER

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 entity buff is
5     port(clk      : in std_logic;
6           reset   : in std_logic;
7           switch8: in std_logic;
8           date_r  : in std_logic;
9           ready   : out std_logic);
10 end buff;
11
12 library IEEE;
13 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
14 use IEEE.numeric_std.ALL;
15
16 architecture behaviour of buff is
17
18     signal red, new_red: std_logic;
19
20 begin
21
22     ready <= red;
23
24     process(clk, reset) is
25     begin
26         if(clk'event and clk = '1') then
27             if(reset = '1') then
28                 red <= '0';
29             else
30                 red <= new_red;
31             end if;
32         end if;
33     end process;
34
35     process(date_r, red, switch8) is
36     begin
37         if(date_r = '1') then
38             new_red <= '1';
39         elsif(switch8 = '1') then
40             new_red <= '0';
41         else
42             new_red <= red;
43         end if;
44     end process;
45 end behaviour;

```

B.3.2. KLOKDELER 50 MHZ NAAR 32 KHZ

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 entity gen32khz is
5     port(clk50mhz : in std_logic; -- 50 Mhz clock input
6           clk32khz : out std_logic); -- 10 Hz clock output
7 end gen32khz;
8
9 library IEEE;
10 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
11 use IEEE.numeric_std.ALL;
12
13 architecture behaviour of gen32khz is
14     signal count, new_count : unsigned (10 downto 0);
15     signal new_clk32khz : std_logic;
16 begin
17     l1l1: process (clk50mhz)
18     begin
19         if (clk50mhz'event and clk50mhz = '1') then

```

```

20         count <= new_count;
21             clk32khz <= new_clk32khz;
22     end if;
23 end process;
24 lbl2: process (count)
25 begin
26     if (count >= 1563) then
27         new_count <= (others => '0');
28         new_clk32khz <= '0';
29     elsif (count >= 783) then
30         new_count <= count + 1;
31         new_clk32khz <= '1';
32     else
33         new_count <= count + 1;
34         new_clk32khz <= '0';
35     end if;
36 end process;
37 end behaviour;

```

B.3.3. KLOKDELER 50 MHz NAAR 10 Hz

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 entity gen10hz is
5     port(clk50mhz : in std_logic;    -- 50 Mhz clock input
6           res    : in std_logic;    -- reset
7           clk10hz : out std_logic); -- 10 Hz clock output
8 end gen10hz;
9
10 library IEEE;
11 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
12 use IEEE.numeric_std.ALL;
13
14 architecture behaviour of gen10hz is
15     signal count, new_count : unsigned(23 downto 0);
16     signal new_clk10hz : std_logic;
17 begin
18     lbl1: process (clk50mhz)
19     begin
20         if (clk50mhz'event and clk50mhz = '1') then
21             if (res = '1') then
22                 count <= (others => '0');
23                 clk10hz <= '0';
24             else
25                 count <= new_count;
26                 clk10hz <= new_clk10hz;
27             end if;
28         end if;
29     end process;
30     lbl2: process (count)
31     begin
32         if (count >= 5000000) then
33             new_count <= (others => '0');
34             new_clk10hz <= '0';
35         elsif (count >= 2500000) then
36             new_count <= count + 1;
37             new_clk10hz <= '1';
38         else
39             new_count <= count + 1;
40             new_clk10hz <= '0';
41         end if;
42     end process;
43 end behaviour;

```

B.3.4. DCF GENERATOR

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 entity dcf_gen is

```

```

5      port(clk50mhz : in std_logic; -- 50 Mhz clock input
6          res      : in std_logic; -- reset
7          dcf      : out std_logic); -- DCF output signal
8  end dcf_gen;
9
10 library IEEE;
11 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
12 use IEEE.numeric_std.ALL;
13
14 architecture behaviour of dcf_gen is
15     component gen10hz
16         port (clk50mhz : in std_logic;
17               res      : in std_logic;
18               clk10hz : out std_logic);
19     end component;
20
21     signal cnt100ms, new_cnt100ms : unsigned(3 downto 0);
22     signal cnt1s, new_cnt1s       : unsigned(5 downto 0);
23     signal clk10hz, cur_clk10hz   : std_logic;
24
25     signal code : std_logic_vector(59 downto 1);
26
27 begin
28
29     code <= (
30         '1', -- P3
31         '0', '0', '0', '1', '0', '1', '0', '0', -- year : 14
32         '1', '0', '0', '1', '0', -- month : dec
33         '0', '1', '0', -- week day : tuesday
34         '0', '0', '1', '0', '1', -- calender day : 9
35         '0', '1', '0', '0', '1', '0', -- P2 + hours : 22
36         '0', '0', '0', '1', '0', '0', '1', '0', -- P1 + min : 12
37         '1', '0', '1', '0', '1', '0', '1', '0', -- not used
38         '1', '0', '1', '0', '1', '0', '1', '0', -- not used
39         '0' -- bit 0
40     );
41
42     lbl0: gen10hz port map (clk50mhz, res, clk10hz);
43
44     lbl1a: process (clk50mhz)
45 begin
46     if (clk50mhz'event and clk50mhz = '1') then
47         if (res = '1') then
48             cnt100ms <= (others => '0');
49             cnt1s <= (others => '0');
50         else
51             cnt100ms <= new_cnt100ms;
52             cnt1s <= new_cnt1s;
53         end if;
54         cur_clk10hz <= clk10hz;
55     end if;
56 end process;
57
58     lbl1b: process (cnt100ms, cnt1s, clk10hz, cur_clk10hz)
59 begin
60     new_cnt1s <= cnt1s; -- default
61     new_cnt100ms <= cnt100ms; -- default
62     if (clk10hz = '1' and cur_clk10hz = '0') then
63         if (cnt100ms = 9) then
64             new_cnt100ms <= (others => '0');
65             if (cnt1s = 59) then
66                 new_cnt1s <= (others => '0');
67             else
68                 new_cnt1s <= cnt1s + 1;
69             end if;
70         else
71             new_cnt100ms <= cnt100ms + 1;
72         end if;
73     end if;
74 end process;
75

```

```

76      dcf <= '0' when cnt1s = 0 else
77          '1' when cnt100ms = 0 else
78              '1' when cnt100ms = 1 and code(to_integer(cnt1s)) = '1' else
79                  '0';
80
81 end behaviour;

```

B.3.5. SCHAKELAAR VOOR DE DCF GENERATOR

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 entity dcf_switch is
5     port(switch9: in std_logic;
6            dcf: in std_logic;
7            dcf_out: out std_logic);
8 end dcf_switch;
9
10 library IEEE;
11 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
12 use IEEE.numeric_std.ALL;
13
14 architecture behaviour of dcf_switch is
15
16 begin
17
18     process(switch9, dcf) is
19     begin
20         if(switch9 = '1') then
21             dcf_out <= dcf;
22         else
23             dcf_out <= '0';
24         end if;
25     end process;
26 end behaviour;

```

B.3.6. SCHAKELMOGELIJKHEID TUSSEN DAG, MAAND EN JAAR

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 entity switch is
5     port(day : in std_logic_vector(5 downto 0);
6            month : in std_logic_vector(4 downto 0);
7            year : in std_logic_vector(7 downto 0);
8            switch0: in std_logic;
9            switch1: in std_logic;
10           switch2: in std_logic;
11           output : out std_logic_vector(7 downto 0));
12 end switch;
13
14 library IEEE;
15 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
16 use IEEE.numeric_std.ALL;
17
18 architecture behaviour of switch is
19
20 begin
21
22     process(switch0, switch1, switch2, day, month, year) is
23
24     begin
25         if(switch0 = '1' and switch1 = '0' and switch2 = '0') then
26             output <= year;
27         elsif(switch0 = '0' and switch1 = '1' and switch2 = '0') then
28             output(7 downto 5) <= (others => '0');
29             output(4 downto 0) <= month;
30         elsif(switch0 = '0' and switch1 = '0' and switch2 = '1') then
31             output(7 downto 6) <= (others => '0');
32             output(5 downto 0) <= day;
33     else

```

```

34      output <= (others => '0');
35  end if;
36 end process;
37 end behaviour;
```

B.3.7. AANSTURING SEVEN-SEGMENT DISPLAY

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
4 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
5
6 entity sevenseg is
7 port (clk          : in std_logic;
8       reset        : in std_logic;
9       minuten      : in std_logic_vector(6 downto 0); --minuten input
10      uren         : in std_logic_vector(5 downto 0); --uren input
11      seg7_min1    : out std_logic_vector(6 downto 0); -- 7 bit decoded output.
12      seg7_min2    : out std_logic_vector(6 downto 0); -- 7 bit decoded output.
13      seg7_uurl    : out std_logic_vector(6 downto 0); -- 7 bit decoded output.
14      seg7_uur2    : out std_logic_vector(6 downto 0)); -- 7 bit decoded output.
15
16 end sevenseg;
17
18 architecture Behavioral of sevenseg is
19
20 signal minuten1: std_logic_vector(3 downto 0);
21 signal minuten2: std_logic_vector(2 downto 0);
22 signal uren1: std_logic_vector(3 downto 0);
23 signal uren2: std_logic_vector(1 downto 0);
24 begin
25 minuten1 <= minuten(3 downto 0);
26 minuten2 <= minuten(6 downto 4);
27 uren1 <= uren(3 downto 0);
28 uren2 <= uren(5 downto 4);
29
30
31 process (clk, reset)
32 begin
33 if (clk'event and clk='1') then
34   if(reset = '1') then
35     seg7_min1 <= (others => '0');
36     seg7_min2 <= (others => '0');
37     seg7_uurl <= (others => '0');
38     seg7_uur2 <= (others => '0');
39   else
40     case minuten1 is
41       when "0000"=> seg7_min1 <="0000001"; -- '0'
42       when "0001"=> seg7_min1 <="1001111"; -- '1'
43       when "0010"=> seg7_min1 <="0010010"; -- '2'
44       when "0011"=> seg7_min1 <="0000110"; -- '3'
45       when "0100"=> seg7_min1 <="1001100"; -- '4'
46       when "0101"=> seg7_min1 <="0100100"; -- '5'
47       when "0110"=> seg7_min1 <="0100000"; -- '6'
48       when "0111"=> seg7_min1 <="0001111"; -- '7'
49       when "1000"=> seg7_min1 <="0000000"; -- '8'
50       when "1001"=> seg7_min1 <="0000100"; -- '9'
51       --nothing is displayed when a number more than 9 is given as input.
52       when others=> seg7_min1 <="1111111";
53     end case;
54
55     case minuten2 is
56       when "000"=> seg7_min2 <="0000001"; -- '0'
57       when "001"=> seg7_min2 <="1001111"; -- '1'
58       when "010"=> seg7_min2 <="0010010"; -- '2'
59       when "011"=> seg7_min2 <="0000110"; -- '3'
60       when "100"=> seg7_min2 <="1001100"; -- '4'
61       when "101"=> seg7_min2 <="0100100"; -- '5'
62       when "110"=> seg7_min2 <="0100000"; -- '6'
63       --nothing is displayed when a number more than 6 is given as input.
64       when others=> seg7_min2 <="1111111";
```

```
65      end case;
66
67  case uren1 is
68    when "0000"=> seg7_uurl1 <="0000001"; -- '0'
69    when "0001"=> seg7_uurl1 <="1001111"; -- '1'
70    when "0010"=> seg7_uurl1 <="0010010"; -- '2'
71    when "0011"=> seg7_uurl1 <="0000110"; -- '3'
72    when "0100"=> seg7_uurl1 <="1001100"; -- '4'
73    when "0101"=> seg7_uurl1 <="0100100"; -- '5'
74    when "0110"=> seg7_uurl1 <="0100000"; -- '6'
75    when "0111"=> seg7_uurl1 <="0001111"; -- '7'
76    when "1000"=> seg7_uurl1 <="0000000"; -- '8'
77    when "1001"=> seg7_uurl1 <="0000100"; -- '9'
78    --nothing is displayed when a number more than 9 is given as input.
79    when others=> seg7_uurl1 <="1111111";
80  end case;
81
82  case uren2 is
83    when "00"=> seg7_uur2 <="0000001"; -- '0'
84    when "01"=> seg7_uur2 <="1001111"; -- '1'
85    when "10"=> seg7_uur2 <="0010010"; -- '2'
86    --nothing is displayed when a number more than 2 is given as input.
87    when others=> seg7_uur2 <="1111111";
88  end case;
89 end if;
90 end if;
91 end process;
92
93 end Behavioral;
```

B.4. VHDL CODE CONTROLLER

B.4.1. TOP LEVEL ENTITY

```

1 -- Rens Hamburger 4292936
2 library IEEE;
3 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
4
5 entity controller is
6   port(clk      :in  std_logic;
7        reset    :in  std_logic;
8        knoppen:in  std_logic_vector(3 downto 0);
9        wekker  :out  std_logic_vector(15 downto 0);
10       menu_state :out  std_logic_vector(2 downto 0));
11 end controller;
```

B.4.2. BEHAVIOURAL VHDL CODE CONTROLLER

```

1 --Rens Hamburger 4292936
2 --Het portmappen van gebruikte componenten voor de complete controller
3 library IEEE;
4 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
5
6 architecture behaviour of controller is
7 component menu is
8   onderdelen van de schakeling gedaan worden
9   port(clk      :in  std_logic;
10        reset    :in  std_logic;
11        knoppen:in  std_logic_vector(3 downto 0);
12        wekdata  :in  std_logic_vector(15 downto 0);
13        enable   :out  std_logic;
14        wekker   :out  std_logic_vector(15 downto 0);
15        menu_signal :out  std_logic_vector(2 downto 0));
16 end component menu;
17
17 component geheugen is
18   port(clk      :in  std_logic;
19        reset    :in  std_logic;
20        enable   :in  std_logic;
21        wek_in   :in  std_logic_vector(15 downto 0);
22        wek_out:out  std_logic_vector(15 downto 0));
23 end component geheugen;
24
25
26 component buff is
27   met extra eigenschappen
28   port(clk      :in  std_logic;
29        reset    :in  std_logic;
30        knoppen_in :in  std_logic_vector(3 downto 0);
31        knoppen_out:out  std_logic_vector(3 downto 0));
32 end component buff;
33
33 signal knoppen_buff : std_logic_vector(3 downto 0);
34 signal wekdata_men,wekker_men : std_logic_vector(15 downto 0);
35 signal write_enable : std_logic;
36
37 begin
38 buffer_portmap : buff port map (clk,reset,knoppen,knoppen_buff);
39 menu_portmap : menu port map (clk,reset,knoppen_buff,wekdata_men,write_enable,wekker_men,
40                               menu_state);
41 memory_portmap: geheugen port map (clk,reset,write_enable,wekker_men,wekdata_men);
42 wekker <= wekdata_men;
43 end behaviour;
```

B.4.3. MENU ENTITY

```

1 -- Kevin Hill 4287592 & Rens Hamburger 4292936
2 library IEEE;
3 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
4 use IEEE.Numeric_Std.all;
```

```

5
6 entity menu is
7   port(clk      :in    std_logic;
8       reset    :in    std_logic;
9       knoppen  :in    std_logic_vector(3 downto 0);
10      wekdata  :in    std_logic_vector(15 downto 0);
11      enable   :out   std_logic;
12      wekker   :out   std_logic_vector(15 downto 0);
13      menu_signal :out  std_logic_vector(2 downto 0));
14 end menu;

```

B.4.4. BEHAVIOURAL VHDL CODE MENU

```

1  -- Kevin Hill 4287592 & Rens Hamburger 4292936
2  -- FSM is voor het overzicht in drie processen verwerkt
3  -- 1ste process zorgt ervoor dat alles op de opgande klokflank gebeurt, en gaat naar de
   -- nieuwe state toe (of de reset-state)
4  -- 2de process voert de state uit
5  -- 3de process bepalen van de nieuwe state
6  library IEEE;
7  use IEEE.std_logic_1164.ALL;
8  use IEEE.numeric_Std.all;
9
10 architecture behaviour of menu is
11   type fsm_states is (rust, wekkertijd, led, led_toggle, geluid, geluid_toggle, wekker_toggle,
12     uren_set, uren_plus, uren_min, minuten_set, minuten_plus, minuten_min);
13   signal state, new_state : fsm_states;
14   begin
15     assign : process(clk, reset) --Daadwerkelijk alles toekennen
16     begin
17       if rising_edge(clk) then
18         if reset = '0' then
19           state <= new_state;
20         else
21           state <= rust;
22         end if;
23       end if;
24     end process assign;
25
26     actie_uitvoeren : process(knoppen, wekdata, clk, reset, state) --Voer acties uit
27     begin
28       case state is
29         when rust =>
30           enable <= '0';
31           wekker <= wekdata;
32           menu_signal <= "000";
33
34         when wekker_toggle =>
35           enable <= '1';
36           wekker(14 downto 0) <= wekdata(14 downto 0);
37           wekker(15) <= not wekdata(15);
38           menu_signal <= "000";
39
40         when wekkertijd =>
41           enable <= '0';
42           wekker <= wekdata;
43           menu_signal <= "101";
44
45         when led =>
46           enable <= '0';
47           wekker <= wekdata;
48           menu_signal <= "011";
49
50         when led_toggle =>
51           enable <= '1';
52           wekker(13 downto 0) <= wekdata(13 downto 0);
53           wekker(14) <= not wekdata(14);
54           wekker(15) <= wekdata(15);
55           menu_signal <= "011";
56
57         when geluid =>

```

```

57         enable <= '0';
58         wekker <= wekdata;
59         menu_signal <= "100";
60
61     when geluid_toggle =>
62         enable <= '1';
63         wekker(12 downto 0) <= wekdata(12 downto 0);
64         wekker(13) <= not wekdata(13);
65         wekker(15 downto 14) <= wekdata(15 downto 14);
66         menu_signal <= "100";
67
68     when uren_set =>
69         enable <= '0';
70         wekker <= wekdata;
71         menu_signal <= "001";
72
73     when uren_plus =>
74         enable <= '1';
75         menu_signal <= "101";
76         if wekdata(12 downto 7) = "100011" then --23
77             wekker(12 downto 7) <= "000000"; --Bij de 23 uur weer opnieuw beginnen
78         else
79             if (wekdata(10 downto 7) = "1001") then --Bij x9 uur 1 op tellen bij de x
80                 en enkele weer terug naar 0
81                 wekker(10 downto 7) <= "0000";
82                 wekker(12 downto 11) <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(
83                     unsigned(wekdata(12 downto 11))) + 1, 2));
84             else
85                 wekker(10 downto 7) <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(
86                     unsigned(wekdata(10 downto 7))) + 1, 4)); -- 1 minuut erbij
87                 optellen
88                 wekker(12 downto 11) <= wekdata(12 downto 11); -- Tientallen blijven
89                 constant
90             end if;
91         end if;
92         wekker(15 downto 13) <= wekdata(15 downto 13); -- Af
93         wekker(6 downto 0) <= wekdata(6 downto 0); --Af
94
95     when uren_min =>
96         if wekdata(12 downto 7) = "000000" then
97             wekker(12 downto 7) <= "100011"; --23
98         else
99             if wekdata(10 downto 7) = "0000" then
100                 wekker(10 downto 7) <= "1001";
101                 wekker(12 downto 11) <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(
102                     unsigned(wekdata(12 downto 11))) - 1, 2));
103             else
104                 wekker(10 downto 7) <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(
105                     unsigned(wekdata(10 downto 7))) - 1, 4));
106                 wekker(12 downto 11) <= wekdata(12 downto 11);
107             end if;
108         end if;
109         wekker(15 downto 13) <= wekdata(15 downto 13);
110         wekker(6 downto 0) <= wekdata(6 downto 0);
111         enable <= '1';
112         menu_signal <= "101";
113
114     when minuten_set =>
115         enable <= '0';
116         wekker <= wekdata;
117         menu_signal <= "010";
118
119     when minuten_plus =>
120         enable <= '1';
121         if wekdata(6 downto 0) = "1011001" then --59
122             wekker(6 downto 0) <= "0000000"; --Bij de 59 minuten gaan weer op nieuw
123             beginnen
124         else
125             if wekdata(3 downto 0) = "1001" then --Bij x9 minuten 1 op tellen bij de
126                 x en enkele weer terug naar 0
127                 wekker(3 downto 0) <= "0000";

```

```

119          wekker(6 downto 4) <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(
120              unsigned(wekdata(6 downto 4))) + 1 , 3));
121      else
122          wekker(3 downto 0) <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(
123              unsigned(wekdata(3 downto 0))) + 1 , 4)); -- 1 minuut erbij
124          optellen
125          wekker(6 downto 4) <= wekdata(6 downto 4); -- Tientallen blijven
126          constant
127      end if;
128  end if;
129  menu_signal <= "111";
130  wekker(15 downto 7) <= wekdata(15 downto 7); --Af
131
132 when minuten_min =>
133     enable <= '1';
134     if wekdata (6 downto 0) = "00000000" then
135         wekker(6 downto 0) <= "1011001"; --59
136     else
137         if wekdata(3 downto 0) = "0000" then --Bij x0 minuten 1 van de tientallen
138             afhalen en de enkele getal op 9 zetten
139             wekker(3 downto 0) <= "1001"; --9
140             wekker(6 downto 4) <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(
141                 unsigned(wekdata(6 downto 4))) - 1 , 3));
142         else
143             wekker(3 downto 0) <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(
144                 unsigned(wekdata(3 downto 0))) - 1 , 4));
145             wekker(6 downto 4) <= wekdata(6 downto 4);
146         end if;
147     end if;
148     menu_signal <= "111";
149     wekker(15 downto 7) <= wekdata(15 downto 7); --Af
150 end case;
151 end process actie_uitvoeren;
152
153 next_state : process (knoppen, wekdata, clk, reset, state) -- Bepaal nieuwe state
154 begin
155     case state is
156     when rust =>
157         if knoppen(0) = '1' then
158             new_state <= wekkertijd;
159         elsif knoppen(1) = '1' then
160             new_state <= wekker_toggle;
161         else
162             new_state <= rust;
163         end if;
164
165     when wekker_toggle =>
166         new_state <= rust;
167
168     when wekkertijd =>
169         if knoppen(0) = '1' then
170             new_state <= rust;
171         elsif knoppen(2) = '1' then
172             new_state <= geluid;
173         elsif knoppen(3) = '1' then
174             new_state <= led;
175         elsif knoppen(1) = '1' then
176             new_state <= uren_set;
177         else
178             new_state <= wekkertijd;
179         end if;
180
181     when led =>
182         if knoppen(0) = '1' then
183             new_state <= rust;
184         elsif knoppen(2) = '1' then
185             new_state <= wekkertijd;
186         elsif knoppen(3) = '1' then
187             new_state <= geluid;
188         elsif knoppen(1) = '1' then
189             new_state <= led_toggle;

```

```

183         else
184             new_state <= led;
185         end if;
186
187         when led_toggle =>
188             new_state <= led;
189
190         when geluid =>
191             if knoppen(0) = '1' then
192                 new_state <= rust;
193             elsif knoppen(2) = '1' then
194                 new_state <= led;
195             elsif knoppen(3) = '1' then
196                 new_state <= wekkertijd;
197             elsif knoppen(1) = '1' then
198                 new_state <= geluid_toggle;
199             else
200                 new_state <= geluid;
201             end if;
202
203         when geluid_toggle =>
204             new_state <= geluid;
205
206         when uren_set =>
207             if knoppen(0) = '1' then
208                 new_state <= rust;
209             elsif knoppen(2) = '1' then
210                 new_state <= uren_plus;
211             elsif knoppen(3) = '1' then
212                 new_state <= uren_min;
213             elsif knoppen(1) = '1' then
214                 new_state <= minuten_set;
215             else
216                 new_state <= uren_set;
217             end if;
218
219         when uren_plus =>
220             new_state <= uren_set;
221
222         when uren_min =>
223             new_state <= uren_set;
224
225         when minuten_set =>
226             if knoppen(0) = '1' then
227                 new_state <= rust;
228             elsif knoppen(2) = '1' then
229                 new_state <= minuten_plus;
230             elsif knoppen(3) = '1' then
231                 new_state <= minuten_min;
232             elsif knoppen(1) = '1' then
233                 new_state <= rust;
234             else
235                 new_state <= minuten_set;
236             end if;
237
238         when minuten_plus =>
239             new_state <= minuten_set;
240
241         when minuten_min =>
242             new_state <= minuten_set;
243         when others =>
244             new_state <= rust;
245     end case;
246 end process next_state;
247 end behaviour;

```

B.4.5. MEMORY

```

1  -- Rens Hamburger 4292936
2  library IEEE;
3  use IEEE.std_logic_1164.ALL;

```

```

4
5 entity geheugen is
6   port(clk      :in    std_logic;
7       reset   :in    std_logic;
8       enable  :in    std_logic;
9       wek_in  :in    std_logic_vector(15 downto 0);
10      wek_out :out   std_logic_vector(15 downto 0));
11 end geheugen;

```

B.4.6. BEHAVIOURAL VHDL MEMORY

```

1 -- Rens Hamburger 4292936
2 -- 16 bit geheugen element met een positief enable signaal
3 library IEEE;
4 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
5
6 architecture behaviour of geheugen is
7   signal wek_opslag,wek_temp : std_logic_vector(15 downto 0 );
8   begin
9     assign : process(clk,reset,wek_temp,wek_in)
10    begin
11      if rising_edge(clk) then
12        if reset = '1' then
13          wek_temp<= (others => '0');
14        else
15          if enable = '1' then
16            wek_temp <= wek_in;
17          else
18            wek_temp <= wek_temp;
19          end if;
20        end if;
21      end if,
22      wek_out<=wek_temp;
23    end process assign;
24  end behaviour;

```

B.4.7. ENTITY BUFFER

```

1 --Rens Hamburger 4292936
2 library IEEE;
3 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
4
5 entity buff is
6   port(clk      :in    std_logic;
7       reset   :in    std_logic;
8       knoppen_in :in    std_logic_vector(3 downto 0);
9       knoppen_out :out   std_logic_vector(3 downto 0));
10  end buff;

```

B.4.8. BEHAVIOURAL VHDL BUFFER

```

1 --Rens Hamburger 4292936
2 --Buffer die zorgt dat we maar 1 periode lang een hoog signaal ontvangen van een knop
3 --Voorkomt ook dat een gebruiker twee knoppen tegelijk kan indrukken wat mogelijk voor voor
4 --onverwacht gedrag
5 library IEEE;
6 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
7 use IEEE.numeric_std.all;
8
9 architecture behaviour of buff is
10 type fsm_states is (rust, one, zero);
11 signal state, new_state : fsm_states;
12 signal knoppen_temp : std_logic_vector(3 downto 0);
13 begin
14   assign : process(clk, reset) --Daadwerkelijk alles toekennen
15   begin
16     if rising_edge(clk) then
17       if reset = '0' then
18         state <= new_state;
19       else
20         state <= rust;

```

```

20      end if;
21      knoppen_out <= knoppen_temp;
22  end if;
23 end process assign;
24 actie_uitvoeren : process(knoppen_in,clk, reset, state) --Voer acties uit
25 begin
26     case state is
27     when rust =>
28         if ((knoppen_in(0) = '1' xor knoppen_in(1) = '1') xor (knoppen_in(2) = '1'
29             xor knoppen_in(3) = '1')) then
30             new_state <= one;
31             knoppen_temp <= knoppen_in;
32         else
33             new_state <= state;
34             knoppen_temp <= "0000";
35         end if;
36     when zero =>
37         knoppen_temp <= "0000";
38         if ((knoppen_in(0) = '0' and knoppen_in(1) = '0') and (knoppen_in(2) = '0'
39             and knoppen_in(3) = '0')) then
40             new_state <= rust;
41         else
42             new_state <= state;
43         end if;
44     when one =>
45         new_state <= zero;
46         knoppen_temp<="0000";
47     when others =>
48         new_state <= rust;
49         knoppen_temp <= "0000";
50     end case;
51 end process actie_uitvoeren;
52 end behaviour;
```

B.5. TESTBENCHS VOOR DE CONTROLLER

B.5.1. VHDL CONTROLLER

```

1  -- Kevin Hill 4287592 & Rens Hamburger 4292936
2  -- Testbench voor de controller met gebruik van de buffer en geheugen element
3  library IEEE;
4  use IEEE.std_logic_1164.ALL;
5  use IEEE.Numeric_Std.all;
6
7  architecture behaviour of controller_tb is
8  component controller is
9    port(clk      :in  std_logic;
10        reset   :in  std_logic;
11        knoppen:in  std_logic_vector(3 downto 0);
12        wekker :out  std_logic_vector(15 downto 0);
13        menu_state :out  std_logic_vector(2 downto 0));
14 end component controller;
15
16 signal clk, reset          :  std_logic;
17 signal menu_signal          :  std_logic_vector(2 downto 0);
18 signal knoppen              :  std_logic_vector (3 downto 0);
19 signal wekker               :  std_logic_vector (15 downto 0);
20
21 begin
22     clk      <= '1' after 0 ns,
23           '0' after 40 ns when clk /= '0' else '1' after 40 ns;      --31250
24
25     reset   <= '1' after 0 ns,      --knoppen(0) = menu
26           '0' after 128 ns;      --knoppen(1) = set
27                           --knoppen(2) = up
28     knoppen <= "0000" after 0 ns,  --knoppen(3) = down
29           "0010" after 128 ns,    --rust -> wekker_toggle
30           "0000" after 208 ns,    --knoppen(3) = down
31           "0001" after 608 ns,    --rust -> wekkertijd
32           "0000" after 688 ns,    --knoppen(3) = down
33           "0001" after 848 ns,    --wekkertijd -> rust
```

```

34      "0000" after 928 ns,      --knoppen(3) = down
35      "0001" after 1088 ns,    --rust -> wekkertijd
36      "0000" after 1168 ns,    --knoppen(3) = down
37      "0010" after 1328 ns,    --wekkertijd -> uren_set
38      "0000" after 1408 ns,    --knoppen(3) = down
39      "0100" after 1568 ns,    --uren_set -> uren_plus
40      "0000" after 1648 ns,    --knoppen(3) = down
41      "1000" after 2008 ns,    --uren_set -> uren_min
42      "0000" after 2088 ns,    --uren_min -> uren_set
43      "0001" after 2248 ns,    --uren_set -> rust
44      "0000" after 2328 ns,    --knoppen(3) = down
45      "0001" after 2488 ns,    --rust -> wekkertijd
46      "0000" after 2568 ns,    --knoppen(3) = down
47      "0010" after 2768 ns,    --wekkertijd -> uren_set
48      "0000" after 2808 ns,    --knoppen(3) = down
49      "0010" after 2968 ns,    --uren_set -> minutenset
50      "0000" after 3048 ns,    --knoppen(3) = down
51      "0100" after 3208 ns,    --minutenset -> minutensplus
52      "0000" after 3288 ns,    --minutensplus -> minutenset
53      "1000" after 3448 ns,    --minutenset -> minutemin
54      "0000" after 3528 ns,    --minutemin -> minutenset
55      "0001" after 3688 ns,    --minutenset -> rust
56      "0000" after 3768 ns,    --knoppen(3) = down
57      "0001" after 3928 ns,    --rust -> wekkertijd
58      "0000" after 4008 ns,    --knoppen(3) = down
59      "0010" after 4168 ns,    --wekkertijd -> uren_set
60      "0000" after 4248 ns,    --knoppen(3) = down
61      "0010" after 4408 ns,    --uren_set -> minutenset
62      "0000" after 4488 ns,    --knoppen(3) = down
63      "0010" after 4648 ns,    --minutenset -> rust
64      "0000" after 4728 ns,    --knoppen(3) = down
65      "0001" after 4888 ns,    --rust -> wekkertijd
66      "0000" after 4968 ns,    --knoppen(3) = down
67      "1000" after 5128 ns,    --wekkertijd -> led
68      "0000" after 5208 ns,    --knoppen(3) = down
69      "0001" after 5368 ns,    --led -> rust
70      "0000" after 5448 ns,    --knoppen(3) = down
71      "0001" after 5608 ns,    --rust -> wekkertijd
72      "0000" after 5688 ns,    --knoppen(3) = down
73      "0100" after 5848 ns,    --wekkertijd -> geluid
74      "0000" after 6128 ns,    --knoppen(3) = down
75      "0100" after 6288 ns,    --geluid -> led
76      "0000" after 6368 ns,    --knoppen(3) = down
77      "0100" after 6528 ns,    --led -> wekkertijd
78      "0000" after 6608 ns,    --knoppen(3) = down
79      "1000" after 6768 ns,    --wekkertijd -> led
80      "0000" after 6848 ns,    --knoppen(3) = down
81      "1000" after 7008 ns,    --led -> geluid
82      "0000" after 7088 ns,    --knoppen(3) = down
83      "1000" after 7248 ns,    --geluid -> wekkertijd
84      "0000" after 7328 ns,    --knoppen(3) = down
85      "1000" after 7488 ns,    --wekkertijd -> led
86      "0000" after 7568 ns,    --knoppen(3) = down
87      "0010" after 7728 ns,    --led -> led_toggle
88      "0000" after 7808 ns,    --led_toggle -> led
89      "1000" after 7968 ns,    --led -> geluid
90      "0000" after 8048 ns,    --knoppen(3) = down
91      "0010" after 8208 ns,    --geluid -> geluid_toggle
92      "0000" after 8288 ns,    --geluid_toggle -> geluid
93      "0001" after 8448 ns,    --geluid -> rust
94      "0000" after 8528 ns;   --done, done, done;
95
96      controller_pm: controller port map(clk, reset, knoppen, wekker, menu_signal);
97  end architecture;

```

B.5.2. TESTBENCH VHDL MENU

```

1  -- Kevin Hill 4287592
2  -- De testbench voor de menu loopt alle states door
3
4  library IEEE;s

```

```

5  use IEEE.std_logic_1164.ALL;
6  use IEEE.Numeric_Std.all;
7
8  architecture behaviour of menu_test is
9  component menu is          --component initialiseren, met de volgende in/uitgangen:
10   port(clk      :in      std_logic;
11       reset     :in      std_logic;
12       knoppen   :in      std_logic_vector (3 downto 0);    --dit zijn de fysieke
13           knoppen
14       wekdata   :in      std_logic_vector (15 downto 0);    --komt bij het
15           register vandaan
16       enable    :out     std_logic;
17       wekker    :out     std_logic_vector (15 downto 0);
18       menu_signal :out    std_logic_vector (2 downto 0));    --voor de LCD'
19 end component menu;
20
21 signal clk, reset, enable : std_logic;
22 signal menu_signal        : std_logic_vector (2 downto 0);
23 signal knoppen,minuten_enkel,uren_enkel : std_logic_vector (3 downto 0);
24           --signalen voor de port map
25 signal wekdata, wekker   : std_logic_vector (15 downto 0);
26 signal uren               : std_logic_vector (5 downto 0);
27 signal minute             : std_logic_vector (6 downto 0);
28 signal uren_dubble        : std_logic_vector (1 downto 0);
29 signal minuten_duble     : std_logic_vector (2 downto 0);
30
31 begin
32   clk      <= '1' after 0 ns,
33           '0' after 20 ns when clk /= '0' else '1' after 20 ns;
34
35   reset    <= '1' after 0 ns,           --knoppen(0) = menu;
36           '0' after 62 ns;            --knoppen(1) = set;
37           --knoppen(2) = up;
38
39   knoppen <= "0000" after 0 ns, --knoppen(3) = down
40           "0010" after 68 ns, --rust -> wekker_toggle
41           "0010" after 108 ns, --wekker_toggle -> rust
42           "0001" after 148 ns, --rust -> wekkertijd
43           "0001" after 188 ns, --wekkertijd -> rust
44           "0001" after 228 ns, --rust -> wekkertijd
45           "0010" after 268 ns, --wekkertijd -> uren_set
46           "0100" after 308 ns, --uren_set -> uren_plus
47           "0000" after 348 ns, --uren_plus -> uren_set
48           "1000" after 388 ns, --uren_set -> uren_min
49           "0000" after 428 ns, --uren_min -> uren_set
50           "0001" after 468 ns, --uren_set -> rust
51           "0001" after 508 ns, --rust -> wekkertijd
52           "0010" after 548 ns, --wekkertijd -> uren_set
53           "0010" after 588 ns, --uren_set -> minuten_set
54           "0100" after 628 ns, --minuten_set -> minuten_plus
55           "0000" after 668 ns, --minuten_plus -> minuten_set
56           "1000" after 708 ns, --minuten_set -> minuten_min
57           "0000" after 748 ns, --minuten_min -> minuten_set
58           "0001" after 788 ns, --minuten_set -> rust
59           "0001" after 828 ns, --rust -> wekkertijd
60           "0010" after 868 ns, --wekkertijd -> uren_set
61           "0010" after 908 ns, --uren_set -> minuten_set
62           "0010" after 948 ns, --minuten_set -> wekkertijd EIGENLIJK GAAT DIT NAAR RUST TOE
63           "0001" after 988 ns, --rust -> wekkertijd
64           "1000" after 1028 ns, --wekkertijd -> led
65           "0001" after 1068 ns, --led -> rust
66           "0001" after 1108 ns, --rust -> wekkertijd
67           "0100" after 1148 ns, --wekkertijd -> geluid
68           "0100" after 1188 ns, --geluid -> led
69           "0100" after 1228 ns, --led -> wekkertijd
70           "1000" after 1268 ns, --wekkertijd -> led
71           "1000" after 1308 ns, --led -> geluid
72           "1000" after 1348 ns, --geluid -> wekkertijd
73           "1000" after 1388 ns, --wekkertijd -> led
74           "0010" after 1428 ns, --led -> led_toggle
75           "0000" after 1468 ns, --led_toggle -> led

```

```

73      "1000" after 1508 ns, --led -> geluid
74      "0010" after 1548 ns, --geluid -> geluid_toggle
75      "0000" after 1588 ns, --geluid_toggle -> geluid
76      "0001" after 1628 ns, --geluid -> rust
77      "0000" after 1668 ns; --done, done, done;
78
79
80 uren <= wekker(12 downto 7);
81 minuten <= wekker(6 downto 0);
82 wekdata <= "0000100001000000" after 20 ns;
83
84
85 menu_pm: menu port map(clk, reset, knoppen, wekdata, enable, wekker, menu_signal); --de
     daadwerkelijke port map
86 end architecture;

```

B.5.3. TESTBENCH VHDL GEHEUGEN

```

1  -- Rens Hamburger 4292936
2  -- Testbench voor de 16 bit geheugen element met een positief enable signaal
3  library IEEE;
4  use IEEE.std_logic_1164.ALL;
5
6  architecture behaviour of geheugen_tb is
7  component geheugen is
8      port(clk      :in    std_logic;
9          reset   :in    std_logic;
10         enable  :in    std_logic;
11         wek_in :in    std_logic_vector(15 downto 0);
12         wek_out:out   std_logic_vector(15 downto 0));
13 end component geheugen;
14
15 signal clk,enable,reset      :    std_logic;
16 signal wek_in,wek_out       :    std_logic_vector(15 downto 0);
17
18
19 begin
20     clk      <= '0' after 0 ns,
21             '1' after 20 ns when clk /= '1' else '0' after 20 ns;
22
23     reset    <= '1' after 0 ns,
24             '0' after 85 ns;
25
26
27     enable <= '0' after 0 ns,
28             '1' after 150 ns,
29             '0' after 290 ns,
30             '1' after 590 ns;
31
32     wek_in <= "0000000000000001" after 0 ns,
33             "0000000000000010" after 70 ns,
34             "0000000000000011" after 110 ns,
35             "000000000000100" after 150 ns,
36             "000000000000101" after 190 ns,
37             "000000000000110" after 230 ns,
38             "000000000000111" after 270 ns,
39             "0000000000001000" after 310 ns,
40             "0000000000001001" after 350 ns,
41             "0000000000001010" after 390 ns,
42             "0000000000001011" after 430 ns,
43             "0000000000001100" after 470 ns,
44             "0000000000001101" after 510 ns,
45             "0000000000001110" after 550 ns,
46             "0000000000001111" after 590 ns,
47             "00000000000010000" after 630 ns,
48             "00000000000010001" after 680 ns,
49             "00000000000010010" after 735 ns,
50             "00000000000010111" after 779 ns;
51
52     geheugen_pm: geheugen port map(clk,reset,enable,wek_in,wek_out);
53 end behaviour;

```

B.5.4. TESTBENCH VHDL BUFFER

```

1 -- Rens Hamburger 4292936
2 -- Testbench om de buffer te testen
3 library IEEE;
4 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
5
6 architecture behaviour of buff_tb is
7 component buff is
8     port(clk           :in    std_logic;
9           reset        :in    std_logic;
10          knoppen_in   :in    std_logic_vector(3 downto 0);
11          knoppen_out  :out   std_logic_vector(3 downto 0));
12 end component buff;
13
14 signal clk,enable,reset      : std_logic;
15 signal knoppen,knoppjes      : std_logic_vector(3 downto 0);
16
17
18 begin
19     clk      <= '0' after 0 ns,
20             '1' after 20 ns when clk /= '1' else '0' after 20 ns;
21
22     reset    <= '1' after 0 ns,
23             '0' after 85 ns;
24
25     knoppen <= "0000" after 0 ns,
26                 "1111" after 100 ns,
27                 "0000" after 150 ns,
28                 "1000" after 190 ns,
29                 "0000" after 240 ns,
30                 "0001" after 290 ns;
31
32     buff_pm: buff port map(clk,reset,knoppen,knoppjes);
33 end behaviour;
```

B.6. VHDL CODE VAN HET ALARM

B.6.1. ENTITY ALARM-COMPARE

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 entity compare is
5     port(clk       :in    std_logic;
6           reset     :in    std_logic;
7           tijd_uur  :in    std_logic_vector(4 downto 0);
8           tijd_min  :in    std_logic_vector(5 downto 0);
9           wekker_uur:in    std_logic_vector(4 downto 0);
10          wekker_min:in    std_logic_vector(5 downto 0);
11          stop_alarm:in    std_logic;
12          geluid    :out   std_logic;
13          licht     :out   std_logic);
14 end compare;
```

B.6.2. BEHAVIOURAL ALARM-COMPARE

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3 use IEEE.numeric_std.ALL;
4
5 architecture behaviour of compare is
6     type comp_state is (steady, start, final);
7     signal state, new_state: comp_state;
8     signal alarm_uur: std_logic_vector(4 downto 0);
9     signal alarm_min: std_logic_vector(5 downto 0);
10
11 begin
12     lbl1: process (clk)
13     begin
14         if (clk'event and clk = '1') then
15             if (reset = '1') or (stop_alarm = '1') then
```

```

15      state <= steady;
16      alarm_min <= std_logic_vector(to_unsigned(0, 6));
17      alarm_uur <= std_logic_vector(to_unsigned(0,5));
18  else
19      if (to_integer(unsigned(wekker_min)) > 14) then
20          alarm_min <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(wekker_min)
21                                         ) - 15, 6));
22          alarm_uur <= wekker_uur;
23      else
24          alarm_min <= std_logic_vector(to_unsigned(60 - (15-to_integer(unsigned(
25                                         wekker_min))),6));
26          if (to_integer(unsigned(wekker_uur)) = 0) then
27              alarm_uur <= std_logic_vector(to_unsigned(23, 5));
28          else
29              alarm_uur <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(
30                                         wekker_uur)) - 1, 5));
31          end if;
32      end if;
33  end process;
34 lbl2: process (state, alarm_min, alarm_uur, wekker_uur, wekker_min, tijd_min, tijd_uur)
35 begin
36     case state is
37         when steady =>
38             geluid <= '0';
39             licht <= '0';
40             if (alarm_min = tijd_min) and (alarm_uur = tijd_uur) then
41                 new_state <= start;
42             else
43                 new_state <= steady;
44             end if;
45         when start =>
46             geluid <= '0';
47             licht <= '1';
48             if (wekker_uur = tijd_uur) and (wekker_min = tijd_min) then
49                 new_state <= final;
50             else
51                 new_state <= start;
52             end if;
53         when final =>
54             geluid <= '1';
55             licht <= '1';
56             new_state <= final;
57         when others =>
58             geluid <= '0';
59             licht <= '1';
60             new_state <= state;
61     end case;
62  end process;
63 end behaviour;

```

B.6.3. TOP ENTITY ALARM

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 entity alarm is
5     port(clk      :in  std_logic;
6           reset    :in  std_logic;
7           sec      :in  std_logic;
8           licht    :in  std_logic;
9           pwn_signal:out std_logic);
10 end alarm;

```

B.6.4. BEHAVIOURAL ALARM

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3

```

```

4  architecture behaviour of alarm is
5  component counter
6    port( clk      :in  std_logic;
7          reset   :in  std_logic;
8          sec     :in  std_logic;
9          licht   :in  std_logic;
10         length:out  std_logic_vector(5 downto 0));
11 end component;
12 component pwm
13   port( clk      :in  std_logic;
14         reset   :in  std_logic;
15         length:in   std_logic_vector(5 downto 0);
16         pwm_signal :out  std_logic);
17 end component;
18 signal length : std_logic_vector (5 downto 0);
19 begin
20   counter_1 : counter port map (clk => clk, reset => reset, sec => sec, licht => licht,
21                                     length => length);
22   pwm_1 : pwm port map (clk => clk, reset => reset, length => length, pwm_signal =>
23                         pwm_signal);
22 end behaviour;

```

B.6.5. ENTITY ALARM-COUNTER

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4  entity counter is
5    port(clk      :in  std_logic;
6          reset   :in  std_logic;
7          sec     :in  std_logic;
8          licht   :in  std_logic;
9          length:out  std_logic_vector(5 downto 0));
10 end counter;

```

B.6.6. BEHAVIOURAL ALARM-COUNTER

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3  use IEEE.numeric_std.ALL;
4
5  architecture behaviour of counter is
6    type counter_state is (init, laag, hoog);
7    signal count, new_count: unsigned(3 downto 0);
8    signal length2, new_length2: unsigned(5 downto 0);
9    signal state, new_state: counter_state;
10 begin
11   length <= std_logic_vector(new_length2);
12   lbl1: process(clk)
13   begin
14     if (clk'event and clk = '1') then
15       if (reset = '1') or (licht = '0') then
16         state <= init;
17         count <= (others => '0');
18       else
19         state <= new_state;
20         count <= new_count;
21       end if;
22       length2 <= new_length2;
23     end if;
24   end process;
25   lbl2: process(sec, count, length2)
26   begin
27     case state is
28     when init =>
29       new_length2 <= (others => '1');
30       new_count <= (others => '0');
31       new_state <= laag;
32     when laag =>
33       if (sec = '1') then
34         if (count = "1111") then

```

```

35          new_count <= "0001";
36          if (length2 /= 0) then
37              new_length2 <= length2 -1;
38          else
39              new_length2 <= length2;
40          end if;
41      else
42          new_count <= count + 1;
43          new_length2 <= length2;
44      end if;
45      new_state <= hoog;
46  else
47      new_count <= count;
48      new_length2 <= length2;
49      new_state <= laag;
50  end if;
51 when hoog =>
52     if (sec = '0') then
53         new_state <= laag;
54     else
55         new_state <= hoog;
56     end if;
57     new_count <= count;
58     new_length2 <= length2;
59 when others =>
60     new_count <= count;
61     new_length2 <= length2;
62     new_state <= hoog;
63 end case;
64 end process;
65 end behaviour;

```

B.6.7. ENTITY ALARM-PWM

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 entity pwm is
5     port(clk :in std_logic;
6            reset :in std_logic;
7            length:in std_logic_vector(5 downto 0);
8            pwm_signal :out std_logic);
9 end pwm;

```

B.6.8. BEHAVIOURAL ALARM-PWM

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3 use IEEE.numeric_std.ALL;
4
5 architecture behaviour of pwm is
6     type pwm_state is (hoog, laag, res_state);
7     signal counter, new_counter: unsigned(5 downto 0);
8     signal state, new_state: pwm_state;
9 begin
10    lbl1: process(clk)
11    begin
12        if(clk'event and clk = '1') then
13            if (reset = '1') then
14                state <= res_state;
15                counter <= (others => '0');
16            else
17                state <= new_state;
18                counter <= new_counter;
19            end if;
20        end if;
21    end process;
22    lbl2: process(counter, length, state)
23    begin
24        case state is
25            when res_state =>

```

```

26          pwm_signal <= '0';
27          new_counter <= (others => '0');
28          new_state <= laag;
29      when laag =>
30          pwm_signal <= '0';
31          new_counter <= counter + 1;
32          if (unsigned(length) <= counter) then
33              new_state <= hoog;
34          else
35              new_state <= laag;
36          end if;
37      when hoog =>
38          pwm_signal <= '1';
39          new_counter <= counter + 1;
40          if (unsigned(length) <= counter) then
41              new_state <= hoog;
42          else
43              new_state <= laag;
44          end if;
45      when others =>
46          pwm_signal <= '0';
47          new_counter <= counter;
48          new_state <= laag;
49      end case;
50  end process;
51 end behaviour;

```

B.7. VHDL CODE LCD AANSTURING

B.7.1. TOP ENTITY LCD

```

1 --Joran Out, 4331958
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity lcd_top is
7     port ( clk      : in  std_logic;
8            reset    : in  std_logic;
9            uren     : in  std_logic_vector(5 downto 0);
10           minuten  : in  std_logic_vector(6 downto 0);
11           dagvdweek: in  std_logic_vector(2 downto 0);
12           dagvdmaand: in  std_logic_vector(5 downto 0);
13           maand   : in  std_logic_vector(4 downto 0);
14           jaar    : in  std_logic_vector(7 downto 0);
15           dcf_debug: in  std_logic;
16           alarm   : in  std_logic;
17           menu    : in  std_logic_vector(2 downto 0);
18           geluid_signaal: in  std_logic;
19           licht_signaal: in  std_logic;
20           hz_1    : in  std_logic;
21           wektijd_uren: in  std_logic_vector(5 downto 0);
22           wektijd_min : in  std_logic_vector(6 downto 0);
23           data_out  : out std_logic_vector(6 downto 0);
24           clk_out   : out std_logic);
25 end lcd_top;

```

B.7.2. TOP ENTITY LCD STRUCTURE

```

1 -- Joran Out, 4331958 & Rens Hamburger 4292936
2 -- Dit is de top-level beschrijving van
3 -- de bcd versie van het LCD blok
4
5 -- Er wordt gebruik gebmaakt van de volgende subblokken:
6 -- datum, dcf, geluid, licht, menu, sender, tijd
7
8 library ieee;
9 use ieee.std_logic_1164.all;
10 use ieee.numeric_std.all;
11
12 architecture structure of lcd_top is

```

```

13
14  component send_top is
15    port(
16      clk           : in    std_logic;
17      reset         : in    std_logic;
18      x_in_0        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
19      y_in_0        : in    std_logic_vector(5 downto 0);
20      c_in_0        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
21      ready_0       : out   std_logic;
22
23      x_in_1        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
24      y_in_1        : in    std_logic_vector(5 downto 0);
25      c_in_1        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
26      ready_1       : out   std_logic;
27
28      x_in_2        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
29      y_in_2        : in    std_logic_vector(5 downto 0);
30      c_in_2        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
31      ready_2       : out   std_logic;
32
33      x_in_3        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
34      y_in_3        : in    std_logic_vector(5 downto 0);
35      c_in_3        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
36      ready_3       : out   std_logic;
37
38      x_in_4        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
39      y_in_4        : in    std_logic_vector(5 downto 0);
40      c_in_4        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
41      ready_4       : out   std_logic;
42
43      x_in_5        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
44      y_in_5        : in    std_logic_vector(5 downto 0);
45      c_in_5        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
46      ready_5       : out   std_logic;
47
48      x_in_6        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
49      y_in_6        : in    std_logic_vector(5 downto 0);
50      c_in_6        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
51      ready_6       : out   std_logic;
52      data_out      : out   std_logic_vector(6 downto 0);
53      clk_out       : out   std_logic;
54    );
55
56
57  component tijd is
58    port(
59      clk           : in    std_logic;
60      reset         : in    std_logic;
61      uren          : in    std_logic_vector(5 downto 0);
62      minuten       : in    std_logic_vector(6 downto 0);
63      x             : out   std_logic_vector(6 downto 0);
64      y             : out   std_logic_vector(5 downto 0);
65      c             : out   std_logic_vector(6 downto 0);
66      ready          : in    std_logic;
67      hz_sig         : in    std_logic
68    );
69
70  component menu_scherm is
71    port(
72      clk           : in    std_logic;
73      reset         : in    std_logic;
74      ready         : in    std_logic;
75      menu          : in    std_logic_vector(2 downto 0);
76      alarm         : in    std_logic;
77      x_menu        : out   std_logic_vector(6 downto 0);
78      y_menu        : out   std_logic_vector(5 downto 0);
79      c_menu        : out   std_logic_vector(6 downto 0)
80    );
81
82  component geluid is
83    port(
84      clk           : in    std_logic;

```

```

84      reset      : in    std_logic;
85      ready      : in    std_logic;
86      menu       : in    std_logic_vector(2 downto 0);
87      geluid_signaal : in    std_logic;
88      x          : out   std_logic_vector(6 downto 0);
89      y          : out   std_logic_vector(5 downto 0);
90      c          : out   std_logic_vector(6 downto 0)
91  );
92  end component geluid;
93
94  component dcf_lcd is
95    port(
96      clk         : in    std_logic;
97      reset      : in    std_logic;
98      ready      : in    std_logic;
99      dcf_debug  : in    std_logic;
100     x          : out   std_logic_vector(6 downto 0);
101     y          : out   std_logic_vector(5 downto 0);
102     c          : out   std_logic_vector(6 downto 0)
103   );
104  end component dcf_lcd;
105
106  component datum is
107    port(
108      clk         : in    std_logic;
109      reset      : in    std_logic;
110      ready      : in    std_logic;
111      tijd_uren  : in    std_logic_vector(5 downto 0);
112      dagvdweek  : in    std_logic_vector(2 downto 0);
113      dagvdmaand : in    std_logic_vector(5 downto 0);
114      maand      : in    std_logic_vector(4 downto 0);
115      jaar       : in    std_logic_vector(7 downto 0);
116      x          : out   std_logic_vector(6 downto 0);
117      y          : out   std_logic_vector(5 downto 0);
118      c          : out   std_logic_vector(6 downto 0)
119   );
120  end component datum;
121
122  component wektijd is
123    port(
124      clk         : in    std_logic;
125      reset      : in    std_logic;
126      ready      : in    std_logic;
127      menu       : in    std_logic_vector(2 downto 0);
128      wektijd_uren:in  std_logic_vector(5 downto 0);
129      wektijd_min :in  std_logic_vector(6 downto 0);
130      x          :out   std_logic_vector(6 downto 0);
131      y          :out   std_logic_vector(5 downto 0);
132      c          :out   std_logic_vector(6 downto 0));
133  end component wektijd;
134
135  component licht is
136    port(
137      clk         : in    std_logic;
138      reset      : in    std_logic;
139      ready      : in    std_logic;
140      menu       : in    std_logic_vector(2 downto 0);
141      licht_signaal : in    std_logic;
142      x          :out   std_logic_vector(6 downto 0);
143      y          :out   std_logic_vector(5 downto 0);
144      c          :out   std_logic_vector(6 downto 0));
145
146  signal ready_tijd, ready_menu, ready_geluid, ready_def, ready_dcf, ready_datum, ready_wek
147 , ready_licht : std_logic;
148 --signal sel   : std_logic_vector(2 downto 0);
149 signal x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_f  : std_logic_vector(6 downto 0);
150 signal y_0, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6, y_f  : std_logic_vector(5 downto 0);
151 signal c_0, c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, c_f  : std_logic_vector(6 downto 0);
152
153 begin
154   lbl_tijd: tijd      port map(clk, reset, uren, minuten, x_0, y_0, c_0, ready_tijd,
155                                hz_1);
156   mscherm: menu_scherm  port map(clk, reset, ready_menu, menu, alarm, x_1, y_1, c_1);

```

```

152      gel: geluid           port map(clk, reset, ready_geluid, menu, geluid_signaal, x_2, y_2,
153          c_2);
154      ledDCF: dcf_lcd      port map(clk, reset, ready_dcf, dcf_debug, x_3, y_3, c_3);
155      lcdDat: datum        port map(clk, reset, ready_datum, uren, dagvdweek, dagvdmaand,
156          maand, jaar, x_4, y_4, c_4);
157      wktijd: wektijd       port map(clk, reset, ready_wek, menu, wektijd_uren, wektijd_min,
158          x_5, y_5, c_5);
159      lichtje: licht         port map(clk, reset, ready_licht, menu, licht_signaal, x_6, y_6,
160          c_6);
161      sender_pm: send_top   port map(clk, reset, x_0, y_0, c_0, ready_tijd, x_1, y_1, c_1,
162          ready_menu, x_2, y_2, c_2, ready_geluid, x_3, y_3, c_3, ready_dcf, x_4, y_4, c_4,
163          ready_datum, x_5, y_5, c_5, ready_wek, x_6, y_6, c_6, ready_licht, data_out, clk_out)
164      ;
158 end structure;

```

B.7.3. ENTITY TIJD

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 entity tijd is
5     port(clk :in  std_logic;
6           reset:in  std_logic;
7           uren: in std_logic_vector(5 downto 0);
8           minuten : in std_logic_vector(6 downto 0);
9           x    :out  std_logic_vector(6 downto 0);
10          y    :out  std_logic_vector(5 downto 0);
11          c    :out  std_logic_vector(6 downto 0);
12          ready:in  std_logic;
13          hz_sig:in std_logic
14      );
15 end tijd;

```

B.7.4. BEHAVIOURAL TIJD

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3 use IEEE.std_logic_arith.all;
4
5 architecture behaviour of tijd is
6 --Constants declaration
7 constant dubbele_punt_x : std_logic_vector(6 downto 0) := "0110101";
8 constant dubbele_punt_y : std_logic_vector(5 downto 0) := "000110";
9 constant dubbele_punt_c_aan : std_logic_vector(6 downto 0) := "00000001";
10 constant dubbele_punt_c_uit : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000010";
11
12 --Posities
13 constant char_0_x : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010101";
14 constant char_0_y : std_logic_vector(5 downto 0) := "000011";
15
16 constant char_1_x : std_logic_vector(6 downto 0) := "0100101";
17 constant char_1_y : std_logic_vector(5 downto 0) := "000011";
18
19 constant char_2_x : std_logic_vector(6 downto 0) := "0111000";
20 constant char_2_y : std_logic_vector(5 downto 0) := "000011";
21
22 constant char_3_x : std_logic_vector(6 downto 0) := "1001000";
23 constant char_3_y : std_logic_vector(5 downto 0) := "000011";
24
25 --Characters
26 constant char_0 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001100";
27 constant char_1 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000011";
28 constant char_2 : std_logic_vector(6 downto 0) := "00000100";
29 constant char_3 : std_logic_vector(6 downto 0) := "00000101";
30 constant char_4 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000110";
31 constant char_5 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000111";
32 constant char_6 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001000";
33 constant char_7 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001001";
34 constant char_8 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001010";
35 constant char_9 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001011";
36

```

```

37 --Signals
38 type states is (rust, char_0_state,char_1_state, char_2_state, char_3_state, dubbele_punt);
39 signal state, new_state : states;
40 signal hz_state, new_hz_state : std_logic;
41 signal ready_sig, new_ready_sig : std_logic;
42 --signal minuten_tijd, new_minuten_tijd : unsigned(5 downto 0);
43 --signal uren_tijd, new_uren_tijd : unsigned(4 downto 0);
44 --signal minner : unsigned(5 downto 0);
45 signal lsb_minuten, new_lsb_minuten : std_logic;
46 signal punt, new_punt: std_logic;
47
48 begin
49 process(clk, state, new_state, reset)--process om state te veranderen en voor de reset
50 begin
51
52     if(rising_edge(clk)) then
53         if(reset = '1') then
54             state <= rust;
55             hz_state <= '0';
56             ready_sig <= '0';
57             punt <= '0';
58             lsb_minuten <= '0';
59         else
60             state <= new_state;
61             lsb_minuten <= new_lsb_minuten;
62             hz_state <= new_hz_state;
63             punt <= new_punt;
64             ready_sig <= new_ready_sig;
65         end if;
66     end if;
67 end process;
68
69 process(ready, hz_sig, uren, minuten, state)--process voor rekenen
70 begin
71     case(state) is
72         when rust =>
73             x <= "0000000";
74             y <= "000000";
75             c <= "0000000";
76             new_ready_sig <= ready;
77             new_hz_state <= hz_sig;
78             new_punt <= punt;
79             if (minuten(0) /= lsb_minuten) then
80                 new_lsb_minuten <= minuten(0);
81                 new_state <= char_0_state;
82             elsif(hz_state /= hz_sig) then
83                 new_lsb_minuten <= minuten(0);
84                 if(hz_sig = '1') then
85                     new_state <= dubbele_punt;
86                 else
87                     new_state <= rust;
88                 end if;
89             else
90                 new_lsb_minuten <= minuten(0);
91                 new_state <= rust;
92             end if;
93         when dubbele_punt =>
94             --new_minuten_tijd <= minuten_tijd;
95             --new_uren_tijd <= uren_tijd;
96             new_ready_sig <= ready;
97             new_lsb_minuten <= lsb_minuten;
98             new_hz_state <= hz_sig;
99             --minner <= "000000";
100            if(punt = '1') then
101                x <= dubbele_punt_x;
102                y <= dubbele_punt_y;
103                c <= dubbele_punt_c_aan;
104                if(ready = '0') then
105                    if(ready_sig = '1') then
106                        --ready_sig <= '0';
107                        new_punt <= '0';

```

```

108          new_state <= rust;
109      else
110          --ready_sig <= ready;
111          new_punt <= punt;
112          new_state <= dubbele_punt;
113      end if;
114      else
115          new_punt <= punt;
116          new_state <= dubbele_punt;
117          --ready_sig <= ready;
118      end if;
119      else
120          x <= dubbele_punt_x;
121          y <= dubbele_punt_y;
122          c <= dubbele_punt_c_uit;
123          if(ready = '0') then
124              if(ready_sig = '1') then
125                  --ready_sig<= '0';
126                  new_punt <= '1';
127                  new_state <= rust;
128              else
129                  --ready_sig <= ready;
130                  new_punt <= punt;
131                  new_state <= dubbele_punt;
132              end if;
133          else
134              new_punt <= punt;
135              new_state <= dubbele_punt;
136              --ready_sig <= ready;
137          end if;
138      end if;
139      when char_0_state =>
140          new_lsb_minuten <= lsb_minuten;
141          new_ready_sig <= ready;
142          new_hz_state <= hz_sig;
143          new_punt <= punt;
144          x <= char_0_x;
145          y <= char_0_y;
146          case(uren(5 downto 4)) is
147              when "00" =>
148                  c <= char_0;
149              when "01" =>
150                  c <= char_1;
151              when "10" =>
152                  c <= char_2;
153              when others =>
154                  c <= char_0;
155          end case;
156          if(ready = '0') then
157              if(ready_sig = '1') then
158                  new_state <= char_1_state;
159              else
160                  new_state <= char_0_state;
161              end if;
162          else
163              new_state <= char_0_state;
164          end if;
165      when char_1_state =>
166          new_lsb_minuten <= lsb_minuten;
167          new_ready_sig <= ready;
168          new_hz_state <= hz_sig;
169          x <= char_1_x;
170          y <= char_1_y;
171          new_punt <= punt;
172          if(ready = '0') then
173              if(ready_sig = '1') then
174                  new_state <= char_2_state;
175              else
176                  new_state <= char_1_state;
177              end if;
178          else

```

```

179      new_state <= char_1_state;
180  end if;
181  case (uren(3 downto 0)) is
182    when "0001" =>
183      c <= char_1;
184    when "0010" =>
185      c <= char_2;
186    when "0011" =>
187      c <= char_3;
188    when "0100" =>
189      c <= char_4;
190    when "0101" =>
191      c <= char_5;
192    when "0110" =>
193      c <= char_6;
194    when "0111" =>
195      c <= char_7;
196    when "1000" =>
197      c <= char_8;
198    when "1001" =>
199      c <= char_9;
200    when others =>
201      c <= char_0;
202  end case;
203 when char_2_state =>
204   new_hz_state <= hz_sig;
205   new_lsb_minuten <= lsb_minuten;
206   new_ready_sig <= ready;
207   x <= char_2_x;
208   y <= char_2_y;
209   new_punt <= punt;
210  case(minuten(6 downto 4)) is
211    when "000" =>
212      c <= char_0;
213    when "001" =>
214      c <= char_1;
215    when "010" =>
216      c <= char_2;
217    when "011" =>
218      c <= char_3;
219    when "100" =>
220      c <= char_4;
221    when "101" =>
222      c <= char_5;
223    when others =>
224      c <= char_0;
225  end case;
226  if(ready = '0') then
227    if(ready_sig = '1') then
228      new_state <= char_3_state;
229    else
230      new_state <= char_2_state;
231    end if;
232  else
233    new_state <= char_2_state;
234  end if;
235
236 when char_3_state =>
237   new_lsb_minuten <= lsb_minuten;
238   new_hz_state <= hz_sig;
239   new_ready_sig <= ready;
240   x <= char_3_x;
241   y <= char_3_y;
242   new_punt <= punt;
243  case(minuten(3 downto 0)) is
244    when "0001" =>
245      c <= char_1;
246    when "0010" =>
247      c <= char_2;
248    when "0011" =>
249      c <= char_3;

```

```

250      when "0100" =>
251          c <= char_4;
252      when "0101" =>
253          c <= char_5;
254      when "0110" =>
255          c <= char_6;
256      when "0111" =>
257          c <= char_7;
258      when "1000" =>
259          c <= char_8;
260      when "1001" =>
261          c <= char_9;
262      when others =>
263          c <= char_0;
264  end case;
265  if(ready = '0') then
266      if(ready_sig = '1') then
267          new_state <= rust;
268      else
269          new_state <= char_3_state;
270      end if;
271  else
272      new_state <= char_3_state;
273  end if;
274 when others =>
275     new_lsb_minuten <= lsb_minuten;
276     new_hz_state <= hz_sig;
277     new_ready_sig <= ready;
278     new_state <= rust;
279     new_punt <= punt;
280     x <= "0000000";
281     y <= "000000";
282     c <= "0000000";
283 end case;
284 end process;
285 end behaviour;

```

B.7.5. ENTITY DATUM

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity datum is
5 port(
6     clk           : in std_logic;
7     reset         : in std_logic;
8     ready         : IN std_logic;
9     tijd_uren    : IN std_logic_vector (5 downto 0);
10    dagvdweek   : IN std_logic_vector (2 downto 0);
11    dagvdmaand  : IN std_logic_vector (5 downto 0);
12    maand        : IN std_logic_vector (4 downto 0);
13    jaar         : IN std_logic_vector (7 downto 0);
14
15    x            : out std_logic_vector (6 downto 0);
16    y            : out std_logic_vector (5 downto 0);
17    c            : out std_logic_vector (6 downto 0)
18 );
19 end datum;

```

B.7.6. BEHAVIOURAL DATUM

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4
5 architecture behaviour of datum is
6
7 --component f_edge_detect is
8 --  port (
9 --      clk      : in std_logic;
10 --      signal_in : in std_logic;

```

```

11  --      signal_out : out std_logic
12  --      );
13  --end component;
14
15  --Constantes voor posities X-Y
16  constant x_rust : std_logic_vector (6 downto 0) := "0000000" ;
17  constant y_rust : std_logic_vector (5 downto 0) := "00000" ;
18
19  constant y_1          : std_logic_vector (5 downto 0) := "011011" ;
20
21  constant x_1 : std_logic_vector (6 downto 0) := "0010101" ;
22  constant x_2 : std_logic_vector (6 downto 0) := "0101100" ;
23  constant x_3 : std_logic_vector (6 downto 0) := "0110010" ;
24  constant x_4 : std_logic_vector (6 downto 0) := "0111100" ;
25  constant x_5 : std_logic_vector (6 downto 0) := "1000010" ;
26  constant x_6 : std_logic_vector (6 downto 0) := "1001100" ;
27  constant x_7 : std_logic_vector (6 downto 0) := "1010010" ;
28
29  -- Constantes voor getallen 0 tot 9
30  constant char_rust : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000000";
31  constant char_0 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010111";
32  constant char_1 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001110";
33  constant char_2 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001111";
34  constant char_3 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010000";
35  constant char_4 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010001";
36  constant char_5 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010010";
37  constant char_6 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010011";
38  constant char_7 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010100";
39  constant char_8 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010101";
40  constant char_9 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010110";
41
42  --Constantes voor de dagen MA t/m ZO
43  constant char_ma : std_logic_vector(6 downto 0) := "0011000";
44  constant char_di : std_logic_vector(6 downto 0) := "0011001";
45  constant char_wo : std_logic_vector(6 downto 0) := "0011010";
46  constant char_do : std_logic_vector(6 downto 0) := "0011011";
47  constant char_vr : std_logic_vector(6 downto 0) := "0011100";
48  constant char_zz : std_logic_vector(6 downto 0) := "0011101";
49  constant char_zo : std_logic_vector(6 downto 0) := "0011110";
50
51
52
53
54  type states is (rust, selectdata, cdvdw, cgetal);
55
56  signal state, next_state      : states;
57  signal positie, new_positie   : unsigned ( 2 downto 0);
58  signal data_buffer           : std_logic_vector(3 downto 0);
59  signal start, finish, ready_buf1, ready_buf2 : std_logic;
60
61
62 begin
63  --proces FSM
64
65  process (clk, reset, ready_buf1, new_positie, next_state)
66  begin
67    if (rising_edge (clk)) then
68      ready_buf2<=ready_buf1;
69
70    if (reset='1') then
71      positie <= (others => '0');
72      state<= selectdata;
73    else
74      state<=next_state;
75      positie <= new_positie;
76    end if;
77  end if;
78  end process;
79
80  process (state, ready_buf2, ready, tijd_uren, positie, data_buffer)
81

```

```

82      begin
83        case(state) is
84
85          when rust =>
86            ready_buf1<=ready;
87            c <= char_rust;
88            new_positie <= (others => '0');
89
90            if (tijd_uren = "000000") then
91              next_state <= selectdata;
92            else
93              next_state <= rust;
94            end if;
95
96          -- when sreset =>
97          --   c <= char_rust;
98          --
99          --   new_positie <= (others => '0');
100         -- indien er is gereset, of de uren zijn veranderd naar "00000", start
101         -- verzenden
102         --   if (reset_buffer = '1') then
103         --     next_state <= selectdata;
104         --   elsif (start = '1') then
105         --     next_state <= selectdata;
106         --   else
107         --     next_state <= sreset;
108         --   end if;
109
110        when selectdata =>
111          ready_buf1<=ready;
112          c <= char_rust; -- maak uitgang C in rust stand,
113          new_positie <= positie;
114
115          -- indien positie tot 7 is geteld, ga naar sreset (rust) state.
116          if (positie = 7) then
117            if (tijd_uren = "000000") then
118              next_state <= selectdata;
119            else
120              next_state <= rust;
121            end if;
122          -- indien positie is 0, ga character voor dag van de week schrijven
123          elsif (positie = 0) then
124            next_state<= cdvdw;
125          -- in alle andere gevallen, ga character(s) voor de datum schrijven
126          else
127            next_state<= cgetal;
128          end if;
129
130          -- state om character voor dag van de week te schrijven
131          when cdvdw =>
132            ready_buf1<=ready;
133            case (data_buffer) is
134              when "0001" =>
135                c <= char_ma;
136              when "0010" =>
137                c <= char_di;
138              when "0011" =>
139                c <= char_wo;
140              when "0100" =>
141                c <= char_do;
142              when "0101" =>
143                c <= char_vr;
144              when "0110" =>
145                c <= char_za;
146              when "0111" =>
147                c <= char_zo;
148              when others =>
149                c <= char_rust;
150            end case;

```

```

151          -- indien de slave-select laag wordt, dan positie+1 en terug naar state
152          select data
153      if (ready_buf2 = '1') then
154          if(ready = '0') then
155              new_positie <= positie + 1;
156              next_state <= selectdata;
157          else
158              next_state <= cdvdw;
159              new_positie <= positie;
160          end if;
161      else
162          next_state <= cgetal;
163          new_positie <= positie;
164      end if;
165
166      -- state voor character om getallen te schrijven voor datum
167  when cgetal =>
168      ready_buf1<=ready;
169      case (data_buffer) is
170          when "0000" =>
171              c <= char_0;
172          when "0001" =>
173              c <= char_1;
174          when "0010" =>
175              c <= char_2;
176          when "0011" =>
177              c <= char_3;
178          when "0100" =>
179              c <= char_4;
180          when "0101" =>
181              c <= char_5;
182          when "0110" =>
183              c <= char_6;
184          when "0111" =>
185              c <= char_7;
186          when "1000" =>
187              c <= char_8;
188          when "1001" =>
189              c <= char_9;
190          when others =>
191              c <= char_rust;
192      end case;
193
194      if (ready_buf2 = '1') then
195          if(ready = '0') then
196              new_positie <= positie + 1;
197              next_state <= selectdata;
198          else
199              next_state <= cgetal;
200              new_positie <= positie;
201          end if;
202      else
203          next_state <= cgetal;
204          new_positie <= positie;
205      end if;
206  end case;
207 end process;
208
209 process (positie, dagvdmaand, maand, jaar, dagvdweek)
210 begin
211
212     case positie is
213
214         when "001" =>
215             data_buffer(0) <= dagvdmaand(4);
216             data_buffer(1) <= dagvdmaand(5);
217             data_buffer(2) <= '0';
218             data_buffer(3) <= '0';
219             x <= x_2;
220             y <= y_1;

```

```

221      when "010" =>
222          data_buffer(0) <= dagvdmaand(0);
223          data_buffer(1) <= dagvdmaand(1);
224          data_buffer(2) <= dagvdmaand(2);
225          data_buffer(3) <= dagvdmaand(3);
226          x <= x_3;
227          y <= y_1;
228      when "011" =>
229          data_buffer(0) <= maand(4);
230          data_buffer(1) <= '0';
231          data_buffer(2) <= '0';
232          data_buffer(3) <= '0';
233          x <= x_4;
234          y <= y_1;
235
236      when "100" =>
237          data_buffer(0) <= maand(0);
238          data_buffer(1) <= maand(1);
239          data_buffer(2) <= maand(2);
240          data_buffer(3) <= maand(3);
241          x <= x_5;
242          y <= y_1;
243      when "101" =>
244          data_buffer(0) <= jaar(4);
245          data_buffer(1) <= jaar(5);
246          data_buffer(2) <= jaar(6);
247          data_buffer(3) <= jaar(7);
248          x <= x_6;
249          y <= y_1;
250      when "110" =>
251          data_buffer(0) <= jaar(0);
252          data_buffer(1) <= jaar(1);
253          data_buffer(2) <= jaar(2);
254          data_buffer(3) <= jaar(3);
255          x <= x_7;
256          y <= y_1;
257
258      when "000" =>
259          data_buffer(0) <= dagvdweek(0);
260          data_buffer(1) <= dagvdweek(1);
261          data_buffer(2) <= dagvdweek(2);
262          data_buffer(3) <= '0';
263          x <= x_1;
264          y <= y_1;
265      when others =>
266          data_buffer(0) <= '0';
267          data_buffer(1) <= '0';
268          data_buffer(2) <= '0';
269          data_buffer(3) <= '0';
270          x <= x_rust;
271          y <= y_rust;
272      end case;
273  end process;
274
275
276 end behaviour;

```

B.7.7. ENTITY DCF LCD

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 entity dcf_lcd is
5     port(clk      :in  std_logic;
6           reset    :in  std_logic;
7           ready    :in  std_logic;
8           dcf_debug:in  std_logic;
9           x        :out std_logic_vector(6 downto 0);
10          y        :out std_logic_vector(5 downto 0);
11          c        :out std_logic_vector(6 downto 0));
12 end dcf_lcd;

```

B.7.8. BEHAVIOURAL DCF LCD

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 architecture behaviour of dcf_lcd is
5 type dcf_state is (steady, aan, aan_ready, uit, uit_ready);
6 signal state, new_state: dcf_state;
7 signal buf: std_logic;
8
9 constant x_pos: std_logic_vector (6 downto 0) := "0000001";
10 constant y_pos: std_logic_vector (5 downto 0) := "000001";
11 constant c_aan: std_logic_vector (6 downto 0) := "0100100";
12 constant c_uuit: std_logic_vector (6 downto 0) := "0100101";
13
14 begin
15
16 lbl1: process(clk)
17 begin
18     if (clk'event and clk='1') then
19         if reset = '1' then
20             state <= steady;
21             buf <= dcf_debug;
22         else
23             state <= new_state;
24             buf <= dcf_debug;
25         end if;
26     end if;
27 end process;
28
29 lbl2: process (state, dcf_debug, ready)
30 begin
31     case state is
32         when steady =>
33             x <= "0000000";
34             y <= "000000";
35             c <= "0000000";
36             if (dcf_debug = '0') and (buf = '1') then
37                 new_state <= uit;
38             elsif (dcf_debug = '1') and (buf ='0') then
39                 new_state <= aan;
40             else
41                 new_state <= state;
42             end if;
43         when aan =>
44             x <= x_pos;
45             y <= y_pos;
46             c <= c_aan;
47             if (ready = '1') then
48                 new_state <= aan_ready;
49             elsif (dcf_debug ='0') then
50                 new_state <= uit;
51             else
52                 new_state <= aan;
53             end if;
54         when aan_ready =>
55             x <= x_pos;
56             y <= y_pos;
57             c <= c_aan;
58             if (ready = '0') then
59                 new_state <= steady;
60             elsif (dcf_debug = '0') then
61                 new_state <= uit;
62             else
63                 new_state <= aan_ready;
64             end if;
65         when uit =>
66             x <= x_pos;
67             y <= y_pos;
68             c <= c_uuit;
69             if (ready = '1') then

```

```

70         new_state <= uit_ready;
71     elsif (dcf_debug = '1') then
72         new_state <= aan;
73     else
74         new_state <= uit;
75     end if;
76     when uit_ready =>
77         x <= x_pos;
78         y <= y_pos;
79         c <= c_uit;
80     if (ready = '0') then
81         new_state <= steady;
82     elsif (dcf_debug = '1') then
83         new_state <= aan;
84     else
85         new_state <= uit_ready;
86     end if;
87     end case;
88 end process;
89 end behaviour;

```

B.7.9. ENTITY GELUID

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 entity geluid is
5     port(clk: in std_logic;
6           reset: in std_logic;
7           ready: in std_logic;
8           menu: in std_logic_vector (2 downto 0);
9           geluid_signaal: in std_logic;
10          x : out std_logic_vector(6 downto 0);
11          y : out std_logic_vector(5 downto 0);
12          c : out std_logic_vector(6 downto 0));
13 end geluid;

```

B.7.10. BEHAVIOURAL GELUID

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 architecture behaviour of geluid is
5 type geluid_state is (steady, aan, uit, uit_ready, aan_ready);
6 signal state, new_state: geluid_state;
7
8 constant x_pos: std_logic_vector (6 downto 0) := "0000001";
9 constant y_pos: std_logic_vector (5 downto 0) := "010111";
10 constant c_aan: std_logic_vector (6 downto 0) := "0100000";
11 constant c_uit: std_logic_vector (6 downto 0) := "0100001";
12
13 begin
14
15 lbl1: process(clk)
16 begin
17     if (clk'event and clk='1') then
18         if reset = '1' then
19             state <= steady;
20         else
21             state <= new_state;
22         end if;
23     end if;
24 end process;
25
26 lbl2: process (state, menu, geluid_signaal, ready)
27 begin
28     case state is
29         when steady =>
30             x <= "0000000";
31             y <= "0000000";
32             c <= "0000000";

```

```

33         if (geluid_signaal = '0') and (menu = "100") then
34             new_state <= uit;
35         elsif (geluid_signaal = '1') and (menu = "100") then
36             new_state <= aan;
37         else
38             new_state <= steady;
39         end if;
40     when aan =>
41         x <= x_pos;
42         y <= y_pos;
43         c <= c_aan;
44         if (ready = '1') then
45             new_state <= aan_ready;
46         elsif (menu = "100") and (geluid_signaal = '0') then
47             new_state <= uit;
48         else
49             new_state <= aan;
50         end if;
51     when aan_ready =>
52         x <= x_pos;
53         y <= y_pos;
54         c <= c_aan;
55         if (ready = '0') then
56             new_state <= steady;
57         elsif (menu = "100") and (geluid_signaal = '0') then
58             new_state <= uit;
59         else
60             new_state <= aan_ready;
61         end if;
62     when uit =>
63         x <= x_pos;
64         y <= y_pos;
65         c <= c_uit;
66         if (ready = '1') then
67             new_state <= uit_ready;
68         elsif (menu = "100") and (geluid_signaal = '1') then
69             new_state <= aan;
70         else
71             new_state <= uit;
72         end if;
73     when uit_ready =>
74         x <= x_pos;
75         y <= y_pos;
76         c <= c_uit;
77         if (ready = '0') then
78             new_state <= steady;
79         elsif (menu = "100") and (geluid_signaal = '1') then
80             new_state <= aan;
81         else
82             new_state <= uit_ready;
83         end if;
84     end case;
85 end process;
86 end behaviour;

```

B.7.11. ENTITY LICHT

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 entity licht is
5     port(clk           :in  std_logic;
6           reset        :in  std_logic;
7           ready        :in  std_logic;
8           menu         :in  std_logic_vector(2 downto 0);
9           licht_signaal:in  std_logic;
10          x            :out std_logic_vector(6 downto 0);
11          y            :out std_logic_vector(5 downto 0);
12          c            :out std_logic_vector(6 downto 0));
13 end licht;

```

B.7.12. BEHAVIOURAL LICHT

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 architecture behaviour of licht is
5 type licht_state is (steady, aan, uit, uit_ready, aan_ready);
6 signal state, new_state: licht_state;
7
8 constant x_pos: std_logic_vector (6 downto 0) := "0000001";
9 constant y_pos: std_logic_vector (5 downto 0) := "001100";
10 constant c_aan: std_logic_vector (6 downto 0) := "0100010";
11 constant c_uit: std_logic_vector (6 downto 0) := "0100011";
12
13 begin
14
15 lbl1: process(clk)
16 begin
17     if (clk'event and clk='1') then
18         if reset = '1' then
19             state <= steady;
20         else
21             state <= new_state;
22         end if;
23     end if;
24 end process;
25
26 lbl2: process (state, menu, licht_signaal, ready)
27 begin
28     case state is
29         when steady =>
30             x <= "0000000";
31             y <= "000000";
32             c <= "0000000";
33             if (licht_signaal = '0') and (menu = "011") then
34                 new_state <= uit;
35             elsif (licht_signaal = '1') and (menu = "011") then
36                 new_state <= aan;
37             else
38                 new_state <= steady;
39             end if;
40         when aan =>
41             x <= x_pos;
42             y <= y_pos;
43             c <= c_aan;
44             if (ready = '1') then
45                 new_state <= aan_ready;
46             elsif (menu = "011") and (licht_signaal = '0') then
47                 new_state <= uit;
48             else
49                 new_state <= aan;
50             end if;
51         when aan_ready =>
52             x <= x_pos;
53             y <= y_pos;
54             c <= c_aan;
55             if (ready = '0') then
56                 new_state <= steady;
57             elsif (menu = "011") and (licht_signaal = '0') then
58                 new_state <= uit;
59             else
60                 new_state <= aan_ready;
61             end if;
62         when uit =>
63             x <= x_pos;
64             y <= y_pos;
65             c <= c_uit;
66             if (ready = '1') then
67                 new_state <= uit_ready;
68             elsif (menu = "011") and (licht_signaal = '1') then
69                 new_state <= aan;

```

```

70         else
71             new_state <= uit;
72         end if;
73     when uit_ready =>
74         x <= x_pos;
75         y <= y_pos;
76         c <= c_uit;
77         if (ready = '0') then
78             new_state <= steady;
79         elsif (menu = "011") and (licht_signaal = '1') then
80             new_state <= aan;
81         else
82             new_state <= uit_ready;
83         end if;
84     end case;
85 end process;
86 end behaviour;

```

B.7.13. ENTITY MENU SCHERM

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 entity menu_scherm is
5     port(clk      :in    std_logic;
6           reset    :in    std_logic;
7           ready    :in    std_logic;
8           menu     :in    std_logic_vector(2 downto 0);
9           alarm    :in    std_logic;
10          x_menu   :out   std_logic_vector(6 downto 0);
11          y_menu   :out   std_logic_vector(5 downto 0);
12          c_menu   :out   std_logic_vector(6 downto 0));
13 end menu_scherm;

```

B.7.14. BEHAVIOURAL MENU SCHERM

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 architecture behaviour of menu_scherm is
5
6     type menu_state is (steady, schrijven, ready_state);
7     signal state, new_state: menu_state;
8     signal buf, new_buf: std_logic_vector (2 downto 0);
9     signal alarm_buf: std_logic;
10    signal ready_sig, new_ready_sig : std_logic;
11
12    constant x_pos_menu: std_logic_vector (6 downto 0) := "00000011";      -- x-positie voor menu
13    constant y_pos_menu: std_logic_vector (5 downto 0) := "100011";        -- y-positie voor menu
14    constant c_0: std_logic_vector (6 downto 0) := "0101010";      -- leeg, alarm aan
15    constant c_1: std_logic_vector (6 downto 0) := "0100110";      -- uren aanpassen
16    constant c_2: std_logic_vector (6 downto 0) := "0100111";      -- minuten aanpassen
17    constant c_3: std_logic_vector (6 downto 0) := "0101001";      -- licht aanpassen
18    constant c_4: std_logic_vector (6 downto 0) := "0101000";      -- geluid aanpassen
19    constant c_5: std_logic_vector (6 downto 0) := "0101011";      -- tijd aanpassen
20    constant c_6: std_logic_vector (6 downto 0) := "0101100";      -- leeg, alarm uit
21
22
23 begin
24
25     lbl1: process(clk, reset, new_state, alarm, new_ready_sig, alarm_buf)
26     begin
27         if (clk'event and clk='1') then
28             if reset = '1' then
29                 state <= steady;
30                 buf <= "000";
31                 alarm_buf <= '0';
32                 ready_sig <= '0';
33             else
34                 state <= new_state;
35                 buf <= new_buf;

```

```

36          alarm_buf <= alarm;
37          ready_sig <= new_ready_sig;
38      end if;
39  end if;
40 end process;
41
42
43 lbl2: process (state, menu, ready, buf, alarm, alarm_buf)
44 begin
45     case state is
46         when steady =>
47             x_menu <= x_pos_menu;
48             y_menu <= y_pos_menu;
49             c_menu <= "0000000";
50             new_buf <= buf;
51             new_ready_sig <= ready;
52             if (alarm /= alarm_buf) then
53                 new_state <= schrijven;
54             else
55                 new_state <= steady;
56             end if;
57             if (menu /= buf) then
58                 new_state <= schrijven;
59             else
60                 new_state <= steady;
61             end if;
62         when schrijven =>
63             x_menu <= x_pos_menu;
64             y_menu <= y_pos_menu;
65             new_ready_sig <= ready;
66             case menu is
67                 when "001" =>
68                     c_menu <= c_1;
69                     new_buf <= "001";
70                 when "010" =>
71                     c_menu <= c_2;
72                     new_buf <= "010";
73                 when "011" =>
74                     c_menu <= c_3;
75                     new_buf <= "011";
76                 when "100" =>
77                     c_menu <= c_4;
78                     new_buf <= "100";
79                 when "000" =>
80                     c_menu <= c_0;
81                     new_buf <= "000";
82                 when "101" =>
83                     c_menu <= c_5;
84                     new_buf <= "101";
85             when others =>
86                 if (alarm = '1') then
87                     c_menu <= c_0;
88                 else
89                     c_menu <= c_6;
90                 end if;
91                 new_buf <= menu;
92             end case;
93             if(ready = '0') then
94                 if(ready_sig = '1') then
95                     new_state <= steady;
96                 else
97                     new_state <= schrijven;
98                 end if;
99             else
100                 new_state <= schrijven;
101             end if;
102         when others =>
103             x_menu <= x_pos_menu;
104             y_menu <= y_pos_menu;
105             c_menu <= "0000000";
106             new_buf <= buf;

```

```

107           new_ready_sig <= ready;
108
109      end case;
110   end process;
111
112 end behaviour;
```

B.7.15. ENTITY WEKTIJD

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 entity wektijd is
5   port(clk          :in  std_logic;
6        reset        :in  std_logic;
7        ready        :in  std_logic;
8        menu         :in  std_logic_vector(2 downto 0);
9        wektijd_uren:in  std_logic_vector(5 downto 0);
10       wektijd_min :in  std_logic_vector(6 downto 0);
11       x           :out std_logic_vector(6 downto 0);
12       y           :out std_logic_vector(5 downto 0);
13       c           :out std_logic_vector(6 downto 0));
14 end wektijd;
```

B.7.16. BEHAVIOURAL WEKTIJD

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3 use IEEE.std_logic_arith.all;
4
5 architecture behaviour of wektijd is
6 constant char_0_x : std_logic_vector(6 downto 0) := "1011100";
7 constant char_0_y : std_logic_vector(5 downto 0) := "010010";
8
9 constant char_1_x : std_logic_vector(6 downto 0) := "1100010";
10 constant char_1_y : std_logic_vector(5 downto 0) := "010010";
11
12 constant char_2_x : std_logic_vector(6 downto 0) := "1101010";
13 constant char_2_y : std_logic_vector(5 downto 0) := "010010";
14
15 constant char_3_x : std_logic_vector(6 downto 0) := "1110000";
16 constant char_3_y : std_logic_vector(5 downto 0) := "010010";
17
18 --Characters
19 constant char_0 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000000";
20 constant char_1 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000001";
21 constant char_2 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000010";
22 constant char_3 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000011";
23 constant char_4 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000100";
24 constant char_5 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000101";
25 constant char_6 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000110";
26 constant char_7 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000111";
27 constant char_8 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001000";
28 constant char_9 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001001";
29
30 --Signals
31 type states is (rust, char_0_state,char_1_state, char_2_state, char_3_state);
32 signal state, new_state : states;
33
34 signal ready_sig, new_ready_sig : std_logic;
35 --signal minuten_tijd, new_minuten_tijd : unsigned(6 downto 0);
36 --signal uren_tijd, new_uren_tijd : unsigned(5 downto 0);
37
38
39 begin
40 process(clk, state, new_state, reset)--process om state te veranderen en voor de reset
41 begin
42
43   if(rising_edge(clk)) then
44     if(reset = '1') then
45       state <= rust;
```

```

46         ready_sig <= '0';
47     else
48         state <= new_state;
49         ready_sig <= new_ready_sig;
50     end if;
51 end if;
52 end process;
53
54 process(ready, wektijd_uren, wektijd_min, state)--process voor rekenen
55 begin
56     case(state) is
57         when rust =>
58             new_ready_sig <= ready;
59             x <= "0000000";
60             y <= "000000";
61             c <= "0000000";
62             if (menu = "010") then
63                 new_state <= char_0_state;
64             else
65                 new_state <= rust;
66             end if;
67         when char_0_state =>
68             new_ready_sig <= ready;
69             x <= char_0_x;
70             y <= char_0_y;
71             case(wektijd_uren(5 downto 4)) is
72                 when "00" =>
73                     c <= char_0;
74                     when "01" =>
75                         c <= char_1;
76                     when "10" =>
77                         c <= char_2;
78                     when others =>
79                         c <= char_0;
80             end case;
81             if(ready = '0') then
82                 if(ready_sig = '1') then
83                     new_state <= char_1_state;
84                 else
85                     new_state <= char_0_state;
86                 end if;
87             else
88                 new_state <= char_0_state;
89             end if;
90         when char_1_state =>
91             new_ready_sig <= ready;
92             x <= char_1_x;
93             y <= char_1_y;
94             if(ready = '0') then
95                 if(ready_sig = '1') then
96                     new_state <= char_2_state;
97                 else
98                     new_state <= char_1_state;
99                 end if;
100            else
101                new_state <= char_1_state;
102            end if;
103            case (wektijd_uren(3 downto 0)) is
104                when "0001" =>
105                    c <= char_1;
106                when "0010" =>
107                    c <= char_2;
108                when "0011" =>
109                    c <= char_3;
110                when "0100" =>
111                    c <= char_4;
112                when "0101" =>
113                    c <= char_5;
114                when "0110" =>
115                    c <= char_6;
116                when "0111" =>

```

```

117      c <= char_7;
118      when "1000" =>
119          c <= char_8;
120      when "1001" =>
121          c <= char_9;
122      when others =>
123          c <= char_0;
124  end case;
125  when char_2_state =>
126      new_ready_sig <= ready;
127      x <= char_2_x;
128      y <= char_2_y;
129  case(wektijd_min(6 downto 4)) is
130      when "000" =>
131          c <= char_0;
132      when "001" =>
133          c <= char_1;
134      when "010" =>
135          c <= char_2;
136      when "011" =>
137          c <= char_3;
138      when "100" =>
139          c <= char_4;
140      when "101" =>
141          c <= char_5;
142      when others =>
143          c <= char_0;
144  end case;
145  if(ready = '0') then
146      if(ready_sig = '1') then
147          new_state <= char_3_state;
148      else
149          new_state <= char_2_state;
150      end if;
151  else
152      new_state <= char_2_state;
153  end if;
154
155  when char_3_state =>
156      new_ready_sig <= ready;
157      x <= char_3_x;
158      y <= char_3_y;
159  case(wektijd_min(3 downto 0)) is
160      when "0001" =>
161          c <= char_1;
162      when "0010" =>
163          c <= char_2;
164      when "0011" =>
165          c <= char_3;
166      when "0100" =>
167          c <= char_4;
168      when "0101" =>
169          c <= char_5;
170      when "0110" =>
171          c <= char_6;
172      when "0111" =>
173          c <= char_7;
174      when "1000" =>
175          c <= char_8;
176      when "1001" =>
177          c <= char_9;
178      when others =>
179          c <= char_0;
180  end case;
181  if(ready = '0') then
182      if(ready_sig = '1') then
183          new_state <= rust;
184      else
185          new_state <= char_3_state;
186      end if;
187  else

```

```

188         new_state <= char_3_state;
189     end if;
190     when others =>
191         new_ready_sig <= ready;
192         new_state <= rust;
193         x <= "0000000";
194         y <= "000000";
195         c <= "0000000";
196     end case;
197 end process;
198 end behaviour;
```

B.7.17. ENTITY SEND CONTROL

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 entity send_control is
5     port(clk      :in  std_logic;
6           reset    :in  std_logic;
7           data_out :out std_logic_vector(6 downto 0);
8           clk_out  :out std_logic;
9           selector :out std_logic_vector(2 downto 0);
10          x        :in  std_logic_vector(6 downto 0);
11          y        :in  std_logic_vector(5 downto 0);
12          c        :in  std_logic_vector(6 downto 0)
13      );
14 end send_control;
```

B.7.18. BEHAVIOURAL SEND CONTROL

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 architecture behaviour of send_control is
5
6 type states is (rust, send_x, send_x_clock, send_y, send_y_clock, send_c, send_c_clock);
7
8 signal next_state, state : states;
9
10 signal selectort, new_selectort, next_selectort : std_logic_vector(2 downto 0);
11 signal data : std_logic_vector(6 downto 0);
12
13
14 begin
15
16 process(clk, reset, next_state)
17 begin
18     if(rising_edge(clk)) then
19         if(reset = '1') then
20             state <= rust;
21             selectort <= "000";
22         else
23             state <= next_state;
24             selectort <= new_selectort;
25         end if;
26     end if;
27 end process;
28
29 process(state, next_selectort, x, y, c)
30 begin
31     case(state) is
32         when rust =>
33             data <= "0000000";
34             clk_out <= '1';
35             if(c = "0000000") then
36                 next_state <= rust;
37                 new_selectort <= next_selectort;
38             else
39                 next_state <= send_x;
40                 new_selectort <= selectort;
```

```

41      end if;
42      when send_x =>
43          data <= x;
44          clk_out <= '0';
45          new_selectort <= selectort;
46          next_state <= send_x_clock;
47      when send_x_clock =>
48          data <= x;
49          clk_out <= '1';
50          new_selectort <= selectort;
51          next_state <= send_y;
52      when send_y =>
53          data(6) <= '0';
54          data(5 downto 0) <= y;
55          clk_out <= '0';
56          new_selectort <= selectort;
57          next_state <= send_y_clock;
58      when send_y_clock =>
59          data(6) <= '0';
60          data(5 downto 0) <= y;
61          clk_out <= '1';
62          new_selectort <= selectort;
63          next_state <= send_c;
64      when send_c =>
65          data <= c;
66          clk_out <= '0';
67          new_selectort <= selectort;
68          next_state <= send_c_clock;
69      when send_c_clock =>
70          data <= c;
71          clk_out <= '1';
72          new_selectort <= next_selectort;
73          next_state <= rust;
74  end case;
75 end process;
76
77
78
79
80
81
82 process(selectort)
83 begin
84     case(selectort) is
85         when "000" =>
86             next_selectort <= "001";
87         when "001" =>
88             next_selectort <= "010";
89         when "010" =>
90             next_selectort <= "011";
91         when "011" =>
92             next_selectort <= "100";
93         when "100" =>
94             next_selectort <= "101";
95         when "101" =>
96             next_selectort <= "110";
97         when "110" =>
98             next_selectort <= "000";
99         when others =>
100            next_selectort <= "000";
101    end case;
102 end process;
103
104 data_out <= data;
105 selector <= selectort;
106
107 end behaviour;

```

B.7.19. ENTITY SEND BUS

1 **library** IEEE;

```

2  use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4  entity send_bus is
5    port(
6      clk : in std_logic;
7      reset : in std_logic;
8      selector:in std_logic_vector(2 downto 0);
9      x_out:out std_logic_vector(6 downto 0);
10     y_out:out std_logic_vector(5 downto 0);
11     c_out:out std_logic_vector(6 downto 0);
12     x_in_0:in std_logic_vector(6 downto 0);
13     y_in_0:in std_logic_vector(5 downto 0);
14     c_in_0:in std_logic_vector(6 downto 0);
15     ready_0:out std_logic;
16     x_in_1:in std_logic_vector(6 downto 0);
17     y_in_1:in std_logic_vector(5 downto 0);
18     c_in_1:in std_logic_vector(6 downto 0);
19     ready_1:out std_logic;
20     x_in_2:in std_logic_vector(6 downto 0);
21     y_in_2:in std_logic_vector(5 downto 0);
22     c_in_2:in std_logic_vector(6 downto 0);
23     ready_2:out std_logic;
24     x_in_3:in std_logic_vector(6 downto 0);
25     y_in_3:in std_logic_vector(5 downto 0);
26     c_in_3:in std_logic_vector(6 downto 0);
27     ready_3:out std_logic;
28     x_in_4:in std_logic_vector(6 downto 0);
29     y_in_4:in std_logic_vector(5 downto 0);
30     c_in_4:in std_logic_vector(6 downto 0);
31     ready_4:out std_logic;
32     x_in_5:in std_logic_vector(6 downto 0);
33     y_in_5:in std_logic_vector(5 downto 0);
34     c_in_5:in std_logic_vector(6 downto 0);
35     ready_5:out std_logic;
36     x_in_6:in std_logic_vector(6 downto 0);
37     y_in_6:in std_logic_vector(5 downto 0);
38     c_in_6:in std_logic_vector(6 downto 0);
39     ready_6:out std_logic);
40 end send_bus;

```

B.7.20. BEHAVIOURAL SEND BUS

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4  architecture behaviour of send_bus is
5
6
7
8  begin
9  process(selector)
10 begin
11   case (selector) is
12     when "000" =>
13       x_out <= x_in_0;
14       y_out <= y_in_0;
15       c_out <= c_in_0;
16       ready_0 <= '1';
17       ready_1 <= '0';
18       ready_2 <= '0';
19       ready_3 <= '0';
20       ready_4 <= '0';
21       ready_5 <= '0';
22       ready_6 <= '0';
23     when "001" =>
24       x_out <= x_in_1;
25       y_out <= y_in_1;
26       c_out <= c_in_1;
27       ready_0 <= '0';
28       ready_1 <= '1';
29       ready_2 <= '0';

```

```

30      ready_3 <= '0';
31      ready_4 <= '0';
32      ready_5 <= '0';
33      ready_6 <= '0';
34  when "010" =>
35      x_out <= x_in_2;
36      y_out <= y_in_2;
37      c_out <= c_in_2;
38      ready_0 <= '0';
39      ready_1 <= '0';
40      ready_2 <= '1';
41      ready_3 <= '0';
42      ready_4 <= '0';
43      ready_5 <= '0';
44      ready_6 <= '0';
45  when "011" =>
46      x_out <= x_in_3;
47      y_out <= y_in_3;
48      c_out <= c_in_3;
49      ready_0 <= '0';
50      ready_1 <= '0';
51      ready_2 <= '0';
52      ready_3 <= '1';
53      ready_4 <= '0';
54      ready_5 <= '0';
55      ready_6 <= '0';
56  when "100" =>
57      x_out <= x_in_4;
58      y_out <= y_in_4;
59      c_out <= c_in_4;
60      ready_0 <= '0';
61      ready_1 <= '0';
62      ready_2 <= '0';
63      ready_3 <= '0';
64      ready_4 <= '1';
65      ready_5 <= '0';
66      ready_6 <= '0';
67  when "101" =>
68      x_out <= x_in_5;
69      y_out <= y_in_5;
70      c_out <= c_in_5;
71      ready_0 <= '0';
72      ready_1 <= '0';
73      ready_2 <= '0';
74      ready_3 <= '0';
75      ready_4 <= '0';
76      ready_5 <= '1';
77      ready_6 <= '0';
78  when "110" =>
79      x_out <= x_in_6;
80      y_out <= y_in_6;
81      c_out <= c_in_6;
82      ready_0 <= '0';
83      ready_1 <= '0';
84      ready_2 <= '0';
85      ready_3 <= '0';
86      ready_4 <= '0';
87      ready_5 <= '0';
88      ready_6 <= '1';
89  when others =>
90      x_out <= x_in_0;
91      y_out <= y_in_0;
92      c_out <= c_in_0;
93      ready_0 <= '1';
94      ready_1 <= '0';
95      ready_2 <= '0';
96      ready_3 <= '0';
97      ready_4 <= '0';
98      ready_5 <= '0';
99      ready_6 <= '0';
100 end case;

```

```
101 end process;
102 end behaviour;
```

B.7.21. ENTITY SEND TOP

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5 entity send_top is
6   port ( clk : in std_logic;
7         reset : in std_logic;
8         x_in_0 : in std_logic_vector(6 downto 0);
9         y_in_0 : in std_logic_vector(5 downto 0);
10        c_in_0 : in std_logic_vector(6 downto 0);
11        ready_0 : out std_logic;
12
13        x_in_1 : in std_logic_vector(6 downto 0);
14        y_in_1 : in std_logic_vector(5 downto 0);
15        c_in_1 : in std_logic_vector(6 downto 0);
16        ready_1 : out std_logic;
17
18        x_in_2 : in std_logic_vector(6 downto 0);
19        y_in_2 : in std_logic_vector(5 downto 0);
20        c_in_2 : in std_logic_vector(6 downto 0);
21        ready_2 : out std_logic;
22
23        x_in_3 : in std_logic_vector(6 downto 0);
24        y_in_3 : in std_logic_vector(5 downto 0);
25        c_in_3 : in std_logic_vector(6 downto 0);
26        ready_3 : out std_logic;
27
28        x_in_4 : in std_logic_vector(6 downto 0);
29        y_in_4 : in std_logic_vector(5 downto 0);
30        c_in_4 : in std_logic_vector(6 downto 0);
31        ready_4 : out std_logic;
32
33        x_in_5 : in std_logic_vector(6 downto 0);
34        y_in_5 : in std_logic_vector(5 downto 0);
35        c_in_5 : in std_logic_vector(6 downto 0);
36        ready_5 : out std_logic;
37
38        x_in_6 : in std_logic_vector(6 downto 0);
39        y_in_6 : in std_logic_vector(5 downto 0);
40        c_in_6 : in std_logic_vector(6 downto 0);
41        ready_6 : out std_logic;
42        data_out : out std_logic_vector(6 downto 0);
43        clk_out : out std_logic;
44 end send_top;
```

B.8. TESTBENCHS VOOR DE LCD

B.8.1. TESTBENCH VHDL DATUM

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 architecture behaviour of datum_tb is
5 begin
6 end behaviour;
```

B.8.2. TESTBENCH VHDL DCF77 LCD

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 architecture behaviour of dcf_lcd_tb is
5   component dcf_lcd
6     port( clk: in std_logic;
7            reset: in std_logic;
8            ready: in std_logic;
```

```

9      dcf_debug: in std_logic;
10     x: out std_logic_vector (6 downto 0);
11     y: out std_logic_vector (5 downto 0);
12     c: out std_logic_vector (6 downto 0));
13 end component;
14
15 signal clk: std_logic;
16 signal reset: std_logic;
17 signal ready: std_logic;
18 signal dcf_debug: std_logic;
19 signal x: std_logic_vector (6 downto 0);
20 signal y: std_logic_vector (5 downto 0);
21 signal c: std_logic_vector (6 downto 0);
22 begin
23 lбл1: dcf_lcd port map (clk, reset, ready, dcf_debug, x, y, c);
24
25 clk <= '1' after 0 ns,
26   '0' after 100 ns when clk /= '0' else '1' after 100 ns;
27 reset <='1' after 0 ns,
28   '0' after 200 ns;
29 dcf_debug <= '1' after 250 ns,
30   '0' after 350 ns,
31   '1' after 550 ns,
32   '0' after 750 ns,
33   '1' after 850 ns,
34   '0' after 950 ns,
35   '1' after 1050 ns,
36   '0' after 1350 ns;
37 ready<= '0' after 0 ns,
38   '1' after 150 ns,
39   '0' after 450 ns,
40   '1' after 650 ns,
41   '0' after 950 ns,
42   '1' after 1450 ns,
43   '0' after 1950 ns,
44   '1' after 2250 ns,
45   '0' after 2850 ns;
46 end behaviour;

```

B.8.3. TESTBENCH VHDL GELUID

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 architecture behaviour of geluid_tb is
5   component geluid
6     port( clk: in std_logic;
7           reset: in std_logic;
8           ready: in std_logic;
9           menu: in std_logic_vector (2 downto 0);
10          geluid_signaal: in std_logic;
11          x: out std_logic_vector (6 downto 0);
12          y: out std_logic_vector (5 downto 0);
13          c: out std_logic_vector (6 downto 0));
14 end component;
15
16 signal clk: std_logic;
17 signal reset: std_logic;
18 signal ready: std_logic;
19 signal menu: std_logic_vector (2 downto 0);
20 signal geluid_signaal: std_logic;
21 signal x: std_logic_vector (6 downto 0);
22 signal y: std_logic_vector (5 downto 0);
23 signal c: std_logic_vector (6 downto 0);
24
25 begin
26 lбл1: geluid port map (clk, reset, ready, menu, geluid_signaal, x, y, c);
27
28 clk <= '1' after 0 ns,
29   '0' after 100 ns when clk /= '0' else '1' after 100 ns;

```

```

31  reset <='1' after 0 ns,
32    '0' after 200 ns;
33  geluid_signaal<='1' after 0 ns,
34    '0' after 450 ns,
35    '1' after 950 ns,
36    '0' after 1450 ns,
37    '1' after 1950 ns,
38    '0' after 2450 ns,
39    '1' after 2950 ns;
40 menu<= "000" after 0 ns,
41    "100" after 250 ns,
42    "001" after 1250 ns,
43    "100" after 1950 ns;
44 ready<= '0' after 0 ns,
45    '1' after 150 ns,
46    '0' after 450 ns,
47    '1' after 650 ns,
48    '0' after 950 ns,
49    '1' after 1450 ns,
50    '0' after 1950 ns,
51    '1' after 2250 ns,
52    '0' after 2850 ns;
53 end behaviour;

```

B.8.4. TESTBENCH VHDL LCD TOP

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 architecture behaviour of lcd_top_tb is
5   component lcd_top is
6     port ( clk      : in  std_logic;
7           reset    : in  std_logic;
8           uren     : in  std_logic_vector(5 downto 0);
9           minuten  : in  std_logic_vector(6 downto 0);
10          dagvdweek : in  std_logic_vector(2 downto 0);
11          dagvdmaand : in  std_logic_vector(5 downto 0);
12          maand    : in  std_logic_vector(4 downto 0);
13          jaar     : in  std_logic_vector(7 downto 0);
14          dcf_debug : in  std_logic;
15          alarm    : in  std_logic;
16          menu     : in  std_logic_vector(2 downto 0);
17          geluid_signaal : in  std_logic;
18          licht_signaal : in  std_logic;
19          hz_1     : in  std_logic;
20          wektijd_uren : in  std_logic_vector(5 downto 0);
21          wektijd_min  : in  std_logic_vector(6 downto 0);
22          data_out   : out std_logic_vector(6 downto 0);
23          clk_out    : out std_logic);
24   end component;
25
26 signal clk, reset, ready, dcf_debug, alarm, geluid_signaal, licht_signaal, hz_1, clk_out:
27   std_logic;
28 signal dagvdweek, menu: std_logic_vector(2 downto 0);
29 signal maand: std_logic_vector(4 downto 0);
30 signal uren, dagvdmaand, wektijd_uren: std_logic_vector(5 downto 0);
31 signal minuten, wektijd_min, data_out: std_logic_vector(6 downto 0);
32 signal jaar: std_logic_vector(7 downto 0);
33
34 begin
35   lcdtop: lcd_top port map (clk, reset, uren, minuten, dagvdweek, dagvdmaand, maand, jaar,
36                             dcf_debug, alarm, menu, geluid_signaal, licht_signaal, hz_1, wektijd_uren, wektijd_min,
37                             data_out, clk_out);
38
39   clk <= '1' after 0 ns,
40         '0' after 100 ns when clk /= '0' else '1' after 100 ns;
41   reset <='1' after 0 ns,
42         '0' after 200 ns;
43   uren <= "000000" after 0 ns,
44         "000001" after 6050 ns,
45         "000010" after 12050 ns;

```

```
43 minuten <= "0000000" after 0 ns,
44           "0000001" after 150 ns,
45           "0000010" after 250 ns,
46           "0000011" after 350 ns,
47           "0000100" after 450 ns,
48           "0000101" after 550 ns,
49           "0000110" after 650 ns,
50           "0000111" after 750 ns,
51           "0001000" after 850 ns,
52           "0001001" after 950 ns,
53           "0001010" after 1050 ns,
54           "0001011" after 1150 ns,
55           "0001100" after 1250 ns,
56           "0001101" after 1350 ns,
57           "0001110" after 1450 ns,
58           "0001111" after 1550 ns,
59           "0010000" after 1650 ns,
60           "0010001" after 1750 ns,
61           "0010010" after 1850 ns,
62           "0010011" after 1950 ns,
63           "0010100" after 2050 ns,
64           "0010101" after 2150 ns,
65           "0010110" after 2250 ns,
66           "0010111" after 2350 ns,
67           "0011000" after 2450 ns,
68           "0011001" after 2550 ns,
69           "0011010" after 2650 ns,
70           "0011011" after 2750 ns,
71           "0011100" after 2850 ns,
72           "0011101" after 2950 ns,
73           "0011110" after 3050 ns,
74           "0011111" after 3150 ns,
75           "0100000" after 3250 ns,
76           "0100001" after 3350 ns,
77           "0100010" after 3450 ns,
78           "0100011" after 3550 ns,
79           "0100100" after 3650 ns,
80           "0100101" after 3750 ns,
81           "0100110" after 3850 ns,
82           "0100111" after 3950 ns,
83           "0101000" after 4050 ns,
84           "0101001" after 4150 ns,
85           "0101010" after 4250 ns,
86           "0101011" after 4350 ns,
87           "0101100" after 4450 ns,
88           "0101101" after 4550 ns,
89           "0101110" after 4650 ns,
90           "0101111" after 4750 ns,
91           "0110000" after 4850 ns,
92           "0110001" after 4950 ns,
93           "0110010" after 5050 ns,
94           "0110011" after 5150 ns,
95           "0110100" after 5250 ns,
96           "0110101" after 5350 ns,
97           "0110110" after 5450 ns,
98           "0110111" after 5550 ns,
99           "0111000" after 5650 ns,
100          "0111001" after 5750 ns,
101          "0111010" after 5850 ns,
102          "0111011" after 5950 ns,
103          "0000000" after 6050 ns,
104          "0000001" after 6150 ns,
105          "0000010" after 6250 ns,
106          "0000011" after 6350 ns,
107          "0000100" after 6450 ns,
108          "0000101" after 6550 ns,
109          "0000110" after 6650 ns,
110          "0000111" after 6750 ns,
111          "0001000" after 6850 ns,
112          "0001001" after 6950 ns,
113          "0001010" after 7050 ns,
```

```

114      "0001011" after 7150 ns,
115      "0001100" after 7250 ns,
116      "0001101" after 7350 ns,
117      "0001110" after 7450 ns,
118      "0001111" after 7550 ns,
119      "0010000" after 7650 ns,
120      "0010001" after 7750 ns,
121      "0010010" after 7850 ns,
122      "0010011" after 7950 ns,
123      "0010100" after 8050 ns,
124      "0010101" after 8150 ns,
125      "0010110" after 8250 ns,
126      "0010111" after 8350 ns,
127      "0011000" after 8450 ns,
128      "0011001" after 8550 ns,
129      "0011010" after 8650 ns,
130      "0011011" after 8750 ns,
131      "0011100" after 8850 ns,
132      "0011101" after 8950 ns,
133      "0011110" after 9050 ns,
134      "0011111" after 9150 ns,
135      "0100000" after 9250 ns,
136      "0100001" after 9350 ns,
137      "0100010" after 9450 ns,
138      "0100011" after 9550 ns,
139      "0100100" after 9650 ns,
140      "0100101" after 9750 ns,
141      "0100110" after 9850 ns,
142      "0100111" after 9950 ns,
143      "0101000" after 10050 ns,
144      "0101001" after 10150 ns,
145      "0101010" after 10250 ns,
146      "0101011" after 10350 ns,
147      "0101100" after 10450 ns,
148      "0101101" after 10550 ns,
149      "0101110" after 10650 ns,
150      "0101111" after 10750 ns,
151      "0110000" after 10850 ns,
152      "0110001" after 10950 ns,
153      "0110010" after 11050 ns,
154      "0110011" after 11150 ns,
155      "0110100" after 11250 ns,
156      "0110101" after 11350 ns,
157      "0110110" after 11450 ns,
158      "0110111" after 11550 ns,
159      "0111000" after 11650 ns,
160      "0111001" after 11750 ns,
161      "0111010" after 11850 ns,
162      "0111011" after 11950 ns,
163      "0000000" after 12050 ns;
164 dagvdweek <= "111" after 0 ns;
165 dagvdmaand <= "001011" after 0 ns;
166 maand <= "00001" after 0 ns;
167 jaar <= "00000111" after 0 ns;
168 dcf_debug <= '1' after 0 ns,
169           '0' after 450 ns,
170           '1' after 850 ns,
171           '0' after 1050 ns,
172           '1' after 1550 ns,
173           '0' after 2150 ns,
174           '1' after 3550 ns,
175           '0' after 5500 ns,
176           '1' after 6050 ns;
177 alarm <= '0' after 0 ns,
178           '1' after 2250 ns,
179           '0' after 8550 ns;
180 menu <=      "000" after 0 ns,
181           "001" after 450 ns,
182           "010" after 950 ns,
183           "011" after 1450 ns,
184           "100" after 1950 ns,

```

```

185          "000" after 2450 ns,
186          "001" after 2950 ns,
187          "010" after 3450 ns,
188          "011" after 3950 ns,
189          "100" after 4450 ns,
190          "000" after 4950 ns,
191          "001" after 5450 ns,
192          "010" after 5950 ns,
193          "100" after 6450 ns,
194          "000" after 6950 ns,
195          "001" after 7450 ns,
196          "010" after 7950 ns,
197          "011" after 8450 ns,
198          "100" after 8950 ns,
199          "000" after 9450 ns,
200          "001" after 10450 ns,
201          "010" after 10950 ns,
202          "011" after 11450 ns,
203          "100" after 11950 ns;
204  geluid_signaal <= '0' after 0 ns,
205                      '1' after 4950 ns,
206                      '0' after 9950 ns,
207                      '1' after 14950 ns,
208                      '0' after 19950 ns;
209  licht_signaal <=      '1' after 0 ns,
210                      '0' after 4950 ns,
211                      '1' after 9950 ns,
212                      '0' after 14950 ns;
213  hz_1 <= '1' after 0 ns,
214          '0' after 100 ns when hz_1 /= '0' else '1' after 100 ns;
215  wektijd_uren <= "000000" after 0 ns,
216                      "000001" after 6050 ns;
217  wektijd_min <=  "0001111" after 0 ns,
218                      "0011110" after 6050 ns;
219 end architecture;

```

B.8.5. TESTBENCH VHDL LICHT

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4  architecture behaviour of licht_tb is
5      component licht
6          port( clk:    in std_logic;
7              reset:   in std_logic;
8              ready:   in std_logic;
9              menu:    in std_logic_vector (2 downto 0);
10             licht_signaal: in std_logic;
11             x:       out std_logic_vector (6 downto 0);
12             y:       out std_logic_vector (5 downto 0);
13             c:       out std_logic_vector (6 downto 0));
14     end component;
15
16     signal clk: std_logic;
17     signal reset: std_logic;
18     signal ready: std_logic;
19     signal menu: std_logic_vector (2 downto 0);
20     signal licht_signaal: std_logic;
21     signal x: std_logic_vector (6 downto 0);
22     signal y: std_logic_vector (5 downto 0);
23     signal c: std_logic_vector (6 downto 0);
24
25
26 begin
27  l1l1: licht port map (clk, reset, ready, menu, licht_signaal, x, y, c);
28
29  clk <= '1' after 0 ns,
30          '0' after 100 ns when clk /= '0' else '1' after 100 ns;
31  reset <='1' after 0 ns,
32          '0' after 200 ns;
33  licht_signaal<='1' after 0 ns,

```

```

34      '0' after 450 ns,
35      '1' after 950 ns,
36      '0' after 1450 ns,
37      '1' after 1950 ns,
38      '0' after 2450 ns,
39      '1' after 2950 ns;
40 menu<= "000" after 0 ns,
41      "011" after 250 ns,
42      "001" after 1250 ns,
43      "011" after 1950 ns;
44 ready<= '0' after 0 ns,
45      '1' after 150 ns,
46      '0' after 450 ns,
47      '1' after 650 ns,
48      '0' after 950 ns,
49      '1' after 1450 ns,
50      '0' after 1950 ns,
51      '1' after 2250 ns,
52      '0' after 2850 ns;
53 end behaviour;
```

B.8.6. TESTBENCH VHDL MENU SCHERM

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 architecture behaviour of menu_scherm_tb is
5 component menu_scherm
6   port(clk :in std_logic;
7         reset :in std_logic;
8         ready :in std_logic;
9         menu :in std_logic_vector(2 downto 0);
10        alarm :in std_logic;
11        x_menu :out std_logic_vector(6 downto 0);
12        y_menu :out std_logic_vector(5 downto 0);
13        c_menu :out std_logic_vector(6 downto 0));
14 end component;
15
16 signal clk, reset, ready: std_logic;
17 signal menu: std_logic_vector (2 downto 0);
18 signal x_menu, c_menu: std_logic_vector (6 downto 0);
19 signal y_menu: std_logic_vector (5 downto 0);
20 signal alarm : std_logic;
21
22 begin
23 l11: menu_scherm port map (clk, reset, ready, menu, alarm, x_menu, y_menu, c_menu);
24
25 clk <= '1' after 0 ns,
26      '0' after 100 ns when clk /= '0' else '1' after 100 ns;
27 reset <='1' after 0 ns,
28      '0' after 200 ns;
29 ready <='1' after 0 ns,
30      '0' after 250 ns when ready /= '0' else '1' after 250 ns;
31 menu <= "001" after 0 ns,
32      "010" after 350 ns,
33      "001" after 750 ns,
34      "011" after 950 ns,
35      "100" after 1550 ns,
36      "000" after 1850 ns,
37      "010" after 2050 ns;
38 alarm <= '0';
39 end behaviour;
```

B.8.7. TESTBENCH VHDL SEND BUS

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 architecture behaviour of send_bus_tb is
5
6 component send_bus is
```

```

7   port (clk :in  std_logic;
8     reset:in  std_logic;
9     selector:in std_logic_vector(2 downto 0);
10    x_out:out  std_logic_vector(6 downto 0);
11    y_out:out  std_logic_vector(5 downto 0);
12    c_out:out  std_logic_vector(6 downto 0);
13  x_in_0:in  std_logic_vector(6 downto 0);
14  y_in_0:in  std_logic_vector(5 downto 0);
15  c_in_0:in  std_logic_vector(6 downto 0);
16  ready_0:out std_logic;
17  x_in_1:in  std_logic_vector(6 downto 0);
18  y_in_1:in  std_logic_vector(5 downto 0);
19  c_in_1:in  std_logic_vector(6 downto 0);
20  ready_1:out std_logic;
21  x_in_2:in  std_logic_vector(6 downto 0);
22  y_in_2:in  std_logic_vector(5 downto 0);
23  c_in_2:in  std_logic_vector(6 downto 0);
24  ready_2:out std_logic;
25  x_in_3:in  std_logic_vector(6 downto 0);
26  y_in_3:in  std_logic_vector(5 downto 0);
27  c_in_3:in  std_logic_vector(6 downto 0);
28  ready_3:out std_logic;
29  x_in_4:in  std_logic_vector(6 downto 0);
30  y_in_4:in  std_logic_vector(5 downto 0);
31  c_in_4:in  std_logic_vector(6 downto 0);
32  ready_4:out std_logic);
33  --x_in_5:in std_logic_vector(6 downto 0);
34  --y_in_5:in std_logic_vector(5 downto 0);
35  --c_in_5:in std_logic_vector(6 downto 0);
36  --ready_5:out std_logic);
37 end component;
38
39 signal clk :  std_logic;
40 signal reset:  std_logic;
41 signal selector: std_logic_vector(2 downto 0);
42 signal x_out:  std_logic_vector(6 downto 0);
43 signal y_out:  std_logic_vector(5 downto 0);
44 signal c_out:  std_logic_vector(6 downto 0);
45 signal x_in_0: std_logic_vector(6 downto 0);
46 signal y_in_0: std_logic_vector(5 downto 0);
47 signal c_in_0: std_logic_vector(6 downto 0);
48 signal ready_0: std_logic;
49 signal x_in_1:std_logic_vector(6 downto 0);
50 signal y_in_1: std_logic_vector(5 downto 0);
51 signal c_in_1: std_logic_vector(6 downto 0);
52 signal ready_1: std_logic;
53 signal x_in_2:std_logic_vector(6 downto 0);
54 signal y_in_2: std_logic_vector(5 downto 0);
55 signal c_in_2: std_logic_vector(6 downto 0);
56 signal ready_2: std_logic;
57 signal x_in_3: std_logic_vector(6 downto 0);
58 signal y_in_3: std_logic_vector(5 downto 0);
59 signal c_in_3: std_logic_vector(6 downto 0);
60 signal ready_3: std_logic;
61 signal x_in_4: std_logic_vector(6 downto 0);
62 signal y_in_4: std_logic_vector(5 downto 0);
63 signal c_in_4: std_logic_vector(6 downto 0);
64 signal ready_4: std_logic;
65 begin
66
67 lb: send_bus port map(clk, reset,selector, x_out, y_out, c_out, x_in_0, y_in_0, c_in_0,
68   ready_0,
69   x_in_1, y_in_1, c_in_1, ready_1,
70   x_in_2, y_in_2, c_in_2, ready_2,
71   x_in_3, y_in_3, c_in_3, ready_3,
72   x_in_4, y_in_4, c_in_4, ready_4);
73 x_in_0 <= "0000000";
74 y_in_0 <= "0000000";
75 c_in_0 <= "0000000";
76

```

```

77 x_in_1 <= "0000001";
78 y_in_1 <= "000001";
79 c_in_1 <= "0000001";
80
81 x_in_2 <= "0000010";
82 y_in_2 <= "000010";
83 c_in_2 <= "0000010";
84
85 x_in_3 <= "0000100";
86 y_in_3 <= "000100";
87 c_in_3 <= "0000100";
88
89 x_in_4 <= "0001000";
90 y_in_4 <= "001000";
91 c_in_4 <= "0001000";
92
93 selector <= "000" after 0 ns, "001" after 100 ns, "010" after 200 ns, "011" after 300 ns,
  "100" after 400 ns;
94
95 end behaviour;

```

B.8.8. TESTBENCH VHDL SEND CONTROL

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 architecture behaviour of send_cntrl_tb is
5
6 component send_control is
7   port(clk : in std_logic;
8       reset : in std_logic;
9       data_out : out std_logic_vector(6 downto 0);
10      clk_out : out std_logic;
11      selector : out std_logic_vector(2 downto 0);
12      x : in std_logic_vector(6 downto 0);
13      y : in std_logic_vector(5 downto 0);
14      c : in std_logic_vector(6 downto 0)
15    );
16 end component;
17
18 signal clk : std_logic;
19 signal reset : std_logic;
20 signal x:std_logic_vector(6 downto 0);
21 signal y : std_logic_vector(5 downto 0);
22 signal c : std_logic_vector(6 downto 0);
23 signal data_out : std_logic_vector(6 downto 0);
24 signal clk_out : std_logic;
25 signal selector : std_logic_vector(2 downto 0);
26
27
28 begin
29
30 lb: send_control port map(clk, reset, data_out, clk_out, selector, x, y, c);
31
32 clk <= '1' after 0 ns,
33 '0' after 100 ns when clk /= '0' else '1' after 100 ns;
34 reset <= '1' after 0 ns,
35 '0' after 500 ns;
36 x <= "0101010" after 0 ns;
37 y <= "110011" after 0 ns;
38 c <= "0000000" after 0 ns, "0011100" after 1000 ns;
39
40 end behaviour;

```

B.8.9. TESTBENCH VHDL TIJD

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 architecture behaviour of tijd_tb is
5

```

```

6 component tijd is
7   port(clk :in    std_logic;
8        reset:in    std_logic;
9        uren: in std_logic_vector(5 downto 0);
10       minuten : in std_logic_vector(6 downto 0);
11       x      :out   std_logic_vector(6 downto 0);
12       y      :out   std_logic_vector(5 downto 0);
13       c      :out   std_logic_vector(6 downto 0);
14       ready:in    std_logic;
15       hz_sig:in std_logic
16     );
17 end component;
18
19 signal clk :    std_logic;
20 signal reset:    std_logic;
21 signal uren:  std_logic_vector(5 downto 0);
22 signal minuten : std_logic_vector(6 downto 0);
23 signal x     : std_logic_vector(6 downto 0);
24 signal y     : std_logic_vector(5 downto 0);
25 signal c     : std_logic_vector(6 downto 0);
26 signal ready:    std_logic;
27 signal hz_sig: std_logic;
28
29 begin
30   l1: tijd port map(clk, reset, uren, minuten, x, y, c, ready, hz_sig);
31
32   clk <= '1' after 0 ns,
33   '0' after 100 ns when clk /= '0' else '1' after 100 ns;
34   reset <= '1' after 0 ns,
35   '0' after 200 ns;
36
37   uren <= "100111" after 0 ns;
38   minuten <= "1001001" after 0 ns, "1010000" after 20000 ns;
39   ready <= '0' after 0 ns, '1' after 600 ns, '0' after 1200 ns, '1' after 4000 ns, '0' after
40   4600 ns, '1' after 6000 ns, '0' after 6600 ns, '1' after 8000 ns, '0' after 8600 ns, '1'
41   after 11000 ns, '0' after 11600 ns;
42   hz_sig <= '1' after 0 ns,
43   '0' after 5000 ns when hz_sig /= '0' else '1' after 5000 ns;
44
45 end behaviour;

```

B.8.10. TESTBENCH VHDL WEKTIJD

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 architecture behaviour of wektijd_tb is
5
6 component wektijd is
7   port(clk           :in    std_logic;
8        reset         :in    std_logic;
9        ready         :in    std_logic;
10       menu          :in    std_logic_vector(2 downto 0);
11       wektijd_uren:in  std_logic_vector(5 downto 0);
12       wektijd_min :in  std_logic_vector(6 downto 0);
13       x            :out   std_logic_vector(6 downto 0);
14       y            :out   std_logic_vector(5 downto 0);
15       c            :out   std_logic_vector(6 downto 0));
16 end component;
17
18 signal clk :    std_logic;
19 signal reset:    std_logic;
20 signal uren:  std_logic_vector(5 downto 0);
21 signal minuten : std_logic_vector(6 downto 0);
22 signal x     : std_logic_vector(6 downto 0);
23 signal y     : std_logic_vector(5 downto 0);
24 signal c     : std_logic_vector(6 downto 0);
25 signal menu : std_logic_vector(2 downto 0);
26 signal ready:    std_logic;
27 signal hz_sig: std_logic;
28

```

```

29 begin
30   lbl : wektijd port map(clk, reset, ready, menu, uren, minuten, x, y, c);
31
32   clk <= '1' after 0 ns,
33   '0' after 100 ns when clk /= '0' else '1' after 100 ns;
34   reset <= '1' after 0 ns,
35   '0' after 200 ns;
36   menu <= "000" after 0 ns, "010" after 1500 ns;
37   uren <= "100111" after 0 ns;
38   minuten <= "1001001" after 0 ns, "1010000" after 20000 ns;
39   ready <= '0' after 0 ns, '1' after 600 ns, '0' after 1200 ns, '1' after 4000 ns, '0' after
      4600 ns, '1' after 6000 ns, '0' after 6600 ns, '1' after 8000 ns, '0' after 8600 ns, '1'
      after 11000 ns, '0' after 11600 ns;
40
41 end behaviour;

```

B.8.11. STRUCTURAL SEND TOP

```

1
2 library ieee;
3 use ieee.std_logic_1164.all;
4 use ieee.numeric_std.all;
5
6 architecture structure of send_top is
7
8   component send_bus is
9     port( clk           : in    std_logic;
10        reset         : in    std_logic;
11        selector      : in    std_logic_vector(2 downto 0);
12        x_out         : out   std_logic_vector(6 downto 0);
13        y_out         : out   std_logic_vector(5 downto 0);
14        c_out         : out   std_logic_vector(6 downto 0);
15
16        x_in_0        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
17        y_in_0        : in    std_logic_vector(5 downto 0);
18        c_in_0        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
19        ready_0       : out   std_logic;
20
21        x_in_1        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
22        y_in_1        : in    std_logic_vector(5 downto 0);
23        c_in_1        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
24        ready_1       : out   std_logic;
25
26        x_in_2        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
27        y_in_2        : in    std_logic_vector(5 downto 0);
28        c_in_2        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
29        ready_2       : out   std_logic;
30
31        x_in_3        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
32        y_in_3        : in    std_logic_vector(5 downto 0);
33        c_in_3        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
34        ready_3       : out   std_logic;
35
36        x_in_4        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
37        y_in_4        : in    std_logic_vector(5 downto 0);
38        c_in_4        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
39        ready_4       : out   std_logic;
40
41        x_in_5        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
42        y_in_5        : in    std_logic_vector(5 downto 0);
43        c_in_5        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
44        ready_5       : out   std_logic;
45
46        x_in_6        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
47        y_in_6        : in    std_logic_vector(5 downto 0);
48        c_in_6        : in    std_logic_vector(6 downto 0);
49        ready_6       : out   std_logic
50      );
51   end component send_bus;
52
53   component send_control is

```

```

54      port(  clk          : in    std_logic;
55          reset        : in    std_logic;
56          x            : in    std_logic_vector(6 downto 0);
57          y            : in    std_logic_vector(5 downto 0);
58          c            : in    std_logic_vector(6 downto 0);
59          data_out     : out   std_logic_vector(6 downto 0);
60          clk_out      : out   std_logic;
61          selector     : out   std_logic_vector(2 downto 0)
62      );
63  end component send_control;
64  --signal ready_tijd, ready_menu, ready_geluid, ready_def, ready_dcf, ready_datum,
65  --      ready_wek, ready_licht   : std_logic;
66  signal sel : std_logic_vector(2 downto 0);
67  --signal x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_f : std_logic_vector(6 downto 0);
68  --signal y_0, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6, y_f : std_logic_vector(5 downto 0);
69  --signal c_0, c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, c_f : std_logic_vector(6 downto 0);
70  signal x_f,c_f : std_logic_vector(6 downto 0);
71  signal y_f : std_logic_vector(5 downto 0);
72 begin
73     sbus: send_bus           port map(clk, reset, sel, x_f, y_f, c_f, x_in_0, y_in_0, c_in_0,
74                                         ready_0, x_in_1, y_in_1, c_in_1, ready_1, x_in_2, y_in_2, c_in_2, ready_2, x_in_3,
75                                         y_in_3, c_in_3, ready_3, x_in_4, y_in_4, c_in_4, ready_4, x_in_5, y_in_5, c_in_5,
76                                         ready_5, x_in_6, y_in_6, c_in_6, ready_6);
77     scontrol: send_control   port map(clk, reset, x_f, y_f, c_f, data_out, clk_out, sel) ;
78 end structure;

```

B.8.12. TOP-LEVEL ENTITY

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3
4 architecture structural of top_top_entity is
5 --componenten
6
7 component osc10 is
8     port(E      : in  std_logic;
9           XI     : in  std_logic;
10          XO : inout std_logic;
11          F      : out  std_logic);
12 end component;
13
14 component buf40 is
15     port(A : in  std_logic;
16           Y : out std_logic);
17 end component;
18
19 component alarm is
20     port(clk      :in   std_logic;
21           reset    :in   std_logic;
22           sec      :in   std_logic;
23           licht    :in   std_logic;
24           pwm_signal:out  std_logic);
25 end component;
26
27 component datefix is
28     port(clk      :in   std_logic;
29           reset    :in   std_logic;
30           date_ready:in   std_logic;
31           jaar     :in   std_logic_vector(7 downto 0);
32           maand    :in   std_logic_vector(4 downto 0);
33           dag      :in   std_logic_vector(5 downto 0);
34           weekdag  :in   std_logic_vector(2 downto 0);
35           datum    :out  std_logic_vector(21 downto 0));
36 end component;
37
38 component compare is
39     port(clk      :in   std_logic;
40           reset    :in   std_logic;
41           tijd_uur_l:in   std_logic_vector(3 downto 0);
42           tijd_uur_h:in   std_logic_vector(1 downto 0);
43           tijd_min_l:in   std_logic_vector(3 downto 0);

```

```

44      tijd_min_h :in std_logic_vector(2 downto 0);
45      wekker_uur_l:in std_logic_vector(3 downto 0);
46      wekker_uur_h:in std_logic_vector(1 downto 0);
47      wekker_min_l:in std_logic_vector(3 downto 0);
48      wekker_min_h:in std_logic_vector(2 downto 0);
49      stop_alarm:in std_logic;
50      geluid :out std_logic;
51      licht :out std_logic);
52 end component;
53
54 component controller is
55   port(clk :in std_logic;
56         reset :in std_logic;
57         knoppen:in std_logic_vector(3 downto 0);
58         wekker :out std_logic_vector(15 downto 0);
59         menu_state :out std_logic_vector(2 downto 0));
60 end component;
61
62 --component dcf77_bcd is
63   -- port (clk:           in std_logic;
64   --        reset:        in std_logic;
65   --        dcf_in:       in std_logic;
66   --        dcf_led:     out std_logic;
67   --        clk_1hz:     out std_logic;
68   --        minutes:    out std_logic_vector(6 downto 0);
69   --        hours:      out std_logic_vector(5 downto 0);
70   --        weekday:   out std_logic_vector(2 downto 0);
71   --        day:        out std_logic_vector(5 downto 0);
72   --        month:      out std_logic_vector(4 downto 0);
73   --        year:       out std_logic_vector(7 downto 0);
74   --        date_ready: out std_logic);
75 --end component;
76
77 --component synctime is
78   --port(clk:           in std_logic;
79   --       reset:        in std_logic;
80   --       dcf_in:       in std_logic;
81   --       dcf_led:     out std_logic;
82   --       ready:       out std_logic;
83   --       minuten:    out std_logic_vector(6 downto 0);
84   --       uren:        out std_logic_vector(5 downto 0);
85   --       weekdag:   out std_logic_vector(2 downto 0);
86   --       dagen:      out std_logic_vector(5 downto 0);
87   --       maanden:   out std_logic_vector(4 downto 0);
88   --       jaren:      out std_logic_vector(7 downto 0));
89 --end component synctime;
90
91 component edge_detector is
92   port(clk:           in std_logic;
93         reset:        in std_logic;
94         input:         in std_logic;
95         rising:       out std_logic;
96         falling:      out std_logic);
97 end component edge_detector;
98
99 component dcf_counter is
100  port(clk      :in std_logic;
101        reset   :in std_logic;
102        dcf_rise :in std_logic;
103        dcf_fall :in std_logic;
104        count   :out std_logic_vector(15 downto 0);
105        new_bit :out std_logic);
106 end component dcf_counter;
107
108 component dcf_decoder is
109   port(clk      :in std_logic;
110         reset   :in std_logic;
111         count   :in std_logic_vector(15 downto 0);
112         new_bit :in std_logic;
113         dcf_led :out std_logic;
114         start_xor:out std_logic;

```

```

115      minuten      :out std_logic_vector(6 downto 0);
116      uren        :out std_logic_vector(5 downto 0);
117      weekdag    :out std_logic_vector(2 downto 0);
118      dagen       :out std_logic_vector(5 downto 0);
119      maanden     :out std_logic_vector(4 downto 0);
120      jaren        :out std_logic_vector(7 downto 0);
121      parity_bits:out std_logic_vector(2 downto 0));
122  end component dcf_decoder;
123
124  component parity_check is
125    port (clk:          in  std_logic;
126          reset:        in  std_logic;
127          start_xor:   in  std_logic;
128          minuten:     in  std_logic_vector(6 downto 0);
129          uren:         in  std_logic_vector(5 downto 0);
130          weekdag:    in  std_logic_vector(2 downto 0);
131          dagen:       in  std_logic_vector(5 downto 0);
132          maanden:    in  std_logic_vector(4 downto 0);
133          jaren:        in  std_logic_vector(7 downto 0);
134          parity_bits: in  std_logic_vector(2 downto 0);
135          sync_now:    out std_logic);
136  end component parity_check;
137
138  component klokdeler is
139    port (clk:          in  std_logic;
140          reset:        in  std_logic;
141          clk_1hz:      out std_logic);
142  end component klokdeler;
143
144 -- component ausy_klok_bcd is
145 --   port (clk:          in  std_logic;
146 --         s_clk:        in  std_logic;
147 --         reset:        in  std_logic;
148 --         sync_now:    in  std_logic;
149 --         min_ref:     in  std_logic_vector(6 downto 0);
150 --         hr_ref:      in  std_logic_vector(5 downto 0);
151 --         minutes:    out std_logic_vector(6 downto 0);
152 --         hours:      out std_logic_vector(5 downto 0));
153 --  end component ausy_klok_bcd;
154
155
156 component mod60_clk_bcd is
157   port(clk:          in  std_logic;
158         clk_in:      in  std_logic;
159         reset:        in  std_logic;
160         sync_now:    in  std_logic;
161         ref:         in  std_logic_vector(6 downto 0);
162         m_clk:       out std_logic);
163  end component mod60_clk_bcd;
164
165 component mod60_tel_bcd is
166   port (clk:          in  std_logic;
167         clk_in:      in  std_logic;
168         reset:        in  std_logic;
169         sync_now:    in  std_logic;
170         ref:         in  std_logic_vector(6 downto 0);
171         count:       out std_logic_vector(6 downto 0);
172         h_clk:       out std_logic);
173  end component mod60_tel_bcd;
174
175 component mod24_tel_bcd is
176   port (clk:          in  std_logic;
177         clk_in:      in  std_logic;
178         reset:        in  std_logic;
179         sync_now:    in  std_logic;
180         ref:         in  std_logic_vector(5 downto 0);
181         count:       out std_logic_vector(5 downto 0));
182  end component mod24_tel_bcd;
183
184 --component lcd_top is
185 --  port ( clk      : in   std_logic;

```

```

186      -- reset           : in    std_logic;
187      -- uren            : in    std_logic_vector(5 downto 0);
188      -- minuten          : in    std_logic_vector(6 downto 0);
189      -- dagvdweek        : in    std_logic_vector(2 downto 0);
190      -- dagvdmaand       : in    std_logic_vector(5 downto 0);
191      -- maand            : in    std_logic_vector(4 downto 0);
192      -- jaar             : in    std_logic_vector(7 downto 0);
193      -- dcf_debug         : in    std_logic;
194      -- alarm            : in    std_logic;
195      -- menu             : in    std_logic_vector(2 downto 0);
196      -- geluid_signaal   : in    std_logic;
197      -- licht_signaal    : in    std_logic;
198      -- hz_1              : in    std_logic;
199      -- wektijd_uren      : in    std_logic_vector(5 downto 0);
200      -- wektijd_min       : in    std_logic_vector(6 downto 0);
201      -- data_out          : out   std_logic_vector(6 downto 0);
202      -- clk_out           : out   std_logic);
203  --end component;
204
205 component wektijd is
206     port(  clk           :in    std_logic;
207             reset         :in    std_logic;
208             ready          :in    std_logic;
209             menu           :in    std_logic_vector(2 downto 0);
210             wektijd_uren:in    std_logic_vector(5 downto 0);
211             wektijd_min :in    std_logic_vector(6 downto 0);
212             x              :out   std_logic_vector(6 downto 0);
213             Y              :out   std_logic_vector(5 downto 0);
214             c              :out   std_logic_vector(6 downto 0));
215 end component wektijd;
216
217 component licht is
218     port(  clk           :in    std_logic;
219             reset         :in    std_logic;
220             ready          :in    std_logic;
221             menu           :in    std_logic_vector(2 downto 0);
222             licht_signaal :in    std_logic;
223             x              :out   std_logic_vector(6 downto 0);
224             Y              :out   std_logic_vector(5 downto 0);
225             c              :out   std_logic_vector(6 downto 0));
226 end component licht;
227
228 component datum is
229     port(
230             clk           : in    std_logic;
231             reset         : in    std_logic;
232             ready          : in    std_logic;
233             tijd_uren     : in    std_logic_vector(5 downto 0);
234             dagvdweek    : in    std_logic_vector(2 downto 0);
235             dagvdmaand   : in    std_logic_vector(5 downto 0);
236             maand         : in    std_logic_vector(4 downto 0);
237             jaar          : in    std_logic_vector(7 downto 0);
238             x             : out  std_logic_vector(6 downto 0);
239             y             : out  std_logic_vector(5 downto 0);
240             c             : out  std_logic_vector(6 downto 0)
241         );
242 end component datum;
243
244 component dcf_lcd is
245     port(  clk           : in    std_logic;
246             reset         : in    std_logic;
247             ready          : in    std_logic;
248             dcf_debug     : in    std_logic;
249             x             : out  std_logic_vector(6 downto 0);
250             y             : out  std_logic_vector(5 downto 0);
251             c             : out  std_logic_vector(6 downto 0)
252         );
253 end component dcf_lcd;
254
255 component send_top is
256     port(  clk           : in    std_logic;

```

```

257      reset      : in   std_logic;
258      x_in_0    : in   std_logic_vector(6 downto 0);
259      y_in_0    : in   std_logic_vector(5 downto 0);
260      c_in_0    : in   std_logic_vector(6 downto 0);
261      ready_0   : out  std_logic;
262
263      x_in_1    : in   std_logic_vector(6 downto 0);
264      y_in_1    : in   std_logic_vector(5 downto 0);
265      c_in_1    : in   std_logic_vector(6 downto 0);
266      ready_1   : out  std_logic;
267
268      x_in_2    : in   std_logic_vector(6 downto 0);
269      y_in_2    : in   std_logic_vector(5 downto 0);
270      c_in_2    : in   std_logic_vector(6 downto 0);
271      ready_2   : out  std_logic;
272
273      x_in_3    : in   std_logic_vector(6 downto 0);
274      y_in_3    : in   std_logic_vector(5 downto 0);
275      c_in_3    : in   std_logic_vector(6 downto 0);
276      ready_3   : out  std_logic;
277
278      x_in_4    : in   std_logic_vector(6 downto 0);
279      y_in_4    : in   std_logic_vector(5 downto 0);
280      c_in_4    : in   std_logic_vector(6 downto 0);
281      ready_4   : out  std_logic;
282
283      x_in_5    : in   std_logic_vector(6 downto 0);
284      y_in_5    : in   std_logic_vector(5 downto 0);
285      c_in_5    : in   std_logic_vector(6 downto 0);
286      ready_5   : out  std_logic;
287
288      x_in_6    : in   std_logic_vector(6 downto 0);
289      y_in_6    : in   std_logic_vector(5 downto 0);
290      c_in_6    : in   std_logic_vector(6 downto 0);
291      ready_6   : out  std_logic;
292      data_out  : out  std_logic_vector(6 downto 0);
293      clk_out   : out  std_logic;
294  );
295 end component send_top;
296
297
298 component tijd is
299   port(  clk      : in   std_logic;
300         reset   : in   std_logic;
301         uren    : in   std_logic_vector(5 downto 0);
302         Minuten : in   std_logic_vector(6 downto 0);
303         x       : out  std_logic_vector(6 downto 0);
304         y       : out  std_logic_vector(5 downto 0);
305         c       : out  std_logic_vector(6 downto 0);
306         ready   : in   std_logic;
307         hz_sig  : in   std_logic
308  );
309 end component tijd;
310
311 component menu_scherm is
312   port(  clk      : in   std_logic;
313         reset   : in   std_logic;
314         ready   : in   std_logic;
315         menu    : in   std_logic_vector(2 downto 0);
316         alarm   : in   std_logic;
317         x_menu  : out  std_logic_vector(6 downto 0);
318         y_menu  : out  std_logic_vector(5 downto 0);
319         c_menu  : out  std_logic_vector(6 downto 0)
320  );
321 end component menu_scherm;
322
323 component geluid is
324   port(  clk      : in   std_logic;
325         reset   : in   std_logic;
326         ready   : in   std_logic;
327         menu    : in   std_logic_vector(2 downto 0);

```

```

328      geluid_signaal      : in    std_logic;
329      x                  : out   std_logic_vector(6 downto 0);
330      y                  : out   std_logic_vector(5 downto 0);
331      c                  : out   std_logic_vector(6 downto 0)
332  );
333  end component geluid;
334
335
336 --signalen
337 signal clk_1hz, clk, dcf_led, date_ready, beep, licht_sg, lichtje,sound, clk_intermediate:
338      std_logic;
339 signal tijdtijd_tijd : std_logic_vector (12 downto 0);
340 signal wekkeur : std_logic_vector (15 downto 0);
341 signal weekdag, menu_plek,par : std_logic_vector (2 downto 0);
342 signal dag : std_logic_vector (5 downto 0);
343 signal maand : std_logic_vector (4 downto 0);
344 signal jaar : std_logic_vector (7 downto 0);
345 signal sync, s_clk: std_logic;
346 signal minuut: std_logic_vector(6 downto 0);
347 signal uur: std_logic_vector(5 downto 0);
348 signal datum_datum : std_logic_vector (21 downto 0);
349 signal ready_tijd, ready_menu, ready_geluid, ready_def, ready_dcf, ready_datum, ready_wek
350 , ready_licht : std_logic;
351 signal sel : std_logic_vector(2 downto 0);
352 signal x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_f : std_logic_vector(6 downto 0);
353 signal y_0, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6, y_f : std_logic_vector(5 downto 0);
354 signal c_0, c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, c_f : std_logic_vector(6 downto 0);
355 signal dcf_rise, dcf_fall, new_bit, start_xor: std_logic;
356 signal count: std_logic_vector(15 downto 0);
357 signal jaar: std_logic_vector(7 downto 0);
358 signal minuut: std_logic_vector(6 downto 0);
359 signal uur, dag: std_logic_vector(5 downto 0);
360 signal maand: std_logic_vector(4 downto 0);
361 signal weekday, par: std_logic_vector(2 downto 0);
362
363 signal sync, s_clk: std_logic;
364 signal minuut: std_logic_vector(6 downto 0);
365 signal uur: std_logic_vector(5 downto 0);
366 signal m_clk: std_logic;
367 signal h_clk: std_logic;
368 signal sec_ref: std_logic_vector(6 downto 0);
369
370 begin
371 --port maps
372 alarm_1 : alarm port map (clk, reset, clk_1hz, licht_sg, led_lamp);
373
374 compare_1 : compare port map (clk, reset, tijdtijd_tijd(10 downto 7), tijdtijd_tijd(12
375      downto 11), tijdtijd_tijd(3 downto 0), tijdtijd_tijd(6 downto 4), wekkeur(10 downto
376      7), wekkeur(12 downto 11), wekkeur(3 downto 0), wekkeur(6 downto 4), knoppen(4),
377      sound, lichtje);
378
379 kontroller_1 : controller port map (clk, reset, knoppen(3 downto 0), wekkeur(15 downto 0)
380 , menu_plek);
381
382 --dcf_1 : dcf77_bcd port map (clk, reset, dcf, dcf_led, clk_1hz, tijdtijd_tijd(6 downto
383      0), tijdtijd_tijd(12 downto 7), weekdag, dag, maand, jaar, date_ready);
384
385 date_ready <= sync;
386 clk_1hz <= s_clk;
387
388 --sytime: synctime port map(clk, reset, dcf, dcf_led, sync, minuut, uur, weekdag, dag,
389      maand, jaar);
390
391
392 -- minuten <= minuut;
393 --uren <= uur;
394 --weekdag <= weekday;
395 --dagen <= dag;
396 --maanden <= maand;
```


```

391      --jaren <= jaar;
392
393      edging: edge_detector  port map(clk, reset, dcf, dcf_rise, dcf_fall);
394      counts: dcf_counter   port map(clk, reset, dcf_rise, dcf_fall, count, new_bit);
395      decode: dcf_decoder   port map(clk, reset, count, new_bit, dcf_led, start_xor, minuut, uur,
396          weekdag, dag, maand, jaar, par);
397      parity: parity_check   port map(clk, reset, start_xor, minuut, uur, weekdag, dag, maand,
398          jaar, par, date_ready);
399
400      divide: klokdeler      port map(clk, reset, s_clk);
401      --r_time: ausy_klok_bcd    port map(clk, s_clk, reset, sync, minuut, uur,
402          tijdtijd_tijdtijd(6 downto 0), tijdtijd_tijdtijd(12 downto 7));
403
404      sec_ref <= "00000000";
405
406      SEC: mod60_clk_bcd port map(clk, s_clk, reset, sync, sec_ref, m_clk);
407      MIN: mod60_tel_bcd port map(clk, m_clk, reset, sync, minuut, tijdtijd_tijdtijd(6 downto 0),
408          h_clk);
409      HRS: mod24_tel_bcd port map(clk, h_clk, reset, sync, uur, tijdtijd_tijdtijd(12 downto 7));
410
411      quickfix1: datefix   port map (clk, reset, date_ready, jaar, maand, dag, weekdag,
412          datum_datum);
413
414      --lcd_top : lcd_top port map (clk, reset, tijdtijd_tijdtijd(12 downto 7), tijdtijd_tijdtijd
415          (6 downto 0), datum_datum(2 downto 0), datum_datum(8 downto 3), datum_datum (13
416          downto 9), datum_datum(21 downto 14), dcf_led, wekkeur(15), menu_plek, wekkeur(13),
417          wekkeur(14), clk_1hz, wekkeur(12 downto 7), wekkeur(6 downto 0), data_out, clk_out);
418
419      clllkk : osc10 port map ('1', clk_intermediate, XO, clk);
420      bufferd : buf40 port map (XI, clk_intermediate);
421
422      lcd_tijd : tijdtijd port map (clk, reset, tijdtijd_tijdtijd(12 downto 7), tijdtijd_tijdtijd(6
423          downto 0), x_0, y_0, c_0, ready_tijd, clk_1hz);
424      -- AND port
425      licht_sg <= (lichtje AND wekkeur(15) and wekkeur(14));
426      buzzer <= (sound AND wekkeur(15) AND wekkeur(13));
427
428
429
430  end structural;


```

C


SIMULATIERESULTATEN VAN HET DCF77 BLOK

 

 
Figuur C.1: Simulatie van de edge detector (50 ms op schaal)



 
Figuur C.2: Simulatie van de DCF counter (details van 75 ms op schaal)



 
Figuur C.3: Simulatie van de DCF decoder (70 ms op schaal)



 
Figuur C.4: Simulatie van de parity check (150 microseconden)



 Figuur C.5: Simulatie van synctime (65 ms op schaal)



 
Figuur C.6: Simulatie van de klokdeler (10 ms op schaal)




Figuur C.7: Simulatie van de mod24 teller (40 ms op schaal)



 
Figuur C.8: Simulatie van de mod60 teller (50 ms op schaal)



 Figuur C.9: Simulatie van de mod60 clock (80 ms op schaal)



 Figuur C.10: Simulatie van de klok (80 ms op schaal)



Figuur C.11: Simulatie van het DCF77 blok (65 ms op schaal)




Figuur C.12: Switch-level simulatie van het DCF77 blok (65 ms op schaal)


D

SIMULATIES RESULTATEN VAN DE CONTROLLER


D.1. BEHAVIORAL SIMULATIE

 


Figuur D.1: Simulatie van 0 tot 2500ns

 

 Figuur D.2: Simulatie van 2500ns tot 5000ns




 Figuur D.3: Simulatie van 5000ns tot 7500ns




Figuur D.4: Simulatie van 7500ns tot het einde


D.2. SYNTHESIZE SIMULATIE

 


Figuur D.5: Simulatie van 0 tot 2500ns

 

 Figuur D.6: Simulatie van 2500ns tot 5000ns




 Figuur D.7: Simulatie van 5000ns tot 7500ns




Figuur D.8: Simulatie van 7500ns tot het einde


D.3. EXTRACTED SIMULATIE

 


Figuur D.9: Simulatie van 0 tot 2500ns

 

 Figuur D.10: Simulatie van 2500ns tot 5000ns




 Figuur D.11: Simulatie van 5000ns tot 7500ns



Figuur D.12: Simulatie van 7500ns tot het einde

D.4. TIMING

 


Figuur D.13: Timing problemen


E

SIMULATIES RESULTATEN VAN HET ALARM

E.1. BEHAVIORAL SIMULATIE

 


 Figuur E.1: Simulatie van 0 tot 10000 ns van compare




Figuur E.2: Simulatie van 151000 tot 170000 ns van alarm

E.2. EXTRACTED SIMULATIE

 

 Figuur E.3: Simulatie van 0 tot 10000 ns van alarm




Figuur E.4: Simulatie van 290000 tot 320000 ns van alarm


F

SIMULATIES RESULTATEN VAN HET LCD

F.1. MENU

 


Figuur F.1: Simulatie LCD toplevel

 


Figuur E.2: Simulatie van het subblok menu

F.2. GELUID

 

 
Figuur F.3: Simulatie van het subblok geluid




Figuur F.4: Simulatie van het subblok licht

F.3. LICHT


F.4. DCF

 

 
Figuur F.5: Simulatie van het subblok dcf



 
Figuur F.6: Simulatie behavioural van het subblok datum



 
Figuur F.7: Simulatie circuit van het subblok datum



 Figuur F.8: Simulatie van het subblok tijd



 Figuur F.9: Simulatie van het subblok wektijd



Figuur F.10: Simulatie van de subblokken send controller en de send bus

BIBLIOGRAFIE

- [1] Wikipedia, [Dcf77](https://en.wikipedia.org/wiki/DCF77), Geraadpleegd op 08-12-2014, url: en.wikipedia.org/wiki/DCF77.
- [2] Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), [Dcf77 zeitkode](http://www.ptb.de/cms/fachabteilungen/abt4/fb-44/ag-442/verbreitung-der-gesetzlichen-zeit/dcf77/zeitcode.html), Geraadpleegd op 08-12-2014, url: www.ptb.de/cms/fachabteilungen/abt4/fb-44/ag-442/verbreitung-der-gesetzlichen-zeit/dcf77/zeitcode.html.
- [3] C. J. Wells, [Mathematics - number systems - binary-coded-decimal](http://www.technologyuk.net/mathematics/number_systems/binary_coded_decimal.shtml), Geraadpleegd op 12-12-2014, url: www.technologyuk.net/mathematics/number_systems/binary_coded_decimal.shtml.